


The switch closes at time $t = 0$ and we measure

$$v(t) = 24 - 12e^{-t/2\mu s} \text{ V for } t > 0$$

Find the values of R_1 , R_2 , and L_1 .


$$V_s : 36 \text{ V}$$

$$R_3 : 2 \text{ kohm}$$

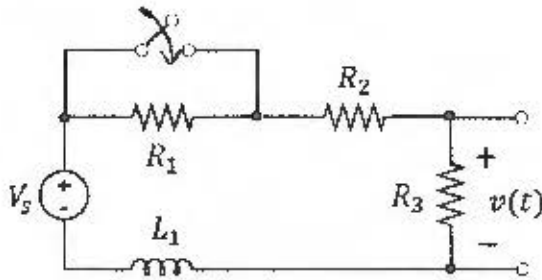


① $t = \infty : v(\infty) = 24 \text{ V}$
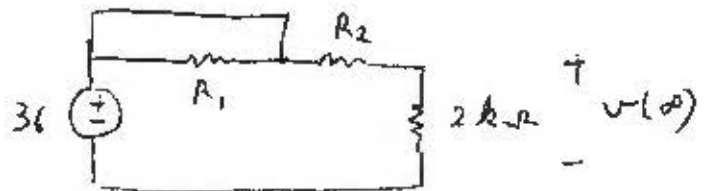
$$v(\infty) = 36 \cdot \frac{2k}{2k + R_2}$$



$$\Rightarrow 24R_2 = 36 \cdot 2k - 24 \cdot 2k \Rightarrow R_2 = 1k\Omega \Rightarrow \boxed{R_2 = 1000\Omega}$$

②

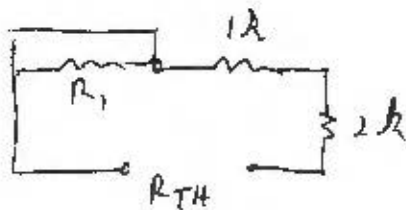

$$R_{TH} = 3k\Omega$$


$$\tau = 2 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$$= \frac{L_1}{R_{TH}}$$

$$\Rightarrow L_1 = \tau \cdot R_{TH} = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^3 = 6 \cdot 10^{-3}$$

$$\boxed{L_1 = 0.006 \text{ H}}$$


③ $t = 0^+ : v(0^+) = 12 \text{ V}$

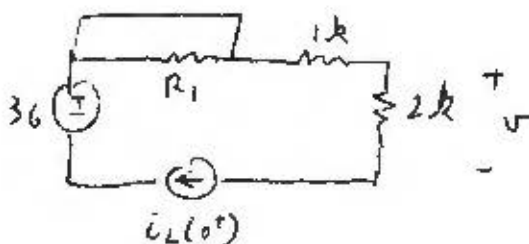

$$v(0^+) = i_L(0^+) \cdot 2k$$

$$\Rightarrow i_L(0^+) = \frac{12}{2k} = 6 \text{ mA}$$

④ $t = 0^- :$

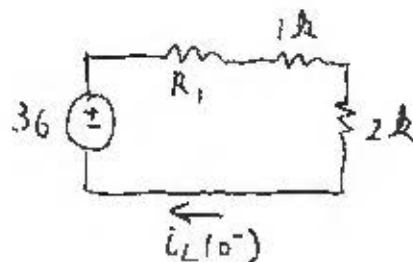

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 6 \cdot 10^{-3}$$

$$= \frac{36}{R_1 + 1k + 2k}$$

$$R_1 = \frac{36}{6 \cdot 10^{-3}} - 1k - 2k \quad R_1 = 3k$$

$$\boxed{R_1 = 3000\Omega}$$