

ECE 65 - HW #3 solutions

Problem 1:

$$V_{SD} = V_{OV} + 1V$$

$$I_D = 1mA \rightarrow \frac{1}{2} k_p V_{OV}^2 = 1mA \rightarrow V_{OV} = 2V$$

$$V_{SD} = 3V \rightarrow V_S - V_D = 3V$$


$$V_D = 3V \rightarrow V_S - 3V = 3V \rightarrow \boxed{V_S = 6V}$$

$$R_S = \frac{10V - V_S}{I_D} = \frac{10 - 6}{1mA} = 4k\Omega \quad \boxed{R_S = 4k\Omega}$$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{3V}{1mA} = 3k\Omega \quad \boxed{R_D = 3k\Omega}$$


$$V_{OV} = 2V \rightarrow V_S - V_G - |V_t| = 2V \rightarrow \boxed{V_G = 3V}$$

$$R_1 = \frac{10 - 3}{10\mu A} = 700k\Omega, R_2 = \frac{3V}{10\mu A} = 300k\Omega$$

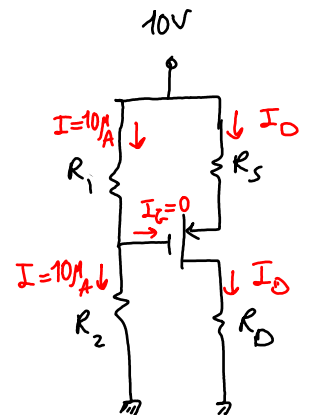

Problem 2:

Bias circuit:

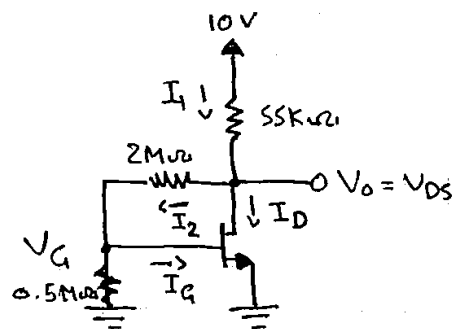

$$V_S = 0 \Rightarrow V_{GS} = V_G$$

$I_G = 0$, so we have a voltage divider on the 0.5 and 2M resistors

$$\Rightarrow V_{DS} = 5V_G = 5V_{GS} \quad \text{KCL at D node: } I_1 = I_D + I_2$$

$$I_2 = \frac{V_G}{0.5M\Omega}$$

$$\text{KVL from D to S} \Rightarrow 10 = (55k\Omega) I_1 + V_{DS}$$

$$\Rightarrow 10 = (55k\Omega) \left(I_D + \frac{V_G}{0.5M\Omega} \right) + 5V_G \quad (\text{I})$$

$$\text{MOSFET in saturation (since amplifier)} \Rightarrow I_D = \frac{1}{2} k_n V_{OV}^2$$

$$\Rightarrow I_D = (2.5 \text{ mA/V}^2) (V_G - 0.6)^2 \quad (\text{II})$$

Problem 2 continuation

Combine equations (I) and (II)

$$10 = (55 \text{ k}\Omega) \left((2.5 \text{ mA/V}^2) (V_G^2 - 1.2 V_G + 0.36 \text{ V}^2) + \frac{V_G}{500 \text{ k}\Omega} \right) + 5 V_G$$

$$\Rightarrow 10 = 137.5 V_G^2 - 165 V_G + 49.5 + \frac{11}{100} V_G + 5 V_G$$

$$\Rightarrow 137.5 V_G^2 - 159.89 V_G + 39.5 = 0 \Rightarrow V_G = 0.36 \text{ V} \quad \text{or} \quad 0.81 \text{ V}$$


$$\text{MOSFET on} \Rightarrow V_{ov} \geq 0 \Rightarrow V_{GS} = V_G \geq V_t = 0.6 \Rightarrow \boxed{V_{GS} = 0.81 \text{ V}}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{ov} = 0.21 \text{ V}} \Rightarrow \boxed{I_D = (2.5 \text{ mA/V}^2) (0.21 \text{ V})^2 = 0.11 \text{ mA}}$$

$$V_{DS} = 5 V_G = \boxed{4.05 \text{ V}}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2(0.11 \text{ mA})}{(0.21 \text{ V})} = \boxed{1.05 \text{ mA/V}} \quad \boxed{r_o} \approx \frac{V_A}{I_D} = \frac{60 \text{ V}}{0.11 \text{ mA}} \approx \boxed{545 \text{ k}\Omega}$$

Signal circuit:

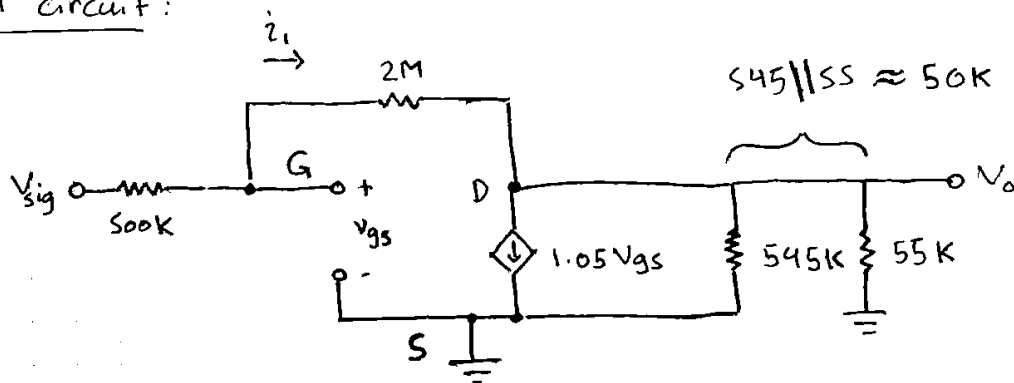

$$i_1 = \frac{V_{sig} - V_o}{2.5 \text{ M}}$$

$$V_{GS} = V_G = V_{sig} - 500 \text{ k} i_1 = V_{sig} - \frac{1}{5} (V_{sig} - V_o) = \frac{4}{5} V_{sig} + \frac{1}{5} V_o$$


$$\text{KCL at D: } \underbrace{\frac{V_{sig} - V_o}{2.5 \text{ M}}}_{i_1} = \underbrace{1.05 \left(\frac{4}{5} V_{sig} + \frac{1}{5} V_o \right)}_{\substack{\text{mA/V} \\ \text{V/k}\Omega}} + \frac{V_o}{50 \text{ k}}$$

$$\Rightarrow V_{sig} - V_o = 2625 \left(\frac{4}{5} V_{sig} + \frac{1}{5} V_o \right) + 50 V_o$$

$$\Rightarrow V_o (-1 - 50 - 525) = 2100 V_{sig} \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_{sig}} = -3.65 \text{ V/V}}$$

Problem 3 :

Bias circuit :

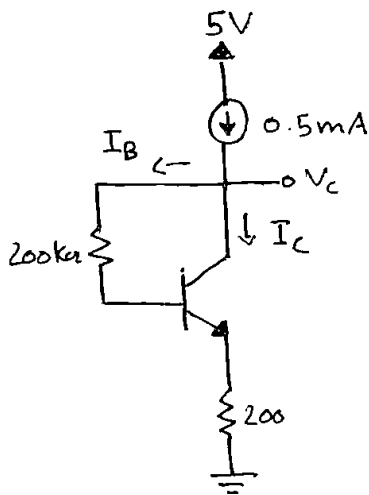

$$\text{KCL at C node} \Rightarrow 0.5 \text{ mA} = I_B + I_C$$

Since amplifier, then BJT must be in saturation

$$\Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0.01 I_C$$


$$\Rightarrow 0.5 \text{ mA} = 0.01 I_C + I_C \Rightarrow \boxed{I_C = \frac{0.5 \text{ mA}}{1.01} = 0.495 \text{ mA}}$$

$$\text{KVL from } V_C \text{ to } E \Rightarrow V_C = (200 \text{ k}\Omega) I_B + V_{BE} + 200 I_E$$

$$\Rightarrow V_C = (200 \text{ k}\Omega) \left(\frac{0.495 \text{ mA}}{100} \right) + 0.7 \text{ V} + 200 (0.5 \text{ mA})$$

$$\Rightarrow V_C = 0.99 \text{ V} + 0.7 \text{ V} + 0.1 \text{ V} = \boxed{1.79 \text{ V} = V_C}$$

Signal circuit :

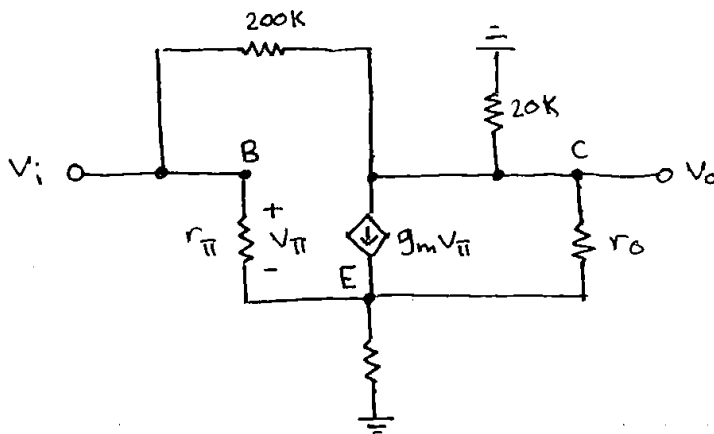


Current Source \rightarrow Open

Voltage Source \rightarrow ground

Capacitor \rightarrow Short

Problem 4 :

Bias circuit :

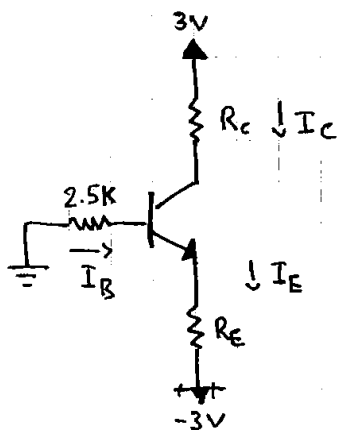

$$\text{a) B to E KVL} \Rightarrow (2.5 \text{ k}\Omega) I_B + V_{BE} + I_E R_E = 3$$

Since in Active (amplifier) $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$

$$\text{and } I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = \frac{I_E}{101}$$

$$\frac{2.5 \text{ k}\Omega}{101} (0.5 \text{ mA}) + 0.7 \text{ V} + (0.5 \text{ mA}) R_E = 3$$

$$\Rightarrow R_E = \frac{3 - 0.7 - 0.012}{0.5 \text{ mA}} \Rightarrow \boxed{R_E = 4.58 \text{ k}\Omega}$$

Problem 4 continuation:


$$(b) \quad V_C = 0.5 \Rightarrow I_C R_C = 3V - 0.5V = 2.5V$$

$$I_C = \frac{\beta}{\beta+1} I_E \approx I_E = 0.5mA \Rightarrow R_C = \frac{2.5V}{0.5mA} = 5k\Omega$$

$$(c) \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} \approx \frac{0.5mA}{25mV} = 20mA/V, \quad r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{20mA/V} = 5k\Omega$$

$$V_A = \infty \Rightarrow r_o = \infty$$

Signal circuit:

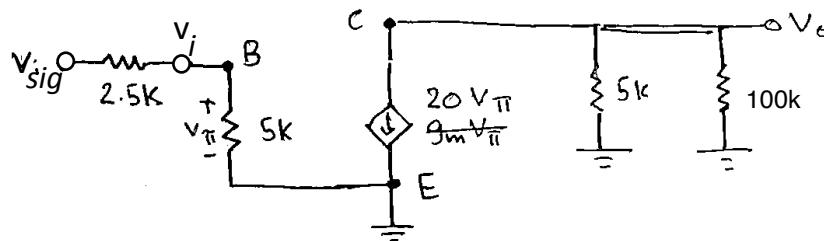

Two resistor can be replaced with $(5k \parallel 100k)$

$$(d) \quad R_o = R_C = 5k, \quad R_i = r_{\pi} = 5k\Omega$$

$$A_{V_o} = -g_m R_C = -(20mA/V)(5k\Omega) = -100V/V$$

$$(e) \quad \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{R_L}{R_L + R_o} \cdot A_{V_o} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_{sig}} = \frac{100k}{100k + 5k} (-100V/V) \frac{5k}{5k + 2.5k}$$

$$\Rightarrow \frac{v_o}{v_{sig}} \approx -63.5V/V$$