

We measure  $v_1$  and  $v_2$ .

Determine the values of resistances  $R_2$  and  $R_3$ .

$$R_1 = 12 \Omega$$


$$R_4 = 9 \Omega$$

$$R_5 = 2 \Omega$$

$$v_s = 24 \text{ V}$$

$$v_1 = 12 \text{ V}$$

$$v_2 = 6 \text{ V}$$

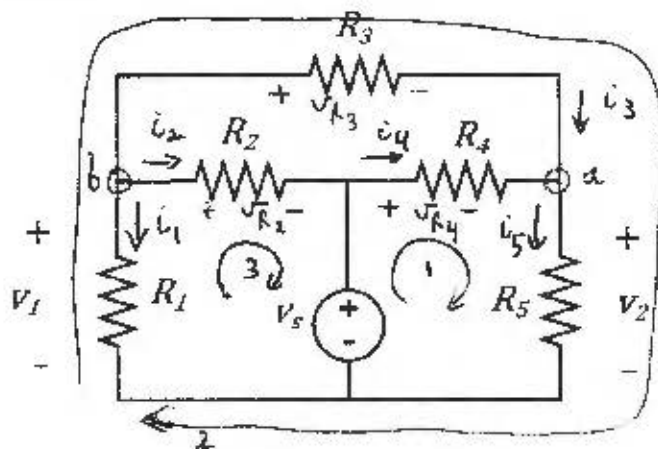

$$i_1 = \frac{v_1}{R_1} = \frac{12}{12} = 1$$

$$i_5 = \frac{v_2}{R_5} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\text{KVL 1: } v_s = v_{R_4} + v_2 \Rightarrow v_{R_4} = v_s - v_2 = 24 - 6 = 18$$

$$i_4 = \frac{v_{R_4}}{R_4} = \frac{18}{9} = 2$$

$$\text{KCL a: } i_3 + i_4 = i_5 \Rightarrow i_3 = i_5 - i_4 = 3 - 2 = 1$$

$$\text{KVL 2: } v_1 = v_{R_3} + v_2 \Rightarrow v_{R_3} = v_1 - v_2 = 6$$

$$R_3 = \frac{v_{R_3}}{i_3} = \frac{6}{1} \Rightarrow \boxed{R_3 = 6 \Omega}$$

$$\text{KCL b: } i_1 + i_2 + i_3 = 0 \Rightarrow i_2 = -i_1 - i_3 = -1 - 1 = -2$$

$$\text{KVL 3: } v_1 = v_{R_2} + v_s \Rightarrow v_{R_2} = v_1 - v_s = 12 - 24 = -12$$

$$R_2 = \frac{v_{R_2}}{i_2} = \frac{-12}{-2} \Rightarrow \boxed{R_2 = 6 \Omega}$$