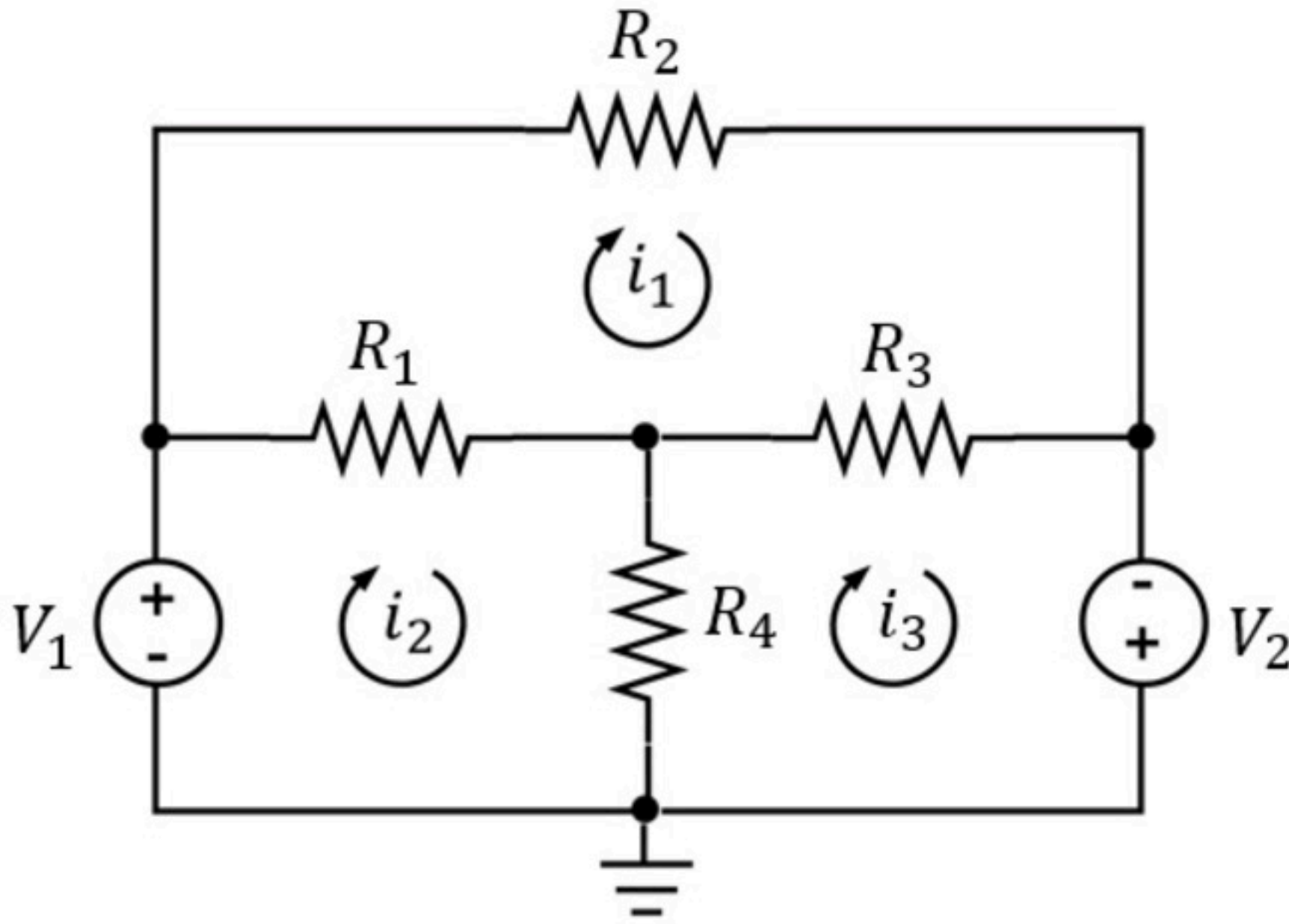


Nodal Mesh 006

Problem has been graded.

Find the mesh currents i_1 , i_2 , and i_3 .



Given Variables:

R_1 : 1 ohm

R_2 : 1 ohm

R_3 : 2 ohm

R_4 : 1 ohm

V_1 : 4 V

V_2 : 3 V


Calculate the following:

i_1 (A) :

i_2 (A) :

i_3 (A) :

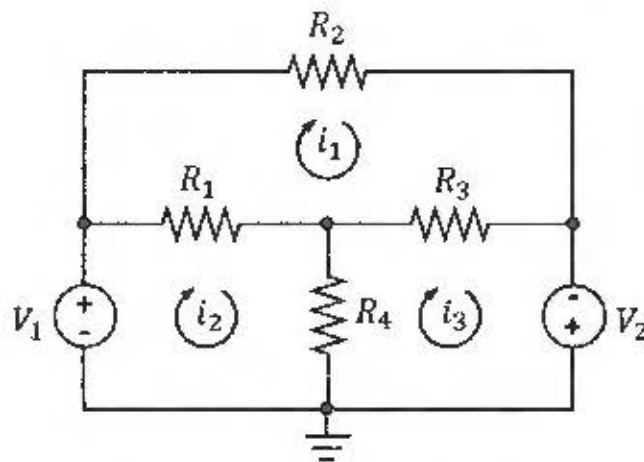Find the mesh currents i_1 , i_2 , and i_3 .



$$R1 = 1 \Omega$$

$$R2 = 1 \Omega$$

$$R3 = 2 \Omega$$

$$R4 = 1 \Omega$$

$$V1 = 4 \text{ V}$$

$$V2 = 3 \text{ V}$$

$$\textcircled{*} \text{ MESH 1: } 1 \cdot i_1 + 2(i_1 - i_3) + 1(i_1 - i_2) = 0 \Rightarrow 4i_1 - i_2 - 2i_3 = 0 \quad (1)$$

$$\textcircled{*} \text{ MESH 2: } -4 + 1(i_2 - i_1) + 1(i_2 - i_3) = 0 \Rightarrow -i_1 + 2i_2 - i_3 = 4 \quad (2)$$

$$\textcircled{*} \text{ MESH 3: } 1 \cdot (i_3 - i_2) + 2 \cdot (i_3 - i_1) - 3 = 0 \Rightarrow -2i_1 - i_2 + 3i_3 = 3 \quad (3)$$

$$(1) \cdot i_2 = 4i_1 - 2i_3$$

$$(1) \text{ in } (2): -i_1 + 8i_1 - 4i_3 - i_3 = 4 \Rightarrow 7i_1 - 5i_3 = 4 \quad (4)$$

$$(1) \text{ in } (3): -2i_2 - 4i_1 + 2i_3 + 3i_3 = 3 \Rightarrow -6i_1 + 5i_3 = 3 \quad (5)$$

(4) + (5):

$$i_1 = 7 \text{ A}$$

$$i_3 = 9 \text{ A}$$

$$i_2 = 10 \text{ A}$$

CHECK

KVL

