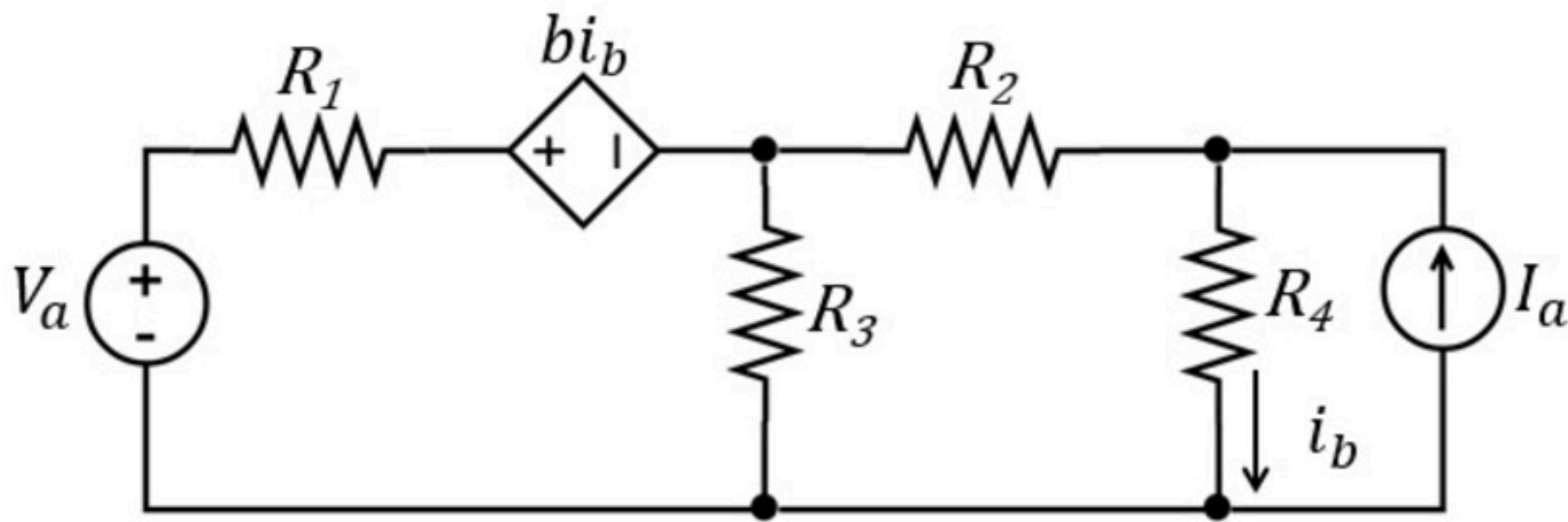


# Nodal Mesh 011

Problem has been graded.

Find the value of the current  $i_b$ .  
Use mesh analysis.



Given Variables:

$V_a$  : 16 V

$R_1$  : 2 ohm

$R_2$  : 6 ohm

$R_3$  : 8 ohm

$R_4$  : 1 ohm

$b$  : 2 V/A

$I_a$  : 1 A

Calculate the following:

$i_b$  (A) :

Hint: Do we need to use a supermesh?

Find the value of the current  $i_b$ .  
Use mesh analysis.

$$V_a = 16 \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \Omega$$


$$R_2 = 6 \Omega$$

$$R_3 = 8 \Omega$$

$$R_4 = 1 \Omega$$

$$b = 2 \text{ V/A}$$

$$I_a = 1 \text{ A}$$

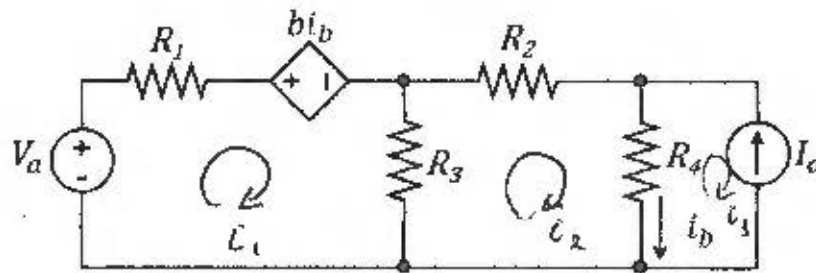

$$\textcircled{*} \quad i_3 = -I_a = -1 \text{ A}$$

$$i_b = i_2 - i_3 = i_2 + 1$$

$$\textcircled{*} \quad \text{MESH 1: } -16 + 2 \cdot i_1 + 2 \cdot i_b + 8(i_1 - i_2) = 0$$

$$-16 + 2i_1 + 2i_2 + 2 + 8i_1 - 8i_2 = 0$$

$$10i_1 - 6i_2 = 14$$

$$5i_1 - 3i_2 = 7 \quad (1)$$

$$\textcircled{*} \quad \text{MESH 2: } 8(i_2 - i_1) + 6i_2 + 1 \cdot (i_2 + 1) = 0$$

$$-8i_1 + 15i_2 = -1 \quad (2)$$

$$5 \times (1) + (2): 17i_1 = 34 \Rightarrow i_1 = 2 \text{ A} \Rightarrow i_2 = 1 \text{ A}$$

$$i_b = i_2 + 1 \Rightarrow \boxed{i_b = 2 \text{ A}}$$

CHECK KVL

