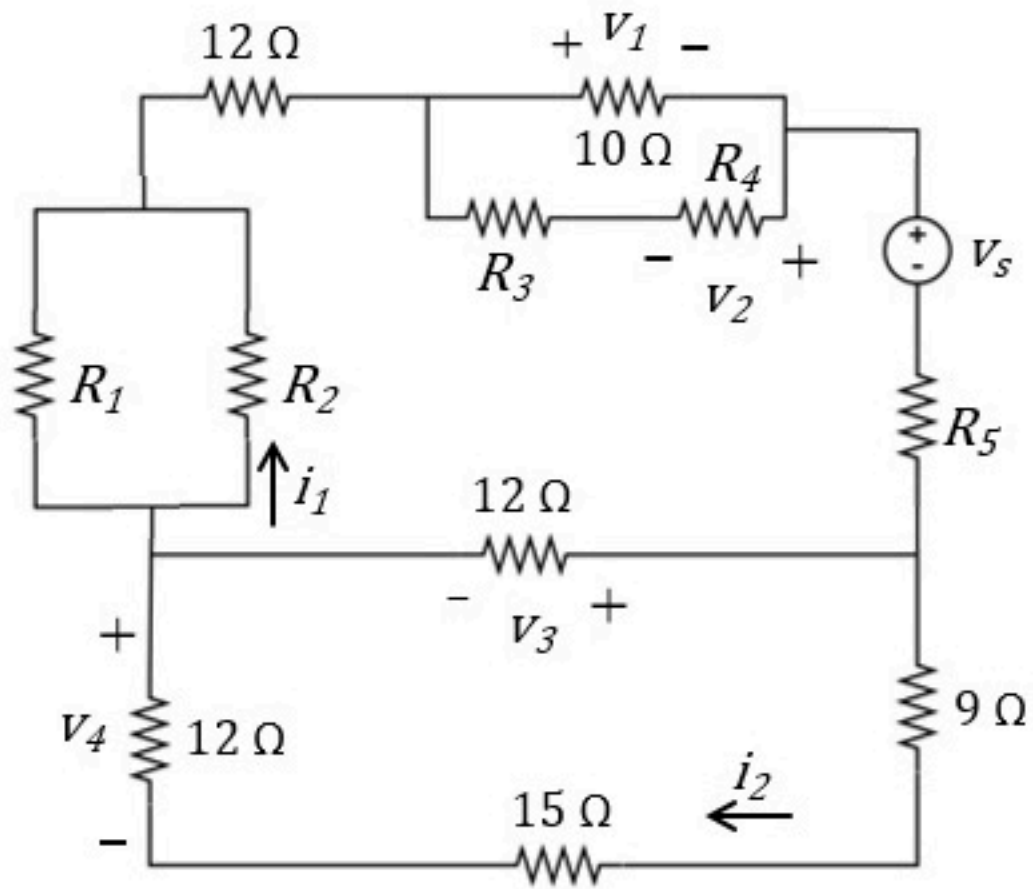


Basic analysis 012

Problem has been graded.

Determine the voltages v_1 , v_2 , v_3 and v_4 and the currents i_1 and i_2 .



Given Variables:

v_s : 80 V
 R_1 : 24 ohm
 R_2 : 8 ohm
 R_3 : 6 ohm
 R_4 : 9 ohm
 R_5 : 7 ohm

Calculate the following:

v_1 (V) :

v_2 (V) :

v_3 (V) :

v_4 (V) :

i_1 (A) :

i_2 (A) :

Determine the voltages v_1, v_2, v_3 and v_4 and the currents i_1 and i_2 .

$$V_s = 80 \text{ V}$$


$$R_1 = 8 \Omega$$

$$R_2 = 24 \Omega$$

$$R_3 = 3 \Omega$$

$$R_4 = 12 \Omega$$


$$R_5 = 7 \Omega$$

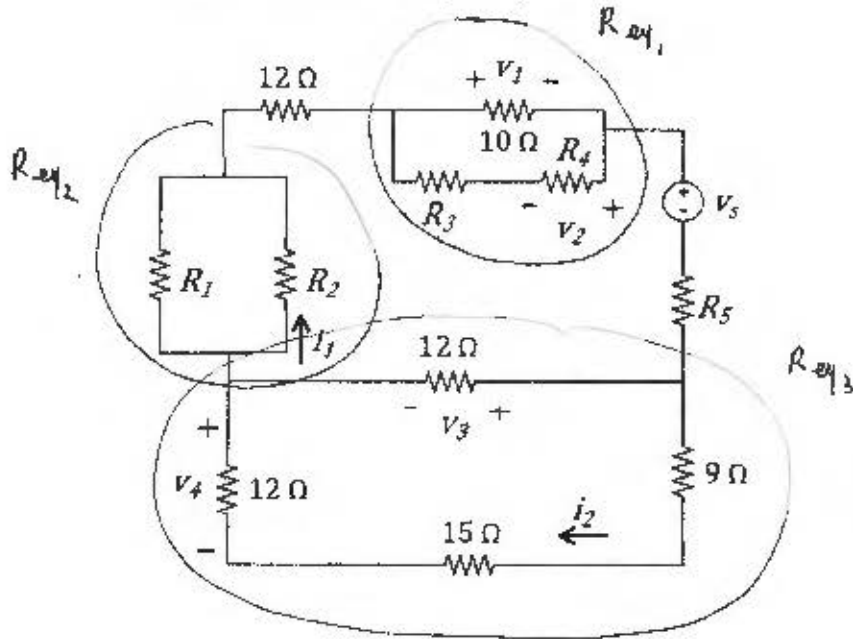

$$R_{eq1} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{3+12} \right)^{-1} = 6 \Omega$$

$$R_{eq2} = \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{24} \right)^{-1} = 6 \Omega$$
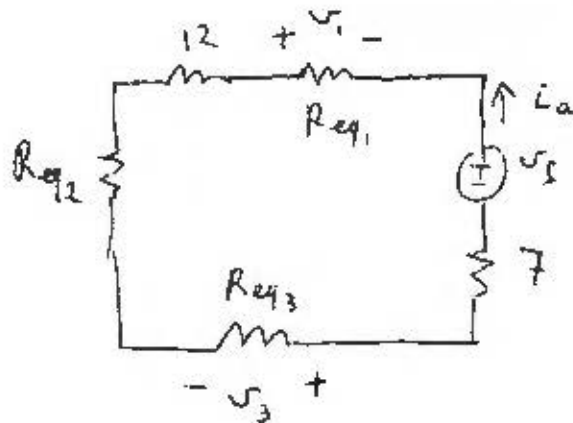
$$R_{eq3} = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{12+15+9} \right)^{-1} = 9 \Omega$$



$$i_a = \frac{V_s}{R_{eq1} + 12 + R_{eq2} + R_{eq3} + 7}$$

$$= \frac{V_s}{40} \Rightarrow i_a = 2 \text{ A}$$

$$v_1 = (-i_a) \cdot R_{eq1} = (-2) \cdot 6 = -12 \text{ V}$$

$$v_2 = (-v_1) \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 12 \cdot \frac{12}{15} = \frac{48}{5} \text{ V}$$

$$v_3 = (-i_a) R_{eq3} = (-2) \cdot 9 = -18 \text{ V}$$

$$v_4 = (-v_3) \cdot \frac{12}{12+15+9} = 18 \cdot \frac{12}{36} = 6 \text{ V}$$

$$i_1 = (-i_a) \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = (-2) \cdot \frac{8}{32} = -0.5 \text{ A}$$

$$i_2 = (-i_a) \cdot \frac{12}{12+12+15+9} = (-2) \cdot \frac{12}{48} = -0.5 \text{ A}$$

$$v_1 = -12 \text{ V}$$

$$v_2 = 9.6 \text{ V}$$

$$v_3 = -18 \text{ V}$$

$$v_4 = 6 \text{ V}$$

$$i_1 = -0.5 \text{ A}$$

$$i_2 = -0.5 \text{ A}$$