
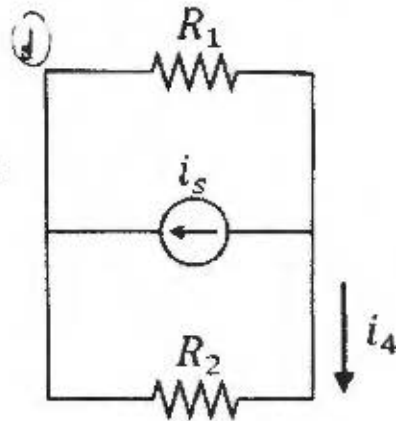
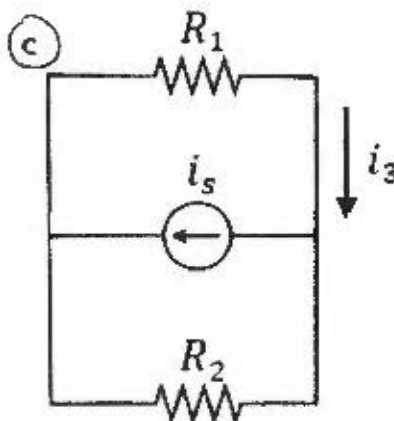
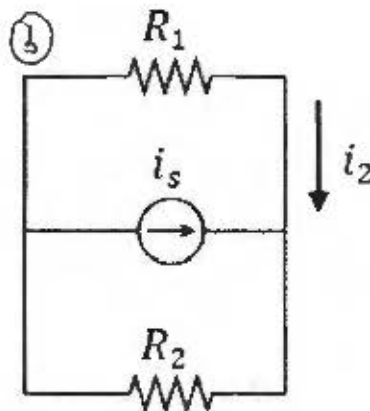


Determine the currents  $i_1, i_2, i_3$  and  $i_4$

$$R_1 = 30 \, \Omega$$

$$R_2 = 10 \, \Omega$$

$$i_s = 18 \, \text{A}$$

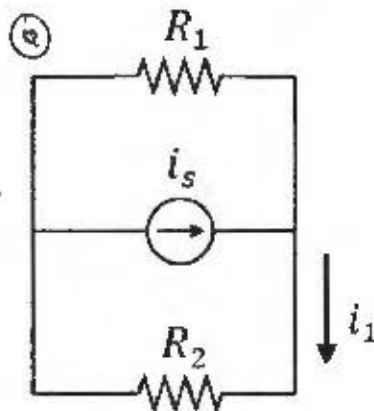

(a) CURRENT DIVIDER:  $i_1 = i_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 18 \cdot \frac{10}{40} = 4.5 \, \text{A}$

$$i_1 = 4.5 \, \text{A}$$

(b)  $-i_2 = i_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 18 \cdot \frac{30}{40} = 13.5 \, \text{A} \Rightarrow i_2 = -13.5 \, \text{A}$

(c)  $i_3 = i_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 18 \cdot \frac{30}{40} = 13.5 \, \text{A}$

$$i_3 = 13.5 \, \text{A}$$

(d)  $-i_4 = i_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 18 \cdot \frac{10}{40} = 4.5 \, \text{A}$

$$i_4 = -4.5 \, \text{A}$$