


# Phasors 010

Problem has been graded.

$$v_s(t) = A_1 \cdot \cos(100t) \quad \text{and} \quad i_s(t) = A_2$$

$$\text{Find } i_a(t) = A_3 \sqrt{2} \cdot \cos(100t + B_3) + A_4$$
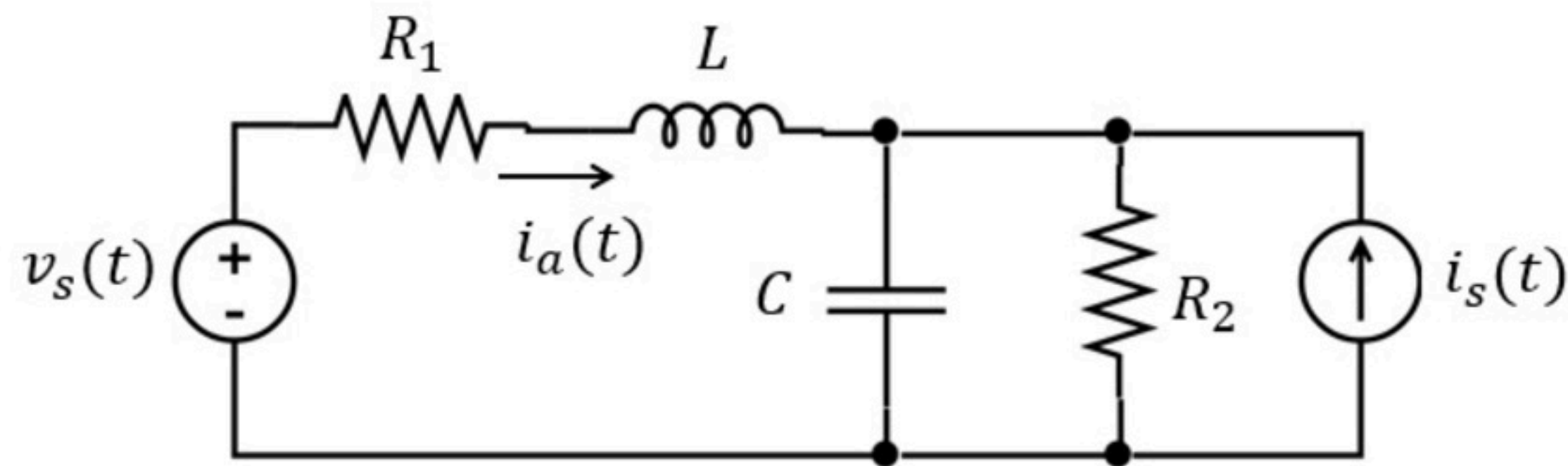
$$\text{with } -180^\circ < B_3 \leq 180^\circ$$



Given Variables:

A1 : 100 V

A2 : 6 A

C : 0.1 mF

L : 1.5 H

R1 : 50 ohm

R2 : 100 ohm

Calculate the following:

A3 (A) :

0.5



B3 (degrees) :

-45



A4 (A) :

-4



Hint: Use superposition

$$v_s(t) = A_1 \cdot \cos(100t) \quad \text{and} \quad i_s(t) = A_2$$

$$\text{Find } i_a(t) = A_3 \sqrt{2} \cdot \cos(100t + B_3) + A_4$$

$$\text{with } -180^\circ < B_3 \leq 180^\circ$$

$$A_1 : 100 \text{ V}$$


$$A_2 : 6 \text{ A}$$

$$C : 0.1 \text{ mF}$$

$$L : 1.5 \text{ H}$$


$$R_1 : 50 \text{ ohm}$$

$$R_2 : 100 \text{ ohm}$$

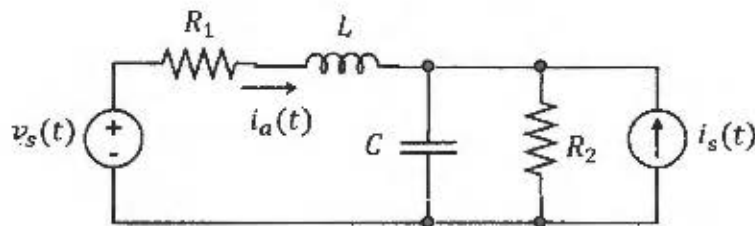


DIFFERENT  $\omega$  ! WE NEED TO USE SUPERPOSITION

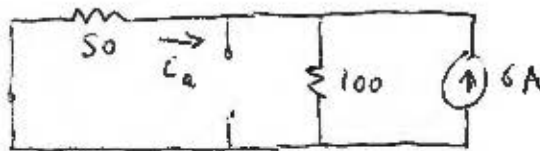①  $i_s(t)$  ONLY :  $\omega = 0$  DC  $\Rightarrow$  L SHORT / C OPEN



$$i_{a1} = -\frac{100}{100+50} \cdot 6 = -4 \text{ A}$$

②  $v_s(t)$  ONLY :  $\omega = 100$

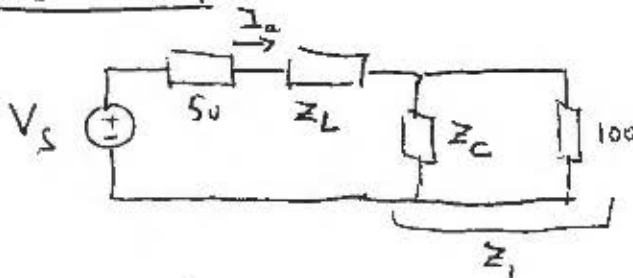

$$Z_L = j100 L = j150$$

$$Z_C = \frac{1}{j100C} = -j100$$

$$V_s = 100$$

$$Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{-j100}} = \frac{100}{1+j} = 50(1-j)$$

$$I_a = \frac{V_s}{Z_1 + 50 + Z_L} = \frac{100}{50 - 50j + 50 + j150} = \frac{100}{100 + j100} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j45^\circ}$$

$$i_{a2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(100t - 45^\circ)$$

③  $i_a(t) = i_{a1} + i_{a2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(100t - 45^\circ) - 4$

$A_3 = 0.5 \text{ A}$
$B_3 = -45^\circ$
$A_4 = -4 \text{ A}$