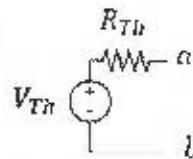



Find the Thevenin equivalent model of this circuit, as seen between a and b.




$$R_1 = 8 \text{ ohm}$$

$$R_2 = 6 \text{ ohm}$$

$$V_s = 6 \text{ V}$$

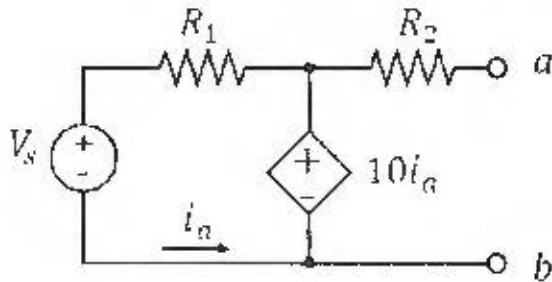

⊗

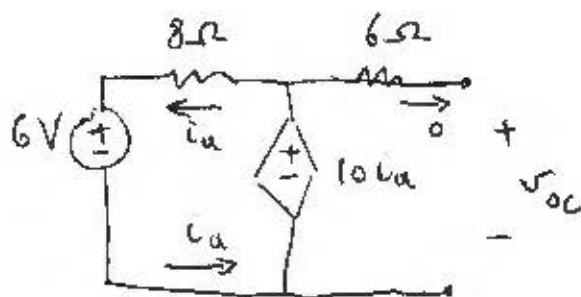


$$i_a = \frac{10i_a - 6}{8}$$

$$2i_a = 6 \Rightarrow i_a = 3 \text{ A}$$

$$V_{OC} = 10i_a = 30 \text{ V}$$

⊗

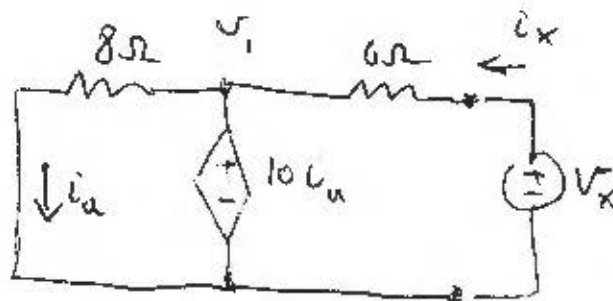

$$V_1 = 10i_a = 8i_a$$

$$2i_a = 0 \Rightarrow i_a = 0$$

$$\Rightarrow i_x = \frac{V_x - 0}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{V_x}{i_x} = 6 \Omega$$

$$R_{TH} = 6 \Omega$$

$$V_{TH} = 30 \text{ V}$$