

A linear system as two inputs, v_a and v_b , and one output, v_{out} .

When $v_a = v_1$ and $v_b = v_2$, then $v_{out} = v_3$.

When $v_a = v_4$ and $v_b = v_5$, then $v_{out} = v_6$.

What is v_{out} , when $v_a = v_7$ and $v_b = v_8$?

$$v_1 = 8 \text{ V}$$

$$v_2 = 0 \text{ V}$$

$$v_3 = 56 \text{ V}$$


$$v_4 = 0 \text{ V}$$

$$v_5 = -9 \text{ V}$$

$$v_6 = 45 \text{ V}$$

$$v_7 = 5 \text{ V}$$

$$v_8 = 8 \text{ V}$$

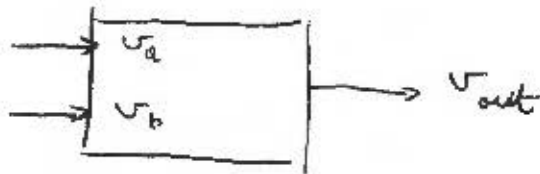

$$a \cdot v_a + b \cdot v_b = v_{out}$$

$$\begin{cases} a \cdot 8 + b \cdot 0 = 56 \\ a \cdot 0 + b \cdot (-9) = 45 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{56}{8} = 7 \\ b = \frac{45}{-9} = -5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a \cdot v_a + b \cdot v_b = 7 \cdot 5 + (-5) \cdot 8 = -5 \text{ V}$$

$$\boxed{v_{out} = -5 \text{ V}}$$