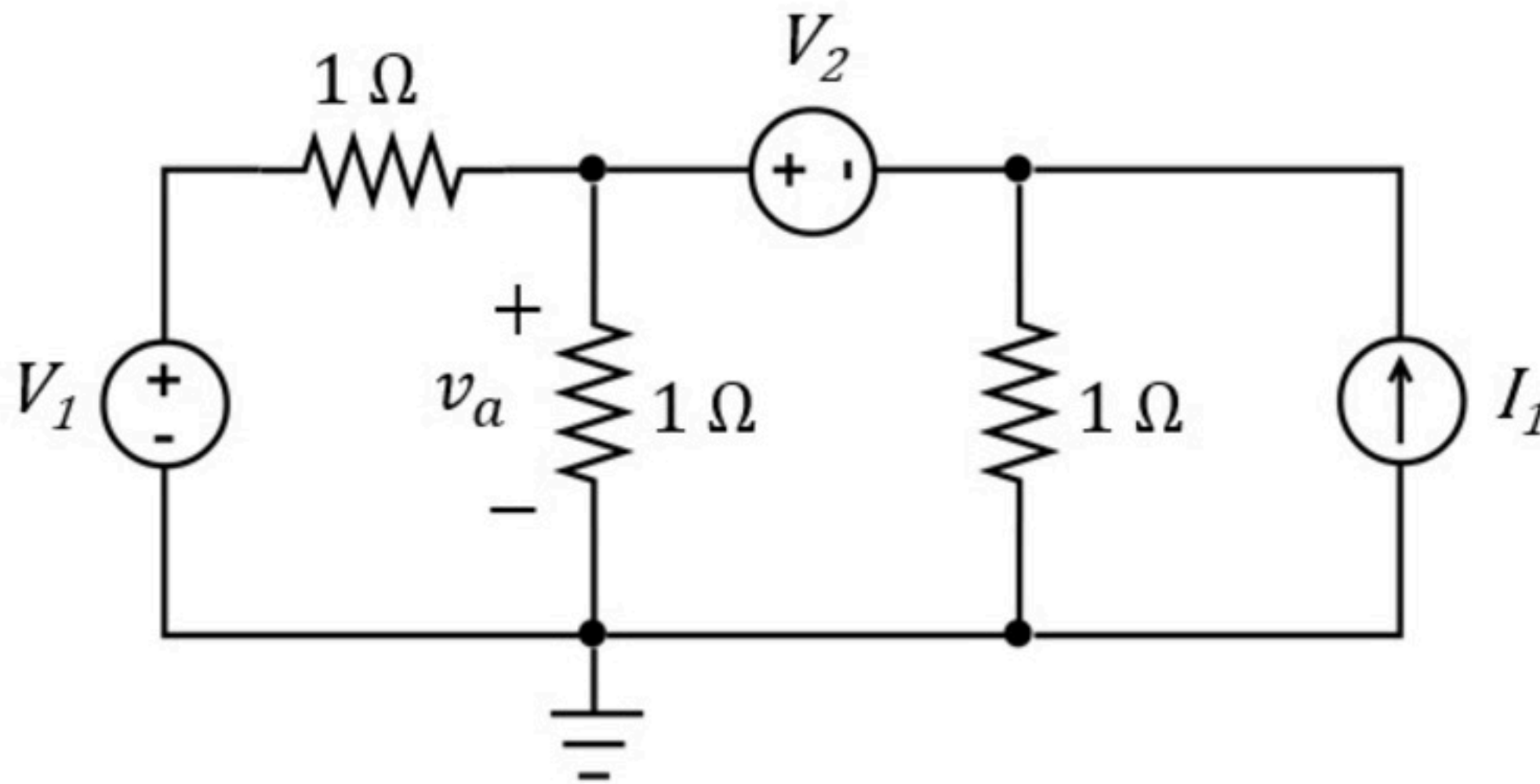


# Nodal Mesh 003

Problem has been graded.

Find the voltage  $v_a$  . Use nodal analysis.



Given Variables:

$V_1$  : 6 V

$V_2$  : 10 V

$I_1$  : 5 A

Calculate the following:

$v_a$  (V) :