

$$v_s(t) = A_1 \cos(1000t + B_1)$$

$$A_1 : 8 \text{ V}$$

(a) Find the instantaneous power supplied by the power supply

$$B_1 : 135 \text{ degrees}$$

$$p = A_2 \sqrt{3} + A_3 \cos(2000t + B_3)$$



$$R : 2 \text{ ohm}$$

(b) Find the instantaneous power received by the inductor

$$C : 500 \text{ uF}$$

$$p = A_4 \sqrt{3} + A_5 \cos(2000t + B_5)$$

$$L : 1 \text{ mH}$$

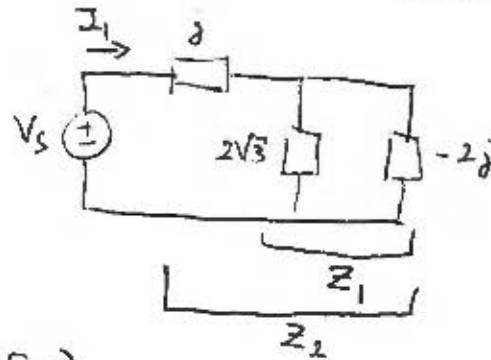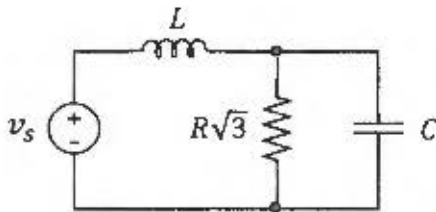

$$V_s = 8 e^{j135^\circ}$$

$$Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{j}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}j} = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - \sqrt{3}j)$$

$$Z_2 = Z_1 + j = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{j}{2} = 1 \cdot e^{-30^\circ}$$

$$I_1 = \frac{V_s}{Z_2} = 8 e^{j165^\circ}$$

INSTANTANEOUS POWER

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

$$\textcircled{a} \quad V = V_s \Rightarrow V_m = 8 \text{ V} \quad \theta_v = 135^\circ$$

$$I = I_1 \Rightarrow I_m = 8 \text{ A} \quad \theta_i = 165^\circ$$

$$A_2 \sqrt{3} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \cos(-30^\circ) = 16\sqrt{3} \Rightarrow \boxed{A_2 = 16 \text{ W}}$$

$$A_3 = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \Rightarrow \boxed{A_3 = 32 \text{ W}} \quad B_3 = \theta_v + \theta_i = 300^\circ \quad \boxed{B_3 = -60^\circ}$$

$$\textcircled{b} \quad I = I_1 \Rightarrow I_m = 8 \text{ A} \quad \theta_i = 165^\circ$$

$$V = j I_1 \Rightarrow V_m = 8 \text{ V} \quad \theta_v = 165^\circ + 90^\circ = 255^\circ$$

$$A_4 \sqrt{3} = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cos(90^\circ) = 0 \Rightarrow \boxed{A_4 = 0 \text{ W}}$$

$$A_5 = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \Rightarrow \boxed{A_5 = 32 \text{ W}} \quad B_5 = \theta_v + \theta_i = 420^\circ$$

$$\boxed{B_5 = 60^\circ}$$