

$$v_s(t) = A_1 \sqrt{2} \cdot \cos(W_1 t + B_1)$$

$$i_s(t) = 2 \cdot \cos(W_1 t - 90^\circ) \quad A$$

Find steady state voltage

$$v_c(t) = A_2 \sqrt{2} \cdot \cos(W_2 t + B_2) \quad \text{with } -180^\circ < B_2 \leq 180^\circ$$

$$A_1 : 32 \text{ V}$$

$$B_1 : -45 \text{ degrees}$$



$$W_1 : 2000 \text{ 1/s}$$

$$C : 125 \text{ uF}$$

$$L : 2 \text{ mH}$$

$$R_1 : 4 \text{ ohm}$$

$$R_2 : 4 \text{ ohm}$$

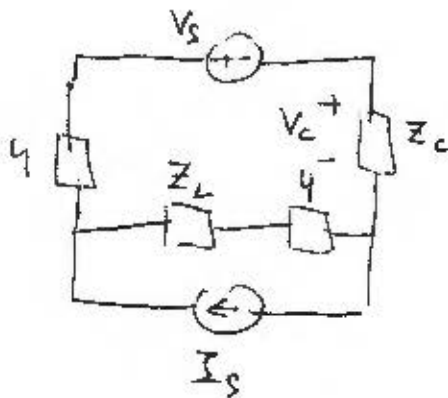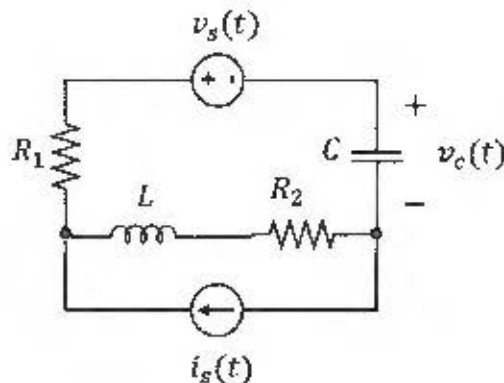

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{10^6}{j 2000 \cdot 125} = -4j$$

$$Z_L = j\omega L = j 2000 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 4j$$

$$V_s = 32\sqrt{2} e^{-j45^\circ} = 32V_2 \left(+\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 32 - 32j$$

$$I_S = 2 e^{-j90^\circ} = -2j$$

① ONLY V_s $V_{C_1} = -V_s \cdot \frac{Z_C}{Z_C + Z_L + 4 + 4} = \frac{(-32 + 32j) \cdot (-4j)}{-4j + 4j + 4 + 4} = \frac{-8j}{8} (-32 + 32j) = 16 + 16j$

② ONLY I_S : $V_{C_2} = I_S \cdot \frac{Z_L + 4}{Z_L + 4 + Z_C + 4} \cdot Z_C = (-2j) \frac{4 + 4j}{4 - 4j + 4j + 4} \cdot (-4j) = -\frac{8(4 + 4j)}{8} = -4 - 4j$

③ SUPERPOSITION : $V_C = V_{C_1} + V_{C_2} = 12 + 12j = 12\sqrt{2} e^{j45^\circ}$

$$v_c(t) = 12\sqrt{2} \cos(2000t + 45^\circ)$$

$$A_2 = 12\text{ V}$$

$$B_2 = 45^\circ$$

$$W_2 = 2000 \text{ 1/s}$$