


# First order circuits 001

Problem has been graded.

Given a voltage  $v(t)$ , find the current  $i(t)$ .

$$v(t) = A_1 + B_1 \cdot e^{-10t}$$

$$i(t) = A_2 + B_2 \cdot e^{-10t}$$

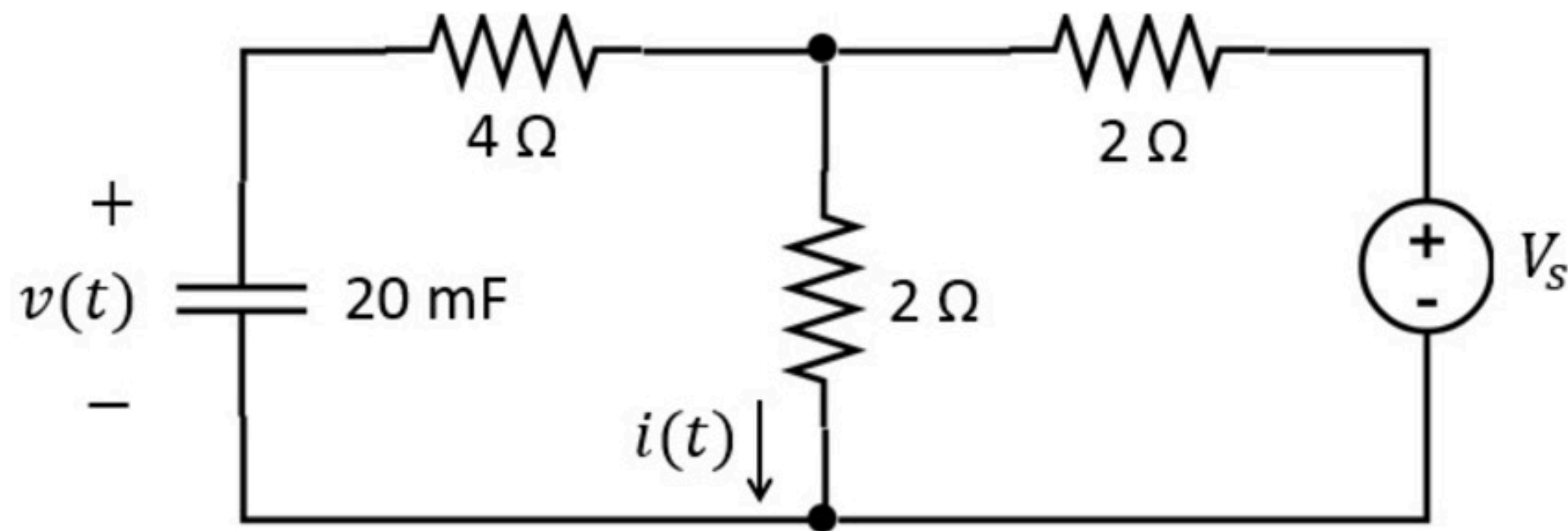

Given Variables:

$A_1$  : 10 V

$B_1$  : 10 V

$V_s$  : 20 V

Calculate the following:

$A_2$  (A) :

5



$B_2$  (A) :

1

