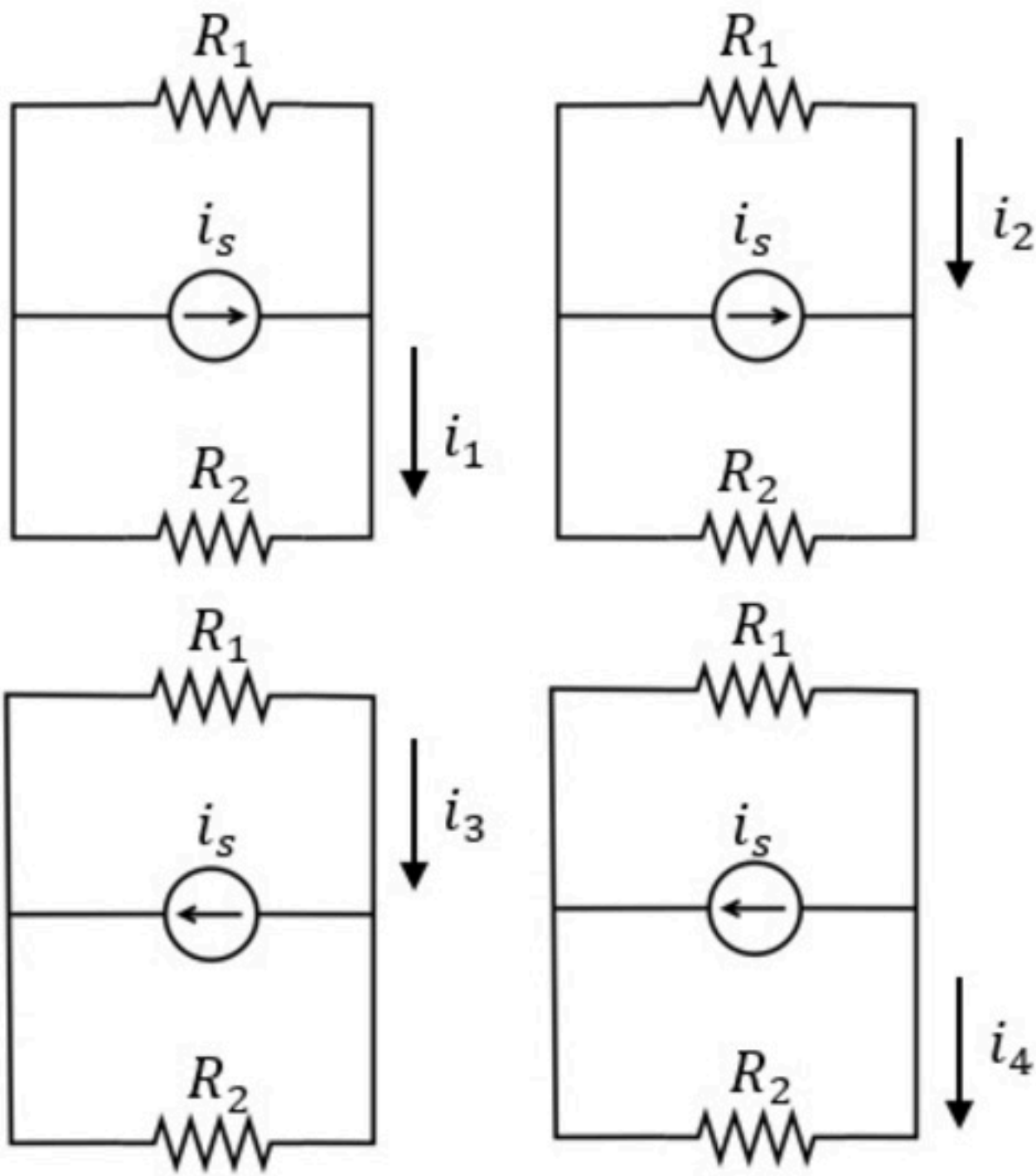


Basic analysis 006

Problem has been graded.

Determine the currents i_1 , i_2 , i_3 and i_4



Given Variables:

R_1 : 25 ohm

R_2 : 50 ohm

i_s : 21 A

Calculate the following:

i_1 (A) :

i_2 (A) :

i_3 (A) :

i_4 (A) :





Hint: Use current divider

Determine the currents i_1, i_2, i_3 and i_4

$$R_1 = 30 \, \Omega$$

$$R_2 = 10 \, \Omega$$

$$i_s = 18 \, \text{A}$$

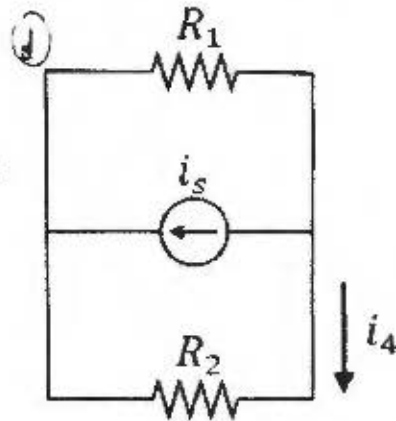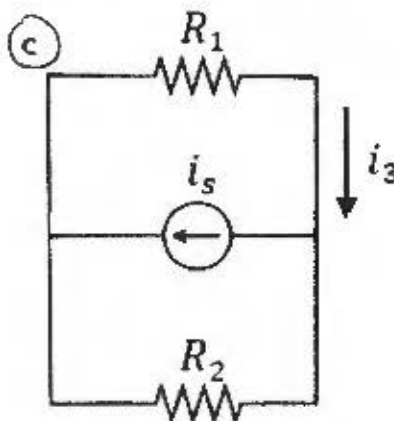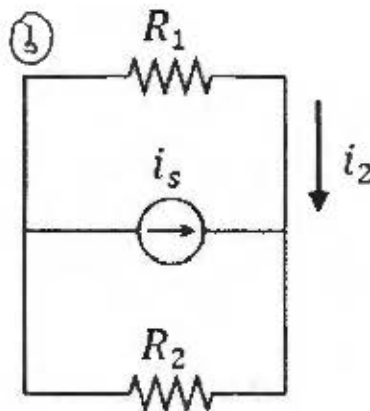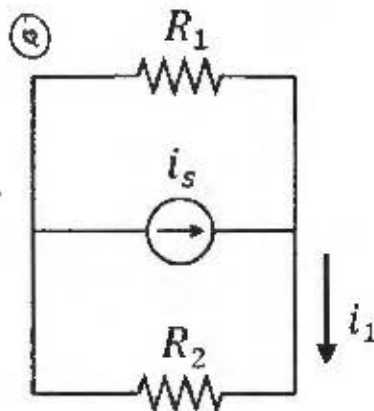

(a) CURRENT DIVIDER: $i_1 = i_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 18 \cdot \frac{10}{40} = 4.5 \, \text{A}$

$$i_1 = 4.5 \, \text{A}$$

(b) $-i_2 = i_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 18 \cdot \frac{30}{40} = 13.5 \, \text{A} \Rightarrow i_2 = -13.5 \, \text{A}$

(c) $i_3 = i_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 18 \cdot \frac{30}{40} = 13.5 \, \text{A}$

$$i_3 = 13.5 \, \text{A}$$

(d) $-i_4 = i_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 18 \cdot \frac{10}{40} = 4.5 \, \text{A}$

$$i_4 = -4.5 \, \text{A}$$