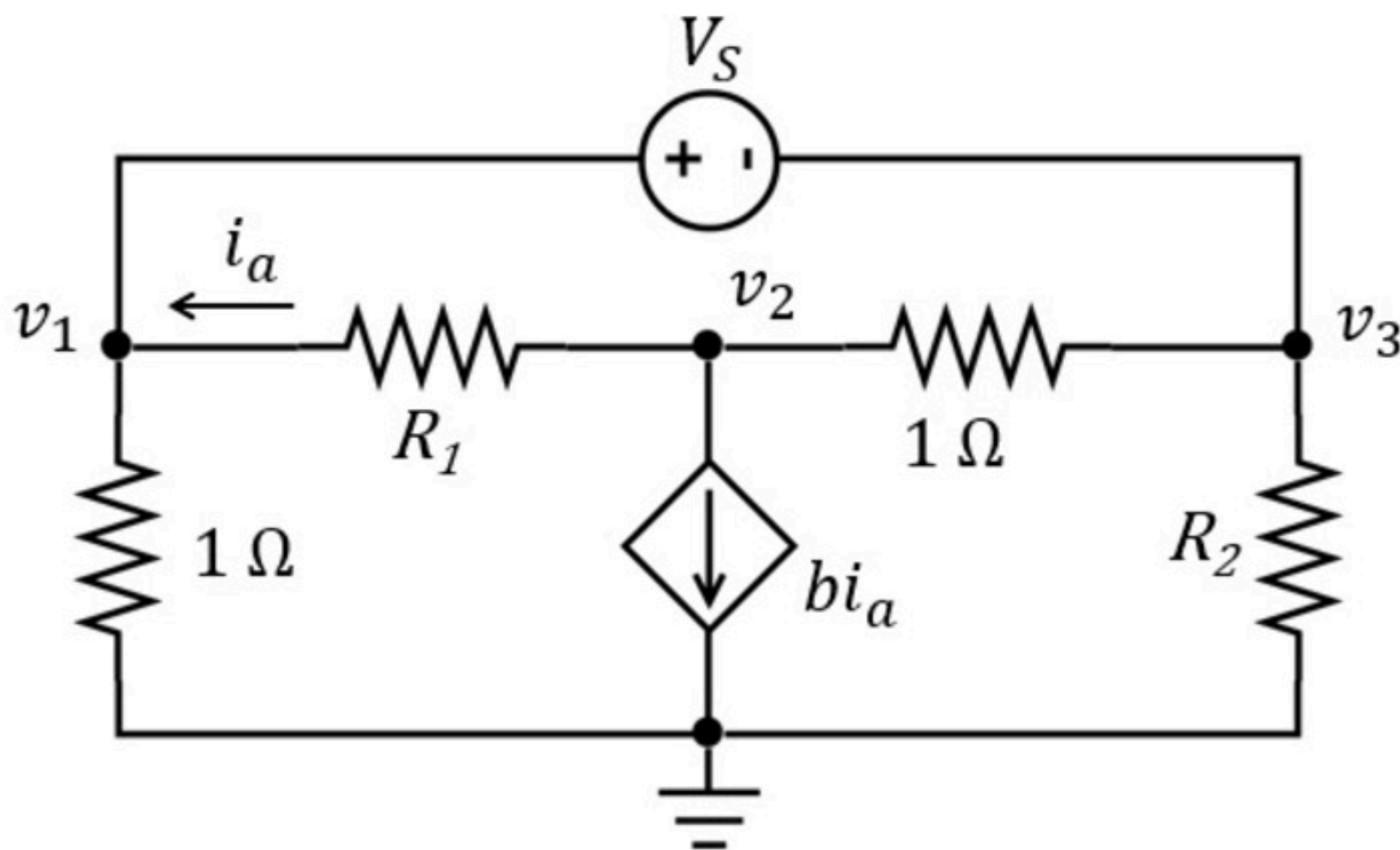


# Nodal Mesh 004

Problem has been graded.

Find the node voltages  $v_1$ ,  $v_2$  and  $v_3$ .  
Use nodal analysis.



Given Variables:

$V_S$  : 9 V

$R_1$  : 5 ohm

$R_2$  : 5 ohm

$b$  : 3 A/A

Calculate the following:

$v_1$  (V) :

---

$v_2$  (V) :

---

$v_3$  (V) :

---