

Find (and think about how to minimize your calculations)

1. The value of $v_a = v_{a1}$ when $R_L = 12 \Omega$
2. The value of $R_L = R_{L2}$ that results in $v_a = 4 \text{ V}$
3. The value of $R_L = R_{L3}$ that results in $i_a = 1 \text{ A}$


$$V_s = 12 \text{ V}$$

$$I_s = 2 \text{ A}$$


$$R_1 = 6 \text{ ohm}$$

$$R_2 = 8 \text{ ohm}$$


$$R_3 = 12 \text{ ohm}$$

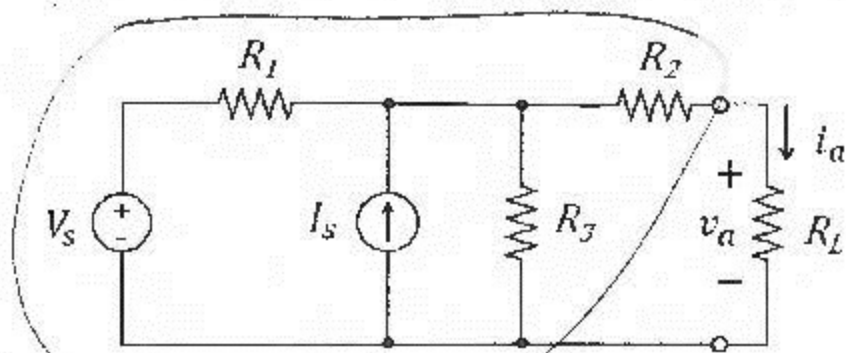


→ FIND THEVENIN MODEL

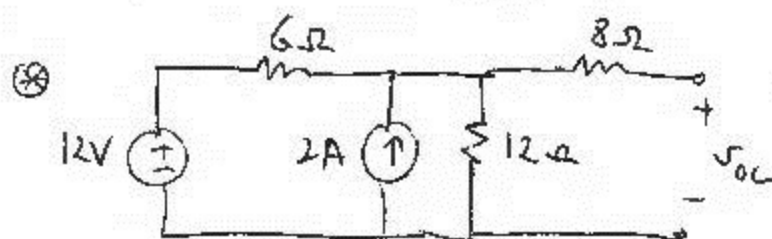


$$\Rightarrow V_{OC} = 16 \text{ V}$$

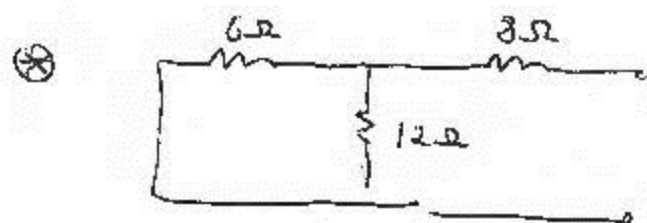

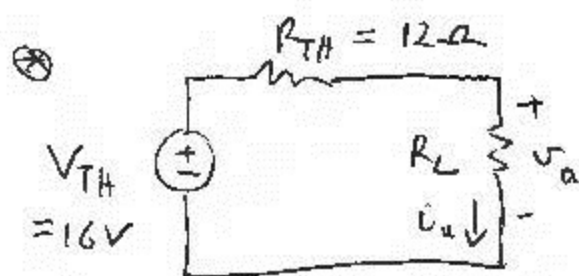
$$R_{TH} = (6 // 12) + 8 = 4 + 8 = 12 \Omega$$



→ SUPERPOSITION

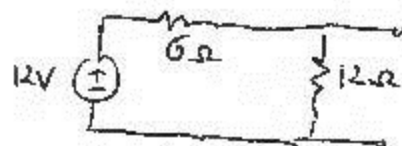
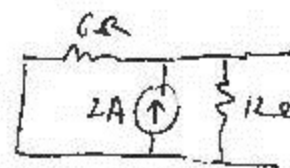
$$V_{OC1} = \frac{12 \cdot 12}{12 + 12} = 8 \text{ V}$$



$$V_{OC2} = 2 \cdot (12 // 6) = 2 \cdot 4 = 8 \text{ V}$$

$$\textcircled{1} \quad v_a = \frac{16 \cdot 12}{12 + 12} = \frac{16}{2} = 8 \quad \boxed{v_a = 8 \text{ V}}$$

$$\textcircled{2} \quad v_a = 16 \cdot \frac{R_L}{R_L + 12} = 4 \Rightarrow 12 R_L = 4 \cdot 12 \Rightarrow \boxed{R_L = 4 \Omega}$$

$$\textcircled{3} \quad i_a = \frac{16}{R_L + 12} = 1 \Rightarrow \boxed{R_L = 4 \Omega}$$