



In this circuit, v_I is an input, but you don't know what its value is. Find v_4 as a function of v_I .

More specifically, find $X = \frac{v_4}{v_I}$.

$$R_1 = 20 \, \Omega$$


$$R_2 = 12 \, \Omega$$

$$R_3 = 20 \, \Omega$$

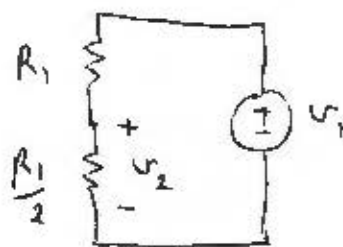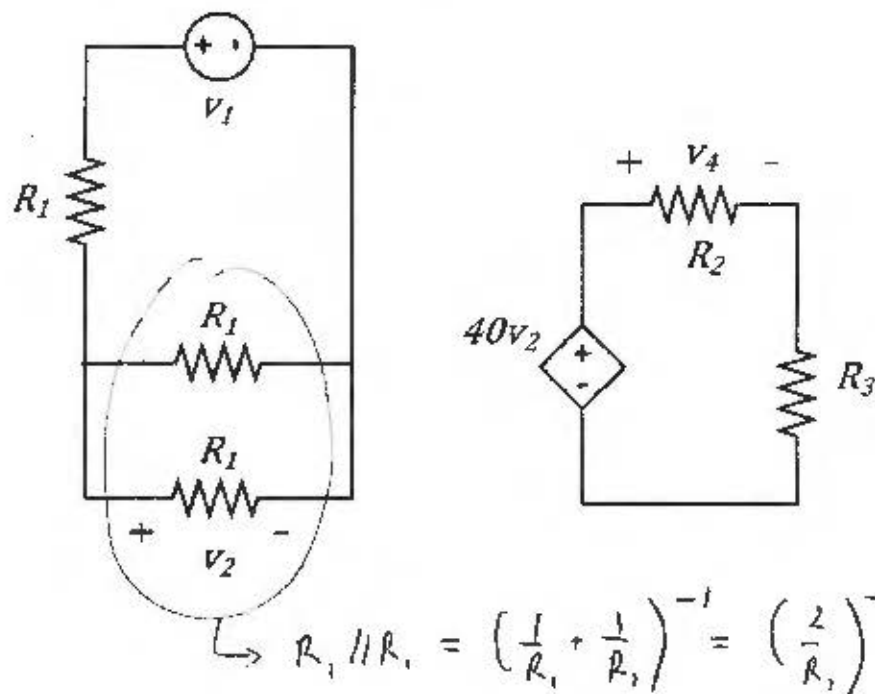

VOLTAGE DIVIDER
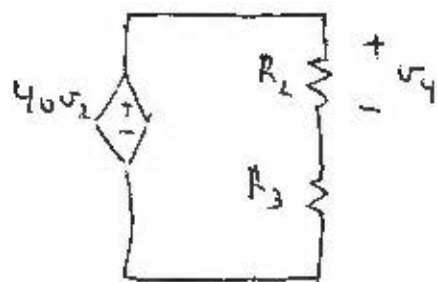
$$v_2 = v_I \cdot \frac{\frac{R_1}{2}}{R_1 + \frac{R_1}{2}} = v_I \cdot \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{v_I}{3}$$



VOLTAGE DIVIDER

$$v_4 = 40 v_2 \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = \frac{40 \cdot v_I}{3} \cdot \frac{12}{12 + 20} = 5 v_I$$

$$X = \frac{v_4}{v_I} = 5$$