

The box contains a linear circuit.

When $R = R_1$, we measure $i = I_1$.

When $R = R_2$, we measure $i = I_2$.

What value of $R = R_3$ results in $i = I_3$?

What is the maximum value of $i = i_{\max}$ that can be achieved (assuming $R \geq 0$)?



$$R_1 = 5 \text{ ohm}$$

$$R_2 = 8 \text{ ohm}$$

$$I_1 = 4 \text{ A}$$

$$I_2 = 3 \text{ A}$$

$$I_3 = 2 \text{ A}$$

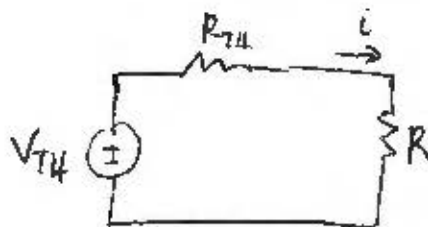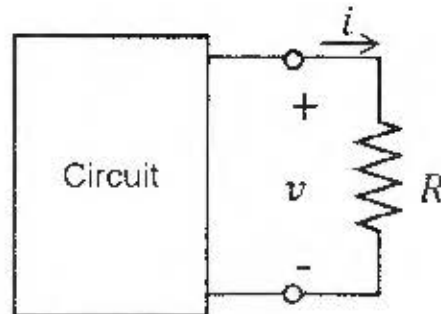

$$(1) \quad 4 = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + 5} \Rightarrow 4R_{TH} + 20 = V_{TH}$$

$$(2) \quad 3 = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + 8} \Rightarrow 3R_{TH} + 24 = V_{TH}$$

(1) - (2)

$$\Rightarrow R_{TH} = 4 \Omega$$

$$V_{TH} = 36 \text{ V}$$

$$(a) \quad I_3 = 2 = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R} = \frac{36}{4 + R} \Rightarrow R + R_{TH} = 18 \Rightarrow \boxed{R = 14 \Omega}$$

$$(b) \quad i_{\max} \text{ WHEN } R = 0 \Rightarrow i_{\max} = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = \frac{36}{4} = 9$$

$$\boxed{i_{\max} = 9 \text{ A}}$$