
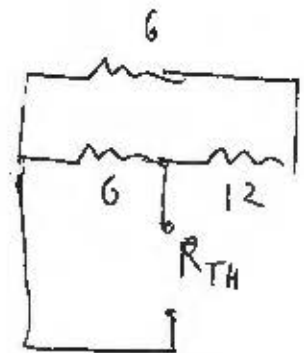
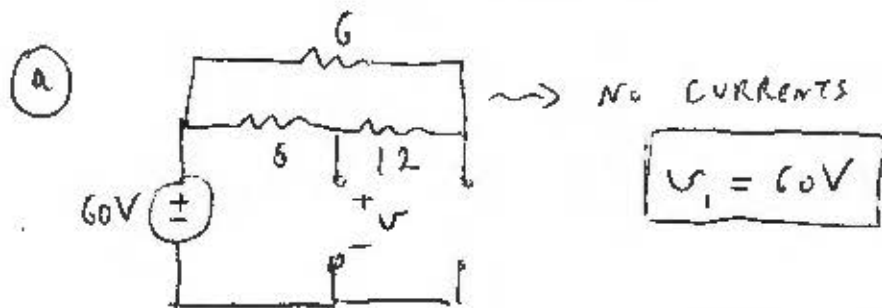


- a) Find the time constant τ_1 and the steady state capacitor voltage $v_1 = v(\infty)$ when the switch is open.
- b) Find the time constant τ_2 and the steady state capacitor voltage $v_2 = v(\infty)$ when the switch is closed.


$V_s : 60 \text{ V}$

$C_1 : 6 \text{ nF}$

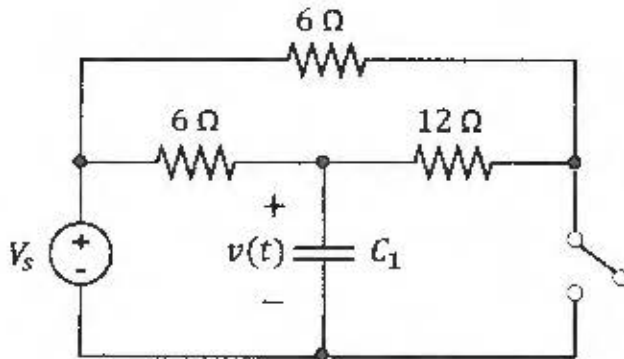



$$\tau_1 = R_{TH} \cdot C_1 \Rightarrow \tau_1 = 27 \text{ ns}$$
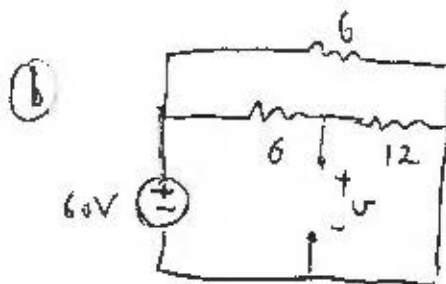
$$R_{TH} = 6 // 18 = \frac{9}{2} \Omega$$



$$v = 60 \cdot \frac{12}{6+12} = 40$$

$$v_2 = 40 \text{ V}$$

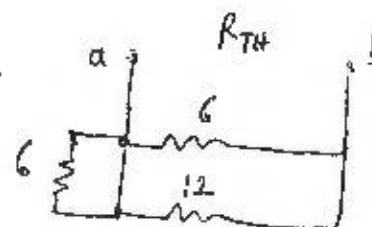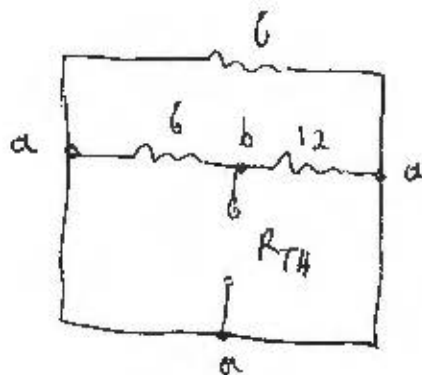

$$R_{TH} = 6 // 12 = 4 \Omega$$

$$\tau_2 = R_{TH} \cdot C_1 \Rightarrow \tau_2 = 24 \text{ ns}$$