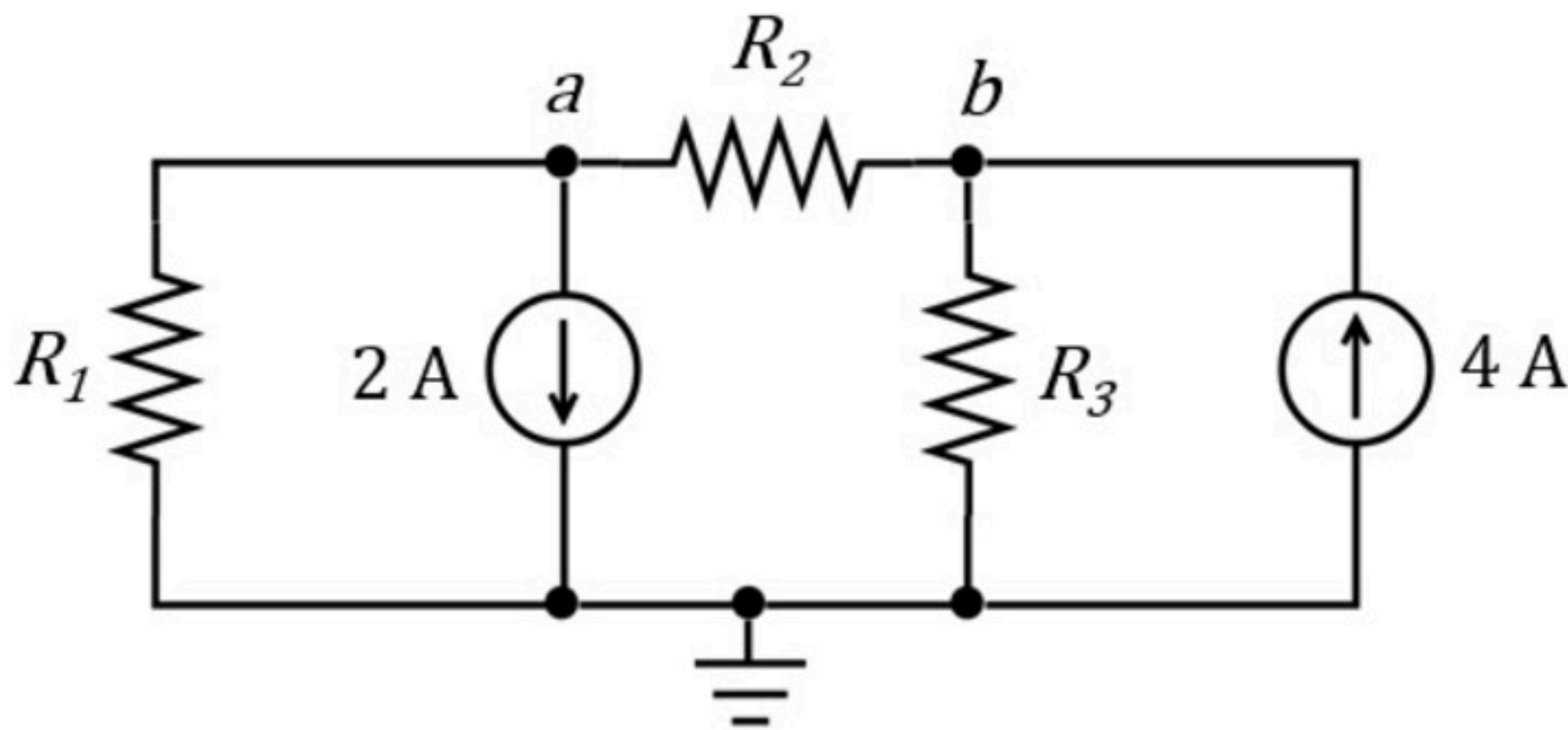


Nodal Mesh 001

Problem has been graded.

Find the node voltages v_a and v_b .
Use nodal analysis.



Given Variables:

R_1 : 3 ohm

R_2 : 6 ohm

R_3 : 1 ohm

Calculate the following:

v_a (V) :


v_b (V) :

Find the node voltages v_a and v_b .
Use nodal analysis.

$$R_1 = 2 \Omega$$

$$R_2 = 1 \Omega$$

$$R_3 = 1 \Omega$$

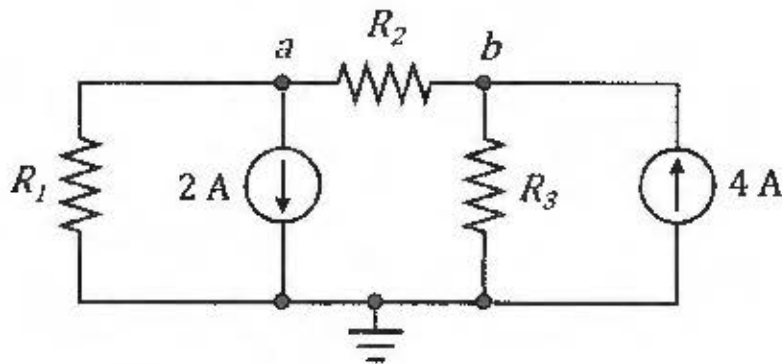


$$\textcircled{*} \text{ KCL @ } a : \frac{v_a}{2} + \frac{v_a - v_b}{1} + 2 = 0 \Rightarrow 3v_a - 2v_b = -4 \quad (1)$$

$$\textcircled{*} \text{ KCL @ } b : \frac{v_b - v_a}{1} + \frac{v_b}{1} - 4 = 0 \Rightarrow -v_a + 2v_b = 4 \quad (2)$$

$$\textcircled{*} (1) + (2) : 2v_a = 0 \Rightarrow \boxed{v_a = 0 \text{ V}}$$

$$\boxed{v_b = 2 \text{ V}}$$


CHECK KCL

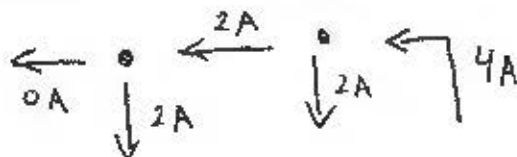

Nodal Mesh 002

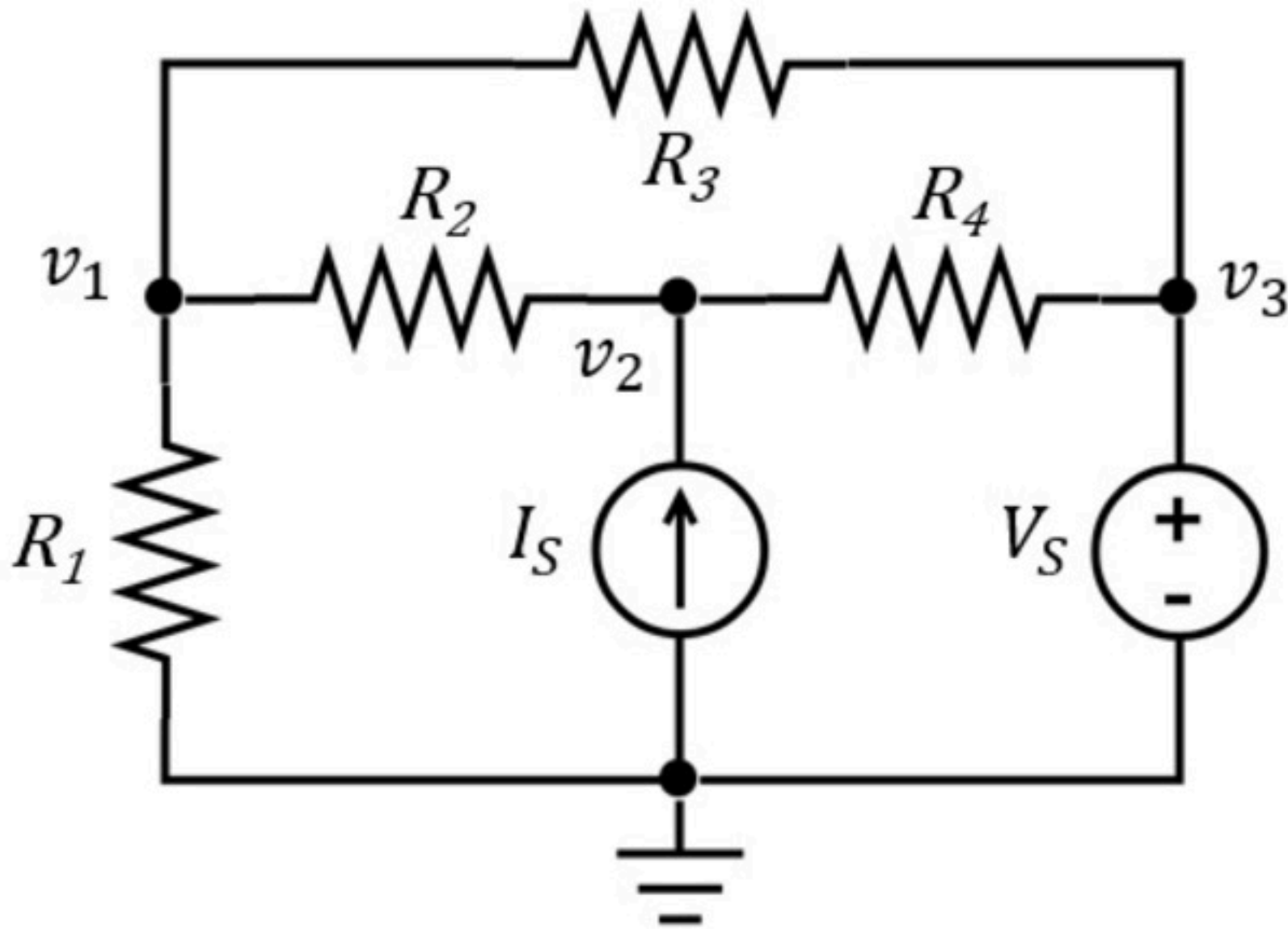Problem has been graded.

Find the node voltages v_1 , v_2 and v_3 .
Use nodal analysis.



Given Variables:

R_1 : 2 ohm

R_2 : 1 ohm

R_3 : 1 ohm

R_4 : 2 ohm

V_S : 5 V

I_S : 1 A


Calculate the following:

v_1 (V) :

v_2 (V) :

v_3 (V) :

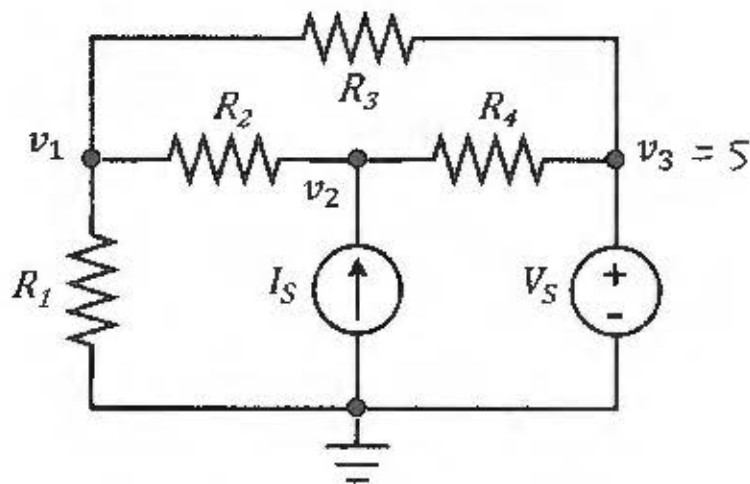Find the node voltages v_1 , v_2 and v_3 .
Use nodal analysis.



$$R_1 = 2 \, \Omega$$

$$R_2 = 1 \, \Omega$$

$$R_3 = 1 \, \Omega$$

$$R_4 = 2 \, \Omega$$

$$V_s = 5 \, \text{V}$$

$$I_s = 1 \, \text{A}$$

$$v_3 = V_s \Rightarrow \boxed{v_3 = 5 \, \text{V}}$$


$$\textcircled{*} \text{ KCL @ 1: } \frac{v_1}{2} + \frac{v_1 - 5}{1} + \frac{v_1 - v_2}{1} = 0 \Rightarrow 5v_1 - 2v_2 = 10 \quad (1)$$

$$\textcircled{*} \text{ KCL @ 2: } \frac{v_2 - v_1}{1} + \frac{v_2 - 5}{2} - 1 = 0 \Rightarrow -2v_1 + 3v_2 = 7 \quad (2)$$

$$\textcircled{*} \quad 3 \times (1) + 2 \times (2): \quad 11v_1 = 44 \Rightarrow \boxed{v_1 = 4 \, \text{V}}$$

$$\boxed{v_2 = 5 \, \text{V}}$$

CHECK KCL

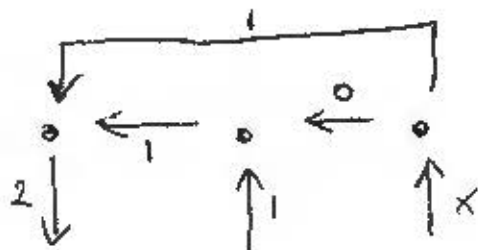


$$x = 1$$

Nodal Mesh 003

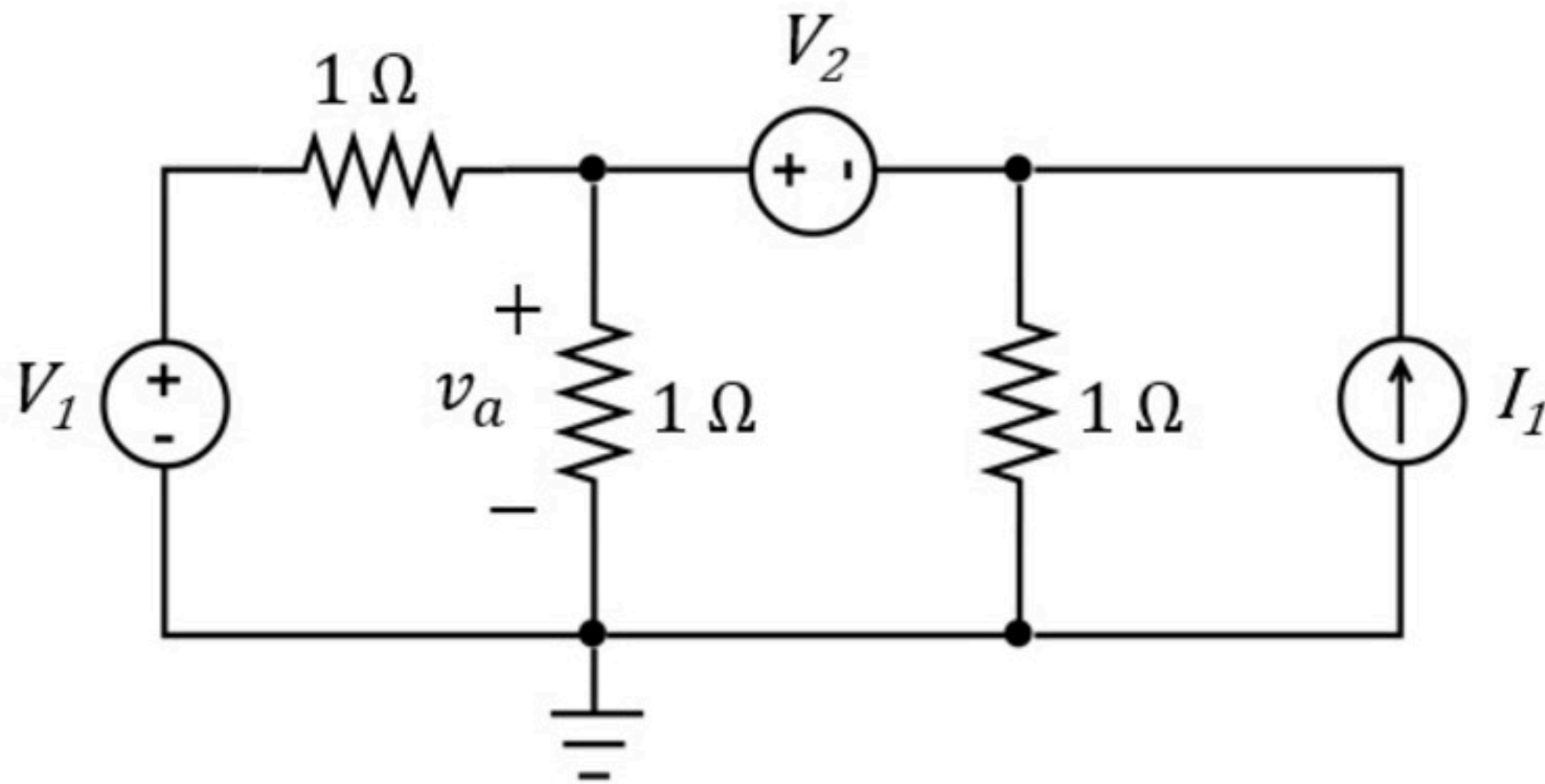Problem has been graded.

Find the voltage v_a . Use nodal analysis.



Given Variables:

V_1 : 6 V

V_2 : 10 V

I_1 : 5 A

Calculate the following:


v_a (V) :

Find the voltage v_a . Use nodal analysis.

$$V_1 = 6 \text{ V}$$

$$V_2 = 10 \text{ V}$$

$$I_1 = 5 \text{ A}$$

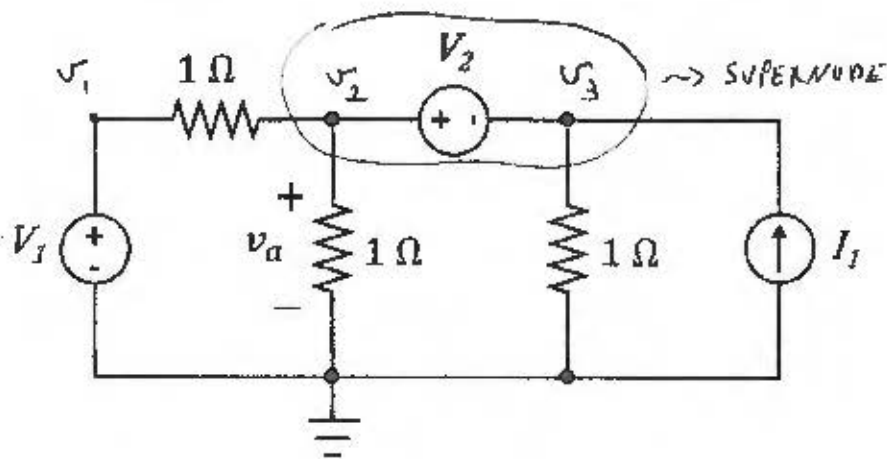

$$v_1 = V_1 = 6 \text{ V}$$

$$\textcircled{*} \text{ KCL @ SN: } \frac{v_2 - 6}{1} + \frac{v_2}{1} + \frac{v_3}{1} - 5 = 0$$

$$\Rightarrow 2v_2 + v_3 = 11 \quad (1)$$

$$\textcircled{*} \text{ SN: } v_2 = v_3 + 10 \quad (2)$$

$$\textcircled{*} \text{ (2) in (1): } 2v_3 + 20 + v_3 = 11 \Rightarrow 3v_3 = -9 \Rightarrow v_3 = -3 \text{ V}$$

$$v_2 = 7 \text{ V}$$


$$v_a = v_2 \Rightarrow \boxed{v_a = 7 \text{ V}}$$

CHECK

KCL

AND

$$v_2 - v_3 = 10 \text{ V}$$

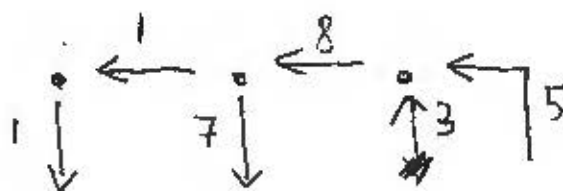


Find the node voltages v_1 , v_2 and v_3 .
Use nodal analysis.

$$V_s = 9 \text{ V}$$

$$R_1 = 5 \Omega$$

$$R_2 = 5 \Omega$$

$$b = 3 \text{ A/A}$$

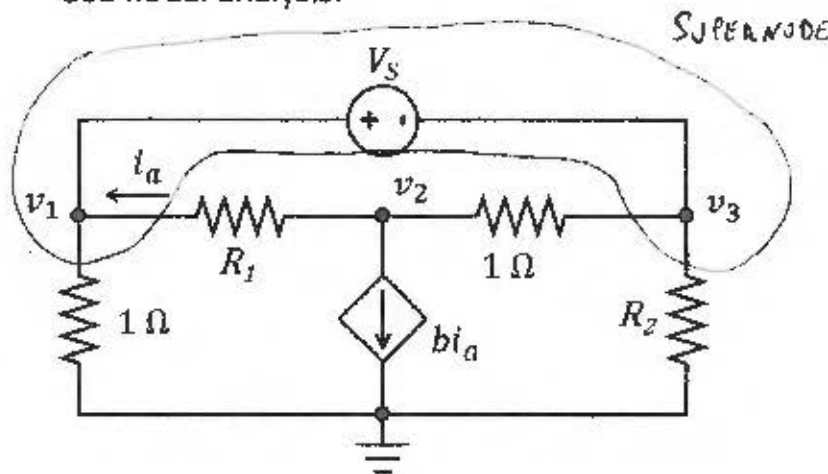

OPTION 1

$$\textcircled{*} \text{ KCL @ SN: } \frac{v_1}{1} + \frac{v_1 - v_2}{5} + \frac{v_3 - v_2}{1} + \frac{v_3}{5} = 0 \Rightarrow 6v_1 - 6v_2 + 6v_3 = 0$$

$$\Rightarrow v_1 - v_2 + v_3 = 0 \quad (1)$$

$$\textcircled{*} \text{ KCL @ 2: } \frac{v_2 - v_1}{5} + \frac{v_2 - v_3}{1} + 3\left(\frac{v_2 - v_1}{5}\right) = 0 \Rightarrow -4v_1 + 9v_2 - 5v_3 = 0 \quad (2)$$

$$\textcircled{*} \text{ SN: } v_1 = v_3 + 9 \quad (3)$$

$$(3) \text{ in } (1): v_3 + 9 - v_2 + v_3 = 0 \Rightarrow -v_2 + 2v_3 = -9 \quad (4)$$

$$(3) \text{ in } (2): -4v_3 - 36 + 9v_2 - 5v_3 = 0 \Rightarrow 9v_2 - 9v_3 = 36$$

$$\Rightarrow v_2 - v_3 = 4 \quad (5)$$


$$(4) + (5): 2v_3 - v_3 = -9 + 4 \Rightarrow v_3 = -5 \text{ V}$$

$$v_1 = 4 \text{ V} \quad \text{FROM (3)}$$

$$v_2 = -1 \text{ V} \quad \text{FROM (5)}$$

CHECK

KCL

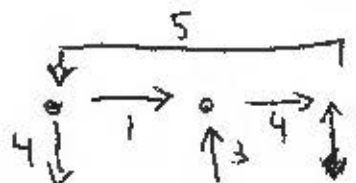


AND

$$v_1 = v_3 + 9$$

Nodal Mesh 004

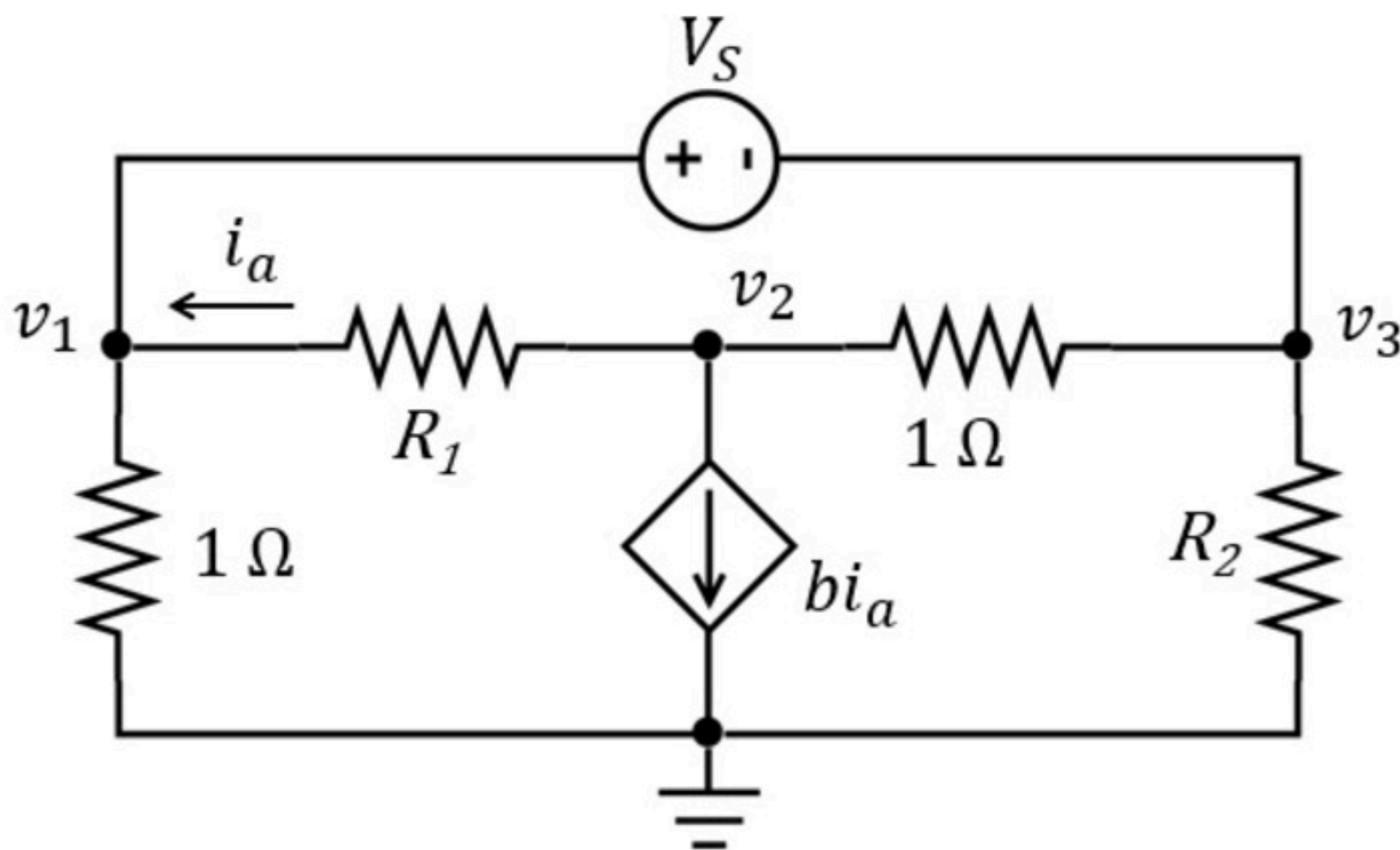Problem has been graded.

Find the node voltages v_1 , v_2 and v_3 .
Use nodal analysis.



Given Variables:

$V_S : 9\text{ V}$

$R_1 : 5\text{ ohm}$

$R_2 : 5\text{ ohm}$

$b : 3\text{ A/A}$

Calculate the following:


$v_1\text{ (V)} :$

$v_2\text{ (V)} :$

$v_3\text{ (V)} :$

Nodal Mesh 005

Problem has been graded.

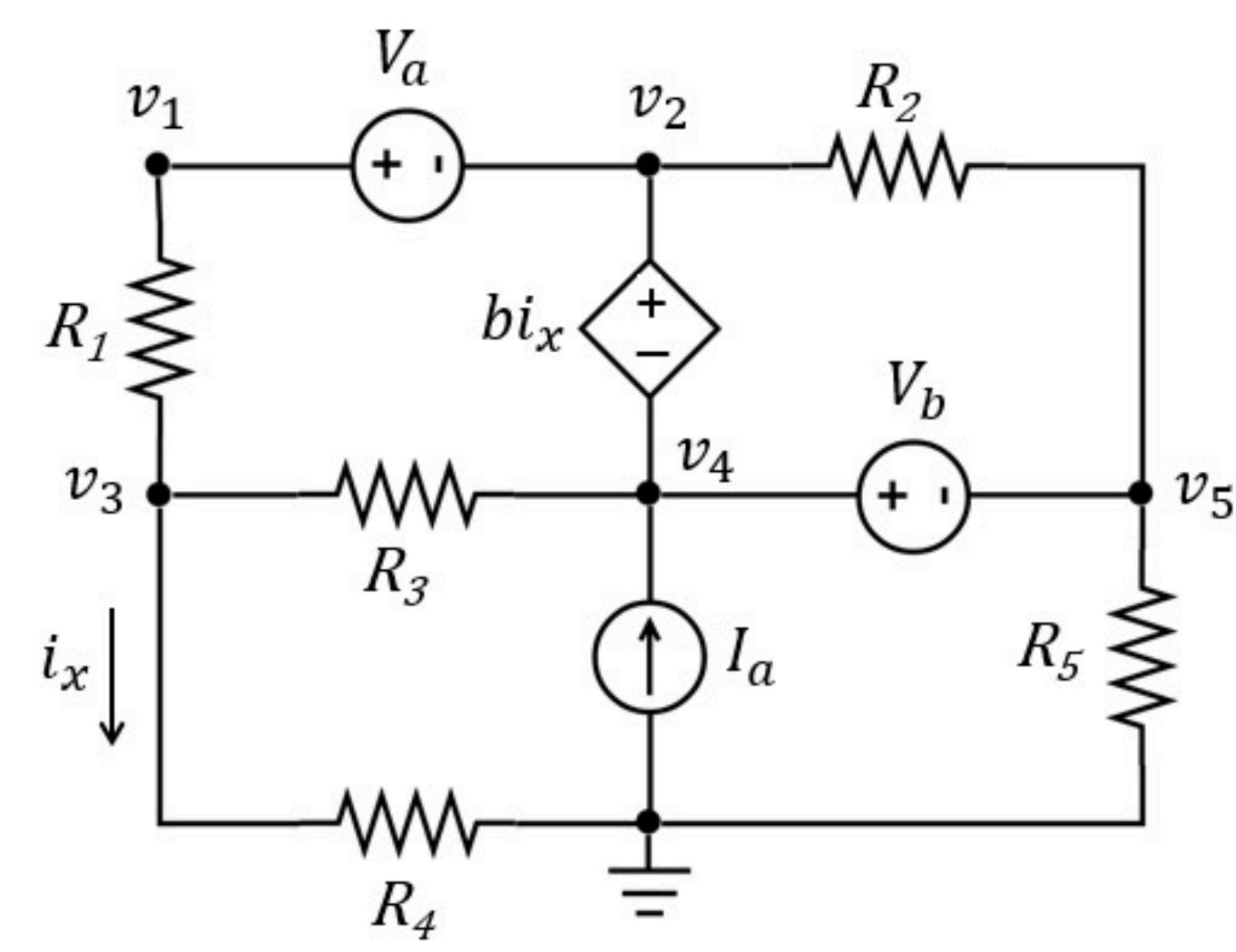

Given Variables:

- R1 : 1 ohm
- R2 : 2 ohm
- R3 : 1 ohm
- R4 : 2 ohm
- R5 : 1 ohm
- Va : 1 V
- Vb : 1 V
- Ia : 4 A
- b : 1.5 V/A

Calculate the following:

v1 (V) :


v2 (V) :

v3 (V) :

v4 (V) :

v5 (V) :

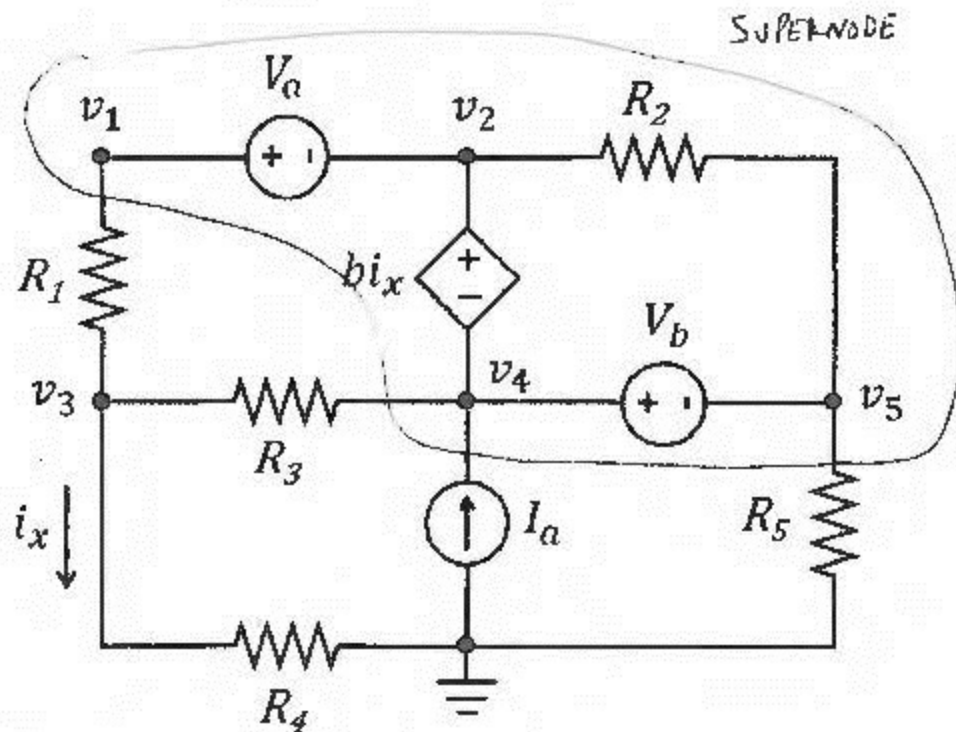Hint: Use a supernode and move GND (and move it back).



$$R_1 = 1 \Omega$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$R_3 = 1 \Omega$$

$$R_4 = 4 \Omega$$

$$R_5 = 1 \Omega$$

$$V_a = -2 \text{ V}$$

$$V_b = 2 \text{ V}$$

$$I_a = 3 \text{ A}$$

$$b = 1 \text{ V/A}$$

$$\otimes \text{ KCL @ 3: } \frac{v_3 - v_1}{1} + \frac{v_3 - v_4}{1} + \frac{v_3}{3} = 0 \Rightarrow -3v_1 + 7v_3 - 3v_4 = 0 \quad (1)$$

$$\otimes \text{ KCL @ SN: } \frac{v_1 - v_3}{1} + \frac{v_4 - v_3}{1} + \frac{v_5}{1} - 3 = 0 \Rightarrow v_1 - 2v_3 + v_4 + v_5 = 3 \quad (2)$$

$$\otimes \text{ SN } V_a: v_1 = v_2 - 2 \Rightarrow v_1 = v_2 - 2 \quad (3)$$

$$\otimes \text{ SN } V_b: v_4 = v_5 + 2 \Rightarrow v_5 = v_4 - 2 \quad (4)$$

$$\otimes \text{ SN } bix: v_2 = v_4 + 1 \cdot \frac{v_3}{3} \Rightarrow v_3 = 3v_2 - 3v_4 \quad (5)$$

$$(4), (3) \text{ in } (1): -3v_2 + 6 + 21v_2 - 21v_4 - 3v_4 = 0 \Rightarrow 18v_2 - 24v_4 = -6$$

$$\Rightarrow 3v_2 - 4v_4 = -1 \quad (6)$$

$$(3), (4), (5) \text{ in } (2): v_2 - 2 - 6v_2 + 6v_4 + v_4 + v_4 - 2 = 3 \Rightarrow -5v_2 + 8v_4 = 7 \quad (7)$$

$$(6) \times 2 + (7): 6v_2 - 5v_2 = -2 + 7 \Rightarrow \boxed{v_2 = 5 \text{ V}}$$

$$\boxed{v_1 = 3 \text{ V}} \quad \text{FROM (3)}$$

$$\boxed{v_4 = 4 \text{ V}} \quad \text{FROM (6)}$$

$$\boxed{v_5 = 2 \text{ V}} \quad \text{FROM (4)}$$

$$\boxed{v_3 = 3 \text{ V}} \quad \text{FROM (5)}$$

CHECK KCL