


2023 Fall

Quiz 1



- Q1. -8 W
 Q2. (a) -4 A (b) -8 V
 Q3. (a) -3 A (b) 15 V
 Q4. (a) -3 A (b) 2 V (c) -12 V

Quiz 2

- Q1. (a) 9 V (b) 8 V (c) 6 V (d) 7.5 V
 Q2. (a) 12 A (b) (c) 3 Ω

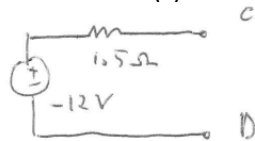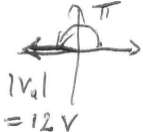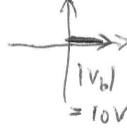


Quiz 3

- Q1. (a) $3\sqrt{2} e^{j\frac{3\pi}{4}}$ A (b)  (c) $-6\sqrt{2} + 10$ V 

- Q2. (a) 2 A (b) 18 V (c) $Z_x = -9j$ value = 1/90 F

Final – A

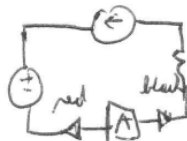
- Q1. (a) 4 A (b) -8 V
 Q2. (a) -5 V (b) $P = -24$ W



- Q3. (a) 6 V (b) -2 A (c) 3 A
 Q4. (a) $2 e^{-j\frac{\pi}{4}}$ A (b) $\sqrt{5}$ A (c) $3 - 2\sqrt{2}$ V
 Q5. (a) 2.5 W (b) -5 VAR (c) 0 W (d) 2.5 W
 Q6. (a) 4.5 V (c) 6 A

Final – B

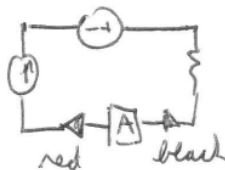- Q1. (a) 11 V (b) -4 A
 Q2. (a) -0.5 A (b) $P = -30$ W



- Q3. (a) 6 V (b) 2 A (c) 12 V
 Q4. (a) $3 e^{-j\frac{\pi}{4}}$ V (b) $\sqrt{10}$ V (c) $3 - 3\sqrt{2}$ A
 Q5. (a) 4.5 W (b) 9 VAR (c) 0 W (d) 4.5 W
 Q6. (a) 1.5 A (c) 2 V

2022 Fall

Quiz 1


- Q1. (a) -18 W (b) -7 A
 Q2. (a) 4 V (b) -2 A
 Q3. (a) -4 A (b) -7 V

Quiz 2

- Q1. (a) $V_{th} = 6\text{ V}$ $R_{th} = 3\ \Omega$ (b) $k = -2\text{ V/A}$
 Q2. (a) 0 V (b) -4 V (c) 32 V (d) $v_2(t) = 4\text{ V}, t > 2\text{ s}$

Quiz 3

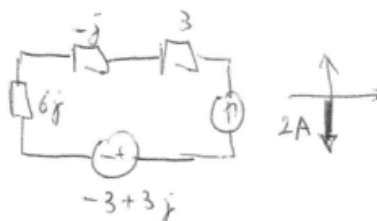- Q1. (a) $4\sqrt{2} \cos\left(5t + \frac{3\pi}{4}\right)\text{ A}$ (b) $-5 - 4\sqrt{2}\text{ V}$
 Q2. (a) $5 - 9j$ (b) $3\sqrt{2}\text{ V}$ (c)



Final – A

- Q1. (a) $X = -8\text{ V}$ $Y = -3\text{ A}$ $v_a = -2\text{ V}$ $P = -32\text{ W}$ (b) $R_{th} = -4\ \Omega$
 Q2. (a) $i_a(0^-) = -3\text{ A}$ $i_a(0^+) = -3\text{ A}$
 (b) $i_b(0^+) = 6.5\text{ A}$ $i_b(2) = 9\text{ A}$ $i_b(\infty) = 9\text{ A}$
 (c) $i_c(4) = 65\text{ A}$ $i_c(6) = 125\text{ A}$
 Q3. (a) $i_{S1}\left(\frac{\pi}{20}\right) = 3\text{ A}$ (b) $v_a\left(\frac{\pi}{20}\right) = -4 + 12\sqrt{2}\text{ V}$ (c) $i_{amax} = 3\sqrt{2}\text{ A}$
 Q4. (a) $P_S = 0.3\text{ W}$ (b) $P_1 = 0\text{ W}$ (c) $i_{xRMS} = 0.5\sqrt{2}\text{ A}$
 Q5. (a) $i_L = 4\text{ A}$ $R_N = 3\ \Omega$ $v_L = 9\text{ V}$
 (b) $\tau_1 = 9\text{ s}$ $\tau_2 = 9\text{ s}$

Final – B

- Q1. (a) $X = -12\text{ V}$ $Y = -6\text{ A}$ (b) $v_a = 4\text{ V}$ (c) $P = -10\text{ W}$
 (d) $v_b = -8\text{ V}$ $i_a = -3\text{ A}$ (e) $R_{th} = -1/4\ \Omega$
 Q2. (a) $v_c(0^-) = -8\text{ V}$ $v_a(0^-) = -1.5\text{ V}$ (b) $v_a(2^-) = 5\text{ V}$ (c) $v_a(6) = 210\text{ V}$
 Q3. (a) $V_x = 8e^{-j\frac{\pi}{4}}$ (b) $i_b = -2.5\text{ A}$ (c) $v_S\left(\frac{\pi}{10}\right) = -2\text{ V}$ $i_c\left(\frac{\pi}{10}\right) = 1.5\text{ A}$
 (d) $i_a\left(\frac{\pi}{10}\right) = -4\text{ A}$ (e) $v_{amax} = \sqrt{5}\text{ V}$
 Q4. (a) $V_a = -6\text{ V}$ (b) $P_S = 64\text{ W}$
 (c) $P_S = 64\text{ W}$ $P_2 = 0\text{ W}$ $|V_x| = 16\text{ V}$ $i_{xRMS} = 4\sqrt{2}\text{ A}$
 Q5. (a) $R_N = 2\ \Omega$
 (b) $\tau = 3\text{ s}$

2022 Winter

Quiz 1

- Q1. (a) $v_a = -15 \text{ V}$ (b) $P_1 = -9 \text{ W}$ (c) $i_a = 1 \text{ A}$ (d) $P_2 = -18 \text{ W}$
Q2. (a) $i_b = 0$ (b) $X = 2 \text{ A}$ (c) $Y = 2 \text{ V}$

Quiz 2

- Q1. (a) $v_x = 1 \text{ V}$ (b) $v_y = -1 \text{ V}$ (c) $i_y = 0.5 \text{ A}$
Q2. (a) $R_{th} = 3 \text{ ohm}$ (b) $i_x = 6 \text{ A}$ (c) $i_x = 2 \text{ A}$

Quiz 3

- Q1. $9 - e^{\frac{-(t-2s)}{2.5 \text{ ms}}} \text{ A}$
Q2. (a) $v_a(0+) = 11 \text{ V}$ (b) $v_b(0+) = 12 \text{ V}$ (c) $v_a(6s) = 5 \text{ V}$ (d) $v_b(6s) = -3 \text{ V}$

Quiz 4

- Q1. (a) $1 - 2\sqrt{2} \text{ V}$ (b) $\frac{-\pi}{20} \text{ s}$
Q2. (a) $R = 3 \text{ ohm}, L = 0.3 \text{ H}$ (b) $\frac{-\pi}{4}$ (c) $Z_3 = 2j \text{ ohm}$

Final

- Q1. (a) 8 A (b) -6 V (c) -2 A (d) -4 V
Q2. (a) 6 A (b) -5 A
Q3. (a) 50 W (b) 4.5 A (c) 90 W
Q4. (a) 24 V (b) 8 V (c) 0.4 ms
Q5. (a) 1.5 A (b) -4 V (c) 8 V (d) 0 A (e) -11 V (f) 1 V
Q6. (a) $-10j \text{ VA}$ (b) $5\sqrt{2} \text{ V}$ (c) inductor, 8 mH

2021 Fall

Quiz 1

- Q1. $R_{eq} = 2/3 \text{ ohm}$
Q2. (a) $X = -12 \text{ V}$ (b) $v_a = 6 \text{ V}$
Q3. (a) $P_1 = -30 \text{ W}$ (b) $P_2 = -40 \text{ W}$ (c) $X = -2.5 \text{ A}$ (d) [in series with resistor]

Quiz 2

- Q1. (a) $i_a = 1 \text{ A}$ (b) $i_1 = -2 \text{ A}$ $V_1 = -2 \text{ V}$
Q2. (a) $I_N = -2 \text{ A}$ $R_N = 4 \text{ ohm}$ (b) $v_a = -12 \text{ V}$

Quiz 3

- Q1. (a) 4 V (b) $2e^{\frac{-(t-3s)}{1.5s}} + 6 \text{ V}$
Q2. (a) -0.8 V (b) -0.6 V

Quiz 4

- Q1. $20 - \frac{30}{\sqrt{2}} \text{ V}$
Q2. (a) $\sqrt{7} \text{ A}$ (b) $\pi \text{ rad}$ (c) $\frac{6000}{\sqrt{7}} \text{ rad/s}$

Final - A

- Q1. -10 V
Q2. (a) 12 A (b) -64 W (c) 0 W
Q3. (a) -4 ohm (b) $I_N = 4 \text{ A}$ $R_N = 6 \text{ ohm}$
Q4. (a) 3 A (b) 1.5 A (c) 18 A (d) 0 A
Q5. (a) 3.5 V (b) $-6.5 e^{\frac{-3\pi}{2}} + 10 \text{ V}$
Q6. (a) magnitude 12 V and phase $\frac{13\pi}{12} \text{ rad}$ (b) $9/5 \text{ W}$ (c) $1.8 + j 21.6 \text{ VA}$

Final - B

- Q1. -6 V
Q2. (a) -3 A (b) -18 W (c) 0 W
Q3. (a) -5 ohm (b) $9/4 \text{ ohm}$
Q4. (a) 2 V (b) -2 V (c) $-2 e^{-2000} + 4 \text{ V}$ (d) 0 V
Q5. (a) 2 A (b) $2 - 3\pi \text{ A}$
Q6. (a) magnitude 1 A and phase $\frac{\pi}{12} \text{ rad}$ (b) $0.8j \text{ VA}$ (c) $S_{c1} + S_{c2} = -1.2j \text{ VA}$ $PR = 0.2 \text{ W}$

2021 Winter

Quiz 1

- Q1. $X = 0 \text{ A}$ $Y = -2 \text{ V}$
Q2. $X = -1 \text{ V}$ $P = 2 \text{ W}$
Q3. $v_x = 3 \text{ V}$ $v_y = -1 \text{ V}$
Q4. $R_N = 2 \text{ ohm}$ $P = 0.125 \text{ W}$

Quiz 2

- Q1. (a) 2 A (b) $-4e^{\frac{-(t+7s)}{2 \text{ ns}}} \text{ A}$
Q2. (a) 7 V (b) 0.5 A
Q3. (a) $\frac{-5\pi}{60} \text{ s}$ (b) inductor (c) $0.15\sqrt{2} \text{ A}$

Final

- Q1. (a) 1.5 V (b) 0 A (c) $v_a = -2 \text{ V}$, $i_a = -7 \text{ A}$
Q2. (a) $R_{th} = -2 \text{ ohm}$, $V_{th} = 0 \text{ V}$ (b) $v_a = -2 \text{ V}$
Q3. (a) 3 A (b) -6 V (c) $6e^{-2} + 3 \text{ A}$ (d) $6e^{-2} - 18 \text{ V}$
Q4. (a) $2\sqrt{5} \text{ A}$ (b) $S = 80 - 40j \text{ VA}$ (c) $P = -80 \text{ W}$ (d) $K = 0.4 \text{ s}$
Q5. (a) $-1.5\sqrt{3} \text{ V}$ (b) $0.8 \cos(100t - 60^\circ) \text{ A}$ (c) $-3 + \sqrt{13} \text{ V}$

2020 Fall

Quiz 1 – section A

- Q1. $X = -1.5 \text{ A}$ $Y = -2 \text{ V}$
Q2. $P_1 = 0 \text{ W}$ $P_2 = 0.5 \text{ W}$

Quiz 1 – section B

- Q1. $i_x = -0.5 \text{ A}$ $X = -3 \text{ V}$
Q2. $P_1 = -2 \text{ W}$ $P_2 = 2 \text{ W}$ $X = -3 \text{ A}$

Quiz 2 – section A

- Q1. $R_{th} = 0.5 \text{ ohm}$ $R_L = 1.5 \text{ ohm}$
Q2. (a) $i_a = 2 \text{ A}$ (b) $i_a = 4 \text{ A}$

Quiz 2 – section B

- Q1. (a) $v_a = 2 \text{ V}$ (b) $v_a = -2 \text{ V}$
Q2. $R_{th} = 1.5 \text{ ohm}$ $R_L = 1.5 \text{ ohm}$

Quiz 3 – section A

- Q1. (a) -6 A (b) $-2e^{\frac{-(t-3s)}{6 \text{ ps}}} \text{ A}$
Q2. (a) 4 A (b) $4e^{-1.5} + 2 \text{ A}$

Quiz 3 – section B

- Q1. (a) -6 V (b) $-4e^{\frac{-(t-5s)}{3 \text{ ns}}} \text{ V}$
Q2. (a) $3e^{0.5} \text{ V}$ (b) 4 V

Quiz 4 – section A

- Q1. $9 + 4\sqrt{2} \cos(10t - 65^\circ) \text{ V}$
Q2. (a) $\frac{\pi}{60} \text{ s}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{10} \text{ H}$

Quiz 4 – section B

- Q1. $-1 + \sqrt{2} \cos(10t - 65^\circ) \text{ A}$
Q2. (a) $\frac{-\pi}{20} \text{ s}$ (b) $\frac{3}{80} \text{ F}$

Final

- Q1. (a) $2 + 1.5\sqrt{2} \cos(2t - 45^\circ) \text{ V}$ (b) $5\pi \text{ V}$ (c) -1.5 V (d) $-1.5e^{\frac{-5\pi}{3}} \text{ V}$
Q2. (a) $4j \text{ VA}$ (b) $12 + j3\sqrt{3} \text{ VA}$ (c) $j(3\sqrt{3} - 4) \text{ VA}$ (d) inductor
Q3. (a) 5 V (b) $V_{th} = 5\text{V}, R_{th} = 2 \text{ ohm}$ (c) $-5/4 \text{ A}$
Q4. (a) $27e^{\frac{-(t-2s)}{200 \text{ ms}}} - 18 \text{ V}$ (b) -24 W
Q5. $\sqrt{340} \text{ V}$

Final

2019 Fall

Quiz 1 – section A

- Q1. $X = -2.5V$ $P1 = 0 W$
 Q2. $v_a = 5 V$
 Q3. $P3 = -5 W$ $P1 = -2 W, P2 = 5 W$ or $P1 = 18 W, P2 = -15 W$

Quiz 1 – section B

- Q1. $X = -3V$ $P1 = 0 W$
 Q2. $i_a = 4 A$
 Q3. $P3 = -6 W$ $P1 = 0 W, P2 = 3 W$ or $P1 = 18 W, P2 = -15 W$

Quiz 2 – section A

- Q1. $v1 = -1V$ $i1 = -1A$
 Q2. $k = 3 A/A$

Quiz 2 – section B

- Q1. $v1 = -2V$ $i1 = 1A$
 Q2. (a) $R_{th} = 6 \text{ ohm}$ (b) $R = 4 \text{ ohm}$

Quiz 3 – section A


- Q1. (a) $3 A$ (b) $2e^{\frac{-(t-2s)}{2 \text{ us}}} + 4 A$
 Q2. (a) $-2 V$ (b) $-8 V$
 Q3. (a) $1.25 A$ (b) $5 s$ (c) $5 s$

Quiz 3 – section B

- Q1. (a) $4 A$ (b) $-3e^{\frac{-(t-2s)}{1.5 \text{ us}}} + 3 A$
 Q2. (a) $-2 V$ (b) -5 mA
 Q3. (a) $5 V$ (b) $2.5 s$ (c) $2.5 s$

Quiz 4 – section A

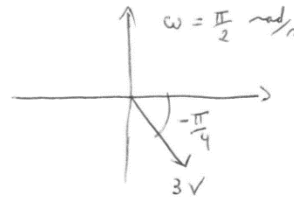- Q1. $-2 + 1.5\sqrt{2} \cos\left(1000t - \frac{3\pi}{4}\right) A$
 Q2.




Q3.




(b) $-3\sqrt{2} V$

Quiz 4 – section B

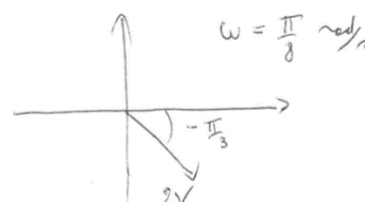- Q1. $-4 + 1.5\sqrt{2} \cos\left(1000t - \frac{3\pi}{4}\right) V$
 Q2.



Q3.

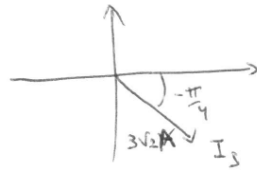


(b) $-4.5\sqrt{2} \text{ V}$

Final - section A

Q1. (a) $R_{th} = 2 \text{ ohm}$, $V_{th} = 2 \text{ V}$

(b) 0.75 A

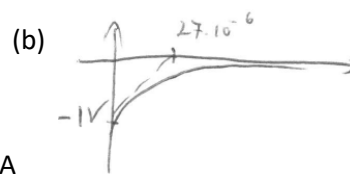Q2. (a) $-e^{\frac{-t}{27 \mu s}} \text{ V}$



Q3. $1.5 + 6\sqrt{2} \cos\left(1000t - \frac{3\pi}{4}\right) \text{ A}$

Q4. (a) $I_1 = -10e^{j\frac{9\pi}{20}} \text{ A}$, $I_2 = -10\sqrt{2}e^{j\frac{7\pi}{10}} \text{ A}$, $I_3 = -5e^{j\frac{9\pi}{20}} \text{ A}$ (b) $50 + 50j \text{ VA}$


Q5. (a) $X = 2 \text{ A}$, $Y = 4 \text{ V}$ (b) $1+j \text{ ohm}$ (c) 2 W

Final – section B

Q1. (a) $R_{th} = 2 \text{ ohm}$, $V_{th} = 4 \text{ V}$

(b) 1.5 A

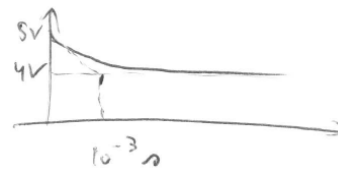Q2. (a) $e^{\frac{-t}{1ms}} + 4 \text{ V}$ (b)



Q3. $-2 + 5\sqrt{2} \cos\left(1000t - \frac{3\pi}{4}\right) \text{ A}$

Q4. (a) $I_1 = 6\sqrt{2}e^{j\frac{9\pi}{10}} \text{ A}$, $I_2 = 24e^{j\frac{13\pi}{20}} \text{ A}$, $I_3 = 3\sqrt{2}e^{j\frac{9\pi}{10}} \text{ A}$ (b) $72 - 36j \text{ VA}$


Q5. (a) $X = 1 \text{ A}$, $Y = 1 \text{ V}$ (b) $1-j \text{ ohm}$ (c) 0.25 W

Final – Practice

Q1. (a) $V_{th} = -4.5 \text{ V}$ $R_{th} = .75 \Omega$

(b) -2 A

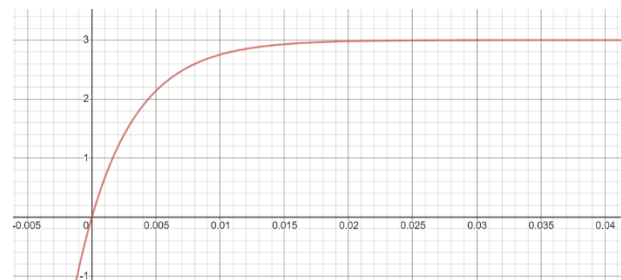Q2. (a) $v(t) = -3e^{\frac{-t}{4ms}} + 3 \text{ V}$ (b)



Q3. $i(t) = 2.5\sqrt{2} \cos\left(10t - \frac{\pi}{12}\right) - 3 \text{ A}$

Q4. (a) $I_1 = 2\sqrt{2}e^{j\frac{6\pi}{5}} \text{ A}$ $I_1 = 2e^{j\frac{-\pi}{20}} \text{ A}$ $I_1 = \sqrt{2}e^{j\frac{-3\pi}{10}} \text{ A}$

(b) $S = 3+j$

Q5. (a) $R_L = 1 \Omega$ $K_L = j \Omega$ (b) Inductor $L = .1 \text{ H}$ (c) $P_{avg} = .25 \text{ W}$

2019 Winter

Quiz 1

Q1. 18 W -6 W

Q2. -4 A 10 V

Q3. 3 V

Quiz 2

Q1. 8 V 2 A

Q2. -5 V/A 1.5 ohm

Quiz 3

Q1. (a) 6 A (b) $4e^{\frac{-(t-2s)}{9ms}} + 6$ A

Q2. 13 V 13 V 13/e V

Quiz 4

Q1. (a) $-5\sqrt{2}$ V (b) 2.5 A (c) C = 1/2 F and C = 3/2 F

Q2. $\frac{3}{2} + \frac{3}{16}\sqrt{2}$ V

Final

Q1a. -6 V

Q1b. -2 V 0 A

Q1c. -4 A

Q2a. $v_a = v_b = v_c = 4$ V

Q2b. $v_a = 8$ V $v_b = 8e^{\frac{-t}{8\mu s}} - 4$ V $v_c = 4 - \frac{10^6}{s}t$ V

Q3a. $V_1 = 2e^{\frac{-j\pi}{10}}$ V $V_2 = 2$ V

Q4a. 2 V

Q4b. 21 W

Q5a. 3.6 V

Q5b. $6 + \sqrt{6}/4$ V

Q6a. P = -6 W Q = 4 VAR

Q6b. X = 0.4 H (inductor)

2018 Fall

Quiz 1


- Q1. -3 V
 Q2. -4 V 2 A 0.25 Ω
 Q3. -3 A 2 V
 Q4. 2 V -2 W 0 V/A 0.25 V/A

Quiz 2

- Q1. -10 A
 Q2. 4 Ω 4
 Q3. 1 A
 Q4. 2 answers: 6 A and -1.5 A

Quiz 3

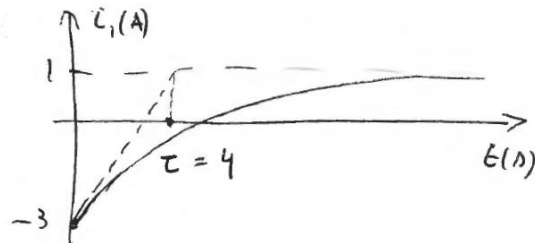- Q1. 2 A $-15e^{\frac{-(t-2s)}{4\mu s}} + 5$ A
 Q2.



- Q3. $\sqrt{2} \cos\left(1000t + \frac{3\pi}{4}\right) - 2$ A
 Q4. $-\sqrt{3}/2$ A -0.25 A

Final

- Q1a. 0 A 0 A
 Q1b. -3 A -3 A
 Q2a. -8 A
 Q2b. -3 V
 Q2c. 7 V 6 Ω
 Q3a. $2\sqrt{2}$ A $-2\sqrt{2}$ A
 Q3b. $\sqrt{6}$ A $4\sqrt{3}$ V
 Q3c. $3 \cos\left(\frac{2\pi}{20}t - \frac{3\pi}{10}\right)$ V
 Q4. 1 A -2 W
 Q5. 4 A $e^{\frac{-(t-1s)}{2.5ms}} + 3$ A
 Q6. 90j VA $1.2 - 1.6j$ Ω
 Q7. 0 A $\sqrt{3}$ A $-\sqrt{3}/3$ A

2017 Fall

Quiz 1 – section A

Q1. 1 W -12 W 9 W 2 W

Q2. 2 V 0 A

Quiz 1 – section B

Q1. -8 W 0 0 8 W

Q2. 0 V -2 A

Quiz 2 – section A

Q1. 0.5 A

Q2. 0.25 Ω

Quiz 2 – section B

Q1. -2 A

Q2. 4 Ω

Quiz 3 – section A

Q1. 2 μ J $-e^{\frac{-t}{10^{-3}}}$ 0 V 3 A

Q2. $2\cos(10t - \frac{\pi}{2})$ A

Quiz 3 – section B

Q1. 4 mJ $-3e^{\frac{-t}{4 \cdot 10^{-6}}}$ 2 V -1 A

Q2. $2\sqrt{2}\cos(10t + \frac{\pi}{4})$ V

Final – section A

Q1. 2 A 4 V -4 W 2.4 A $-4 \cdot 10^{-3} \cdot e^{\frac{-t}{4 \cdot 10^{-3}}} + 10^{-3}$ A

Q2. -2 A


Q3. -0.25 A -4.5 W

Q4. $\sqrt{2}\cos(10t - \frac{3\pi}{4})$ A

Q5. 10 V 10 V 40 Ω 2/3 F

Q6. $\frac{CaV1 + CbV2}{Ca + Cb}$ $\frac{CaV1 + CbV2}{Ca + Cb}$ $\frac{CaCb}{Ca + Cb} \frac{(V1 - V2)^2}{2}$

Q7. Capacitor 2 Ω 0.05 F 0.4j VA

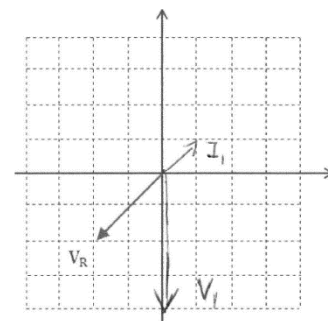

Final – section B

Q1. 0 A -2 V -2 A 9 mJ $0 < t < 1s$ and $2s < t < 3s$ $2 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}$ A

Q2. 1 A 12 W

Q3. $V_{th} = 4$ V, $R_{th} = -1$ Ω 16 Ω

Q4. 6 V 6 V 0 A 4 A $-e^{\frac{-t}{6 \cdot 10^{-6}}} + 3$ A

Q5. $2\cos(10t - \frac{\pi}{4}) + 2\cos(5t + \frac{3\pi}{4}) + 1$ A

Q6. 0 W 0.5-0.5j VA capacitor 0.05 F

Q7. e^{20t} V