

# Circuit theorems 001

Problem has been graded.

---

A linear system has two inputs,  $v_a$  and  $v_b$ , and one output,  $v_{out}$ .

When  $v_a = v_1$  and  $v_b = v_2$ , then  $v_{out} = v_3$ .

When  $v_a = v_4$  and  $v_b = v_5$ , then  $v_{out} = v_6$ .

What is  $v_{out}$ , when  $v_a = v_7$  and  $v_b = v_8$ ?

Given Variables:

$v_1$  : 3 V

$v_2$  : 6 V

$v_3$  : 12 V

$v_4$  : 3 V

$v_5$  : 4 V

$v_6$  : 48 V

$v_7$  : 3 V

$v_8$  : 2 V

Calculate the following:

$v_{out}$  (V) :

---

Hint: Use the fact that the system is linear

A linear system as two inputs,  $v_a$  and  $v_b$ , and one output,  $v_{out}$ .

When  $v_a = v_1$  and  $v_b = v_2$ , then  $v_{out} = v_3$ .

When  $v_a = v_4$  and  $v_b = v_5$ , then  $v_{out} = v_6$ .

What is  $v_{out}$ , when  $v_a = v_7$  and  $v_b = v_8$ ?

$$v_1 = 8 \text{ V}$$

$$v_2 = 0 \text{ V}$$

$$v_3 = 56 \text{ V}$$


$$v_4 = 0 \text{ V}$$

$$v_5 = -9 \text{ V}$$

$$v_6 = 45 \text{ V}$$

$$v_7 = 5 \text{ V}$$

$$v_8 = 8 \text{ V}$$

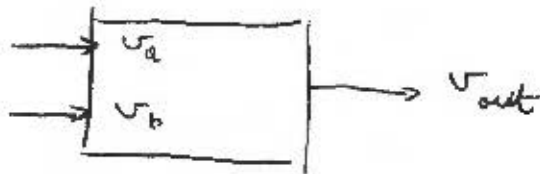

$$a \cdot v_a + b \cdot v_b = v_{out}$$

$$\begin{cases} a \cdot 8 + b \cdot 0 = 56 \\ a \cdot 0 + b \cdot (-9) = 45 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{56}{8} = 7 \\ b = \frac{45}{-9} = -5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a \cdot v_a + b \cdot v_b = 7 \cdot 5 + (-5) \cdot 8 = -5 \text{ V}$$

$$\boxed{v_{out} = -5 \text{ V}}$$