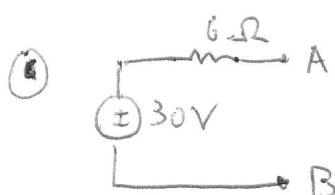





- ①
- (a) 4A
  - (b) 14V
  - (c) 5A
  - (d)  $(-e^{-\frac{5}{2}} + 5)A$

②




(b)  $7\Omega$

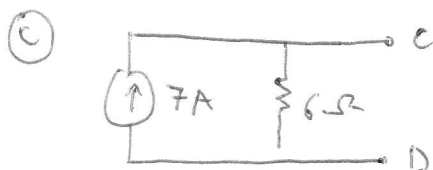


- ①
- (a) 5A
  - (b) 16V
  - (c) 6A
  - (d)  $(-e^{-\frac{3}{2}} + 6)A$

②

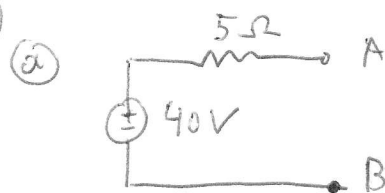


(b)  $6\Omega$

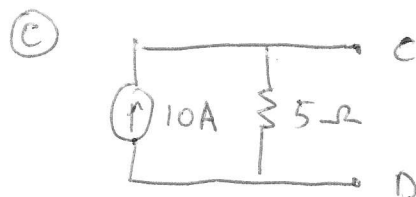

1

(a)  $t = 1^+$ :

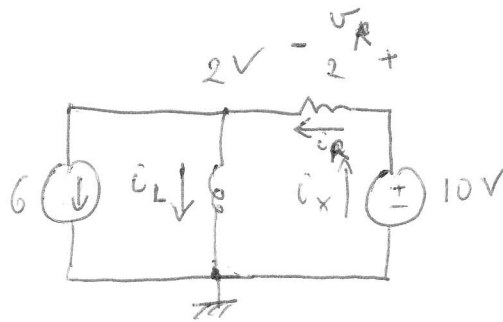


$$V_R = 10 - 2 = 8$$

$$i_R = \frac{8}{2} = 4 \Rightarrow i_x = 4A$$

$$KCL: i_L + 6 = i_R \Rightarrow i_L = i_R - 6 = -2A$$

(b)  $t = 1^-$ :

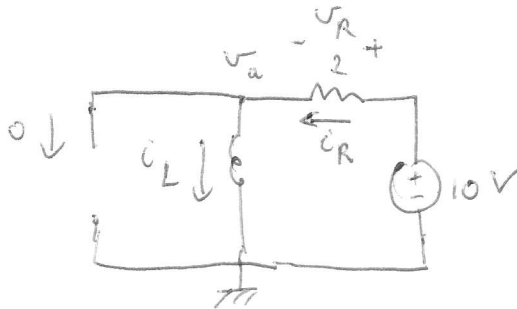

$$i_L(1^-) = i_L(1^+) = -2A$$


$$i_R = i_L = -2A$$

$$V_R = 2 \cdot i_R = -4V$$

$$V_a = 10 - V_R = 14$$

$$V_a = 14V$$


(c)  $t = \infty$ :

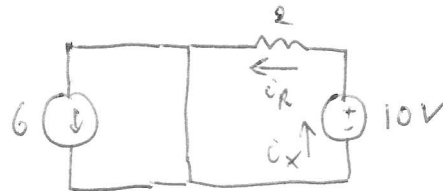

$$i_x = i_R = \frac{10}{2} = 5A$$

$$i_x(\infty) = 5A$$

(d)  $\tau$ :

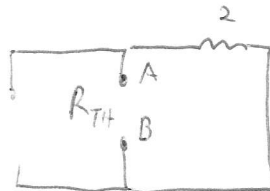

$$R_{TH} = 2$$

$$\tau = \frac{L}{R_{TH}} = \frac{4}{2} = 2s$$

$$i_x(t) = A e^{-\frac{(t-1)}{\tau}} + B$$

$$\begin{cases} i_x(\infty) = A \cdot 0 + B = 5 \Rightarrow B = 5 \\ i_x(1^+) = A \cdot 1 + B = 4 \Rightarrow A = -1 \end{cases}$$


$$i_x(t) = -e^{-\frac{(t-1)}{2}} + 5$$

$$i_x(t) = \left( e^{-\frac{t-1}{2}} + 5 \right) A$$

2


a

⊗

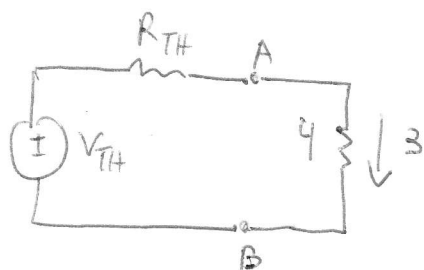

$$\frac{V_{TH}}{R_{TH} + 4} = 3 \quad (1)$$


⊗ SET INDEP. SOURCES TO ZERO

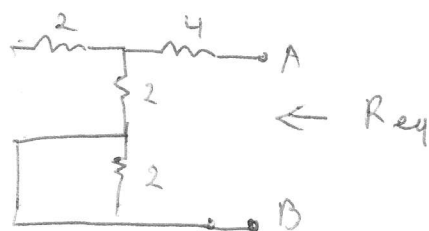


$$R_{eq} = 2 + 4 = R_{TH} \quad (2)$$

$$(2) \quad R_{TH} = 6 \Omega$$

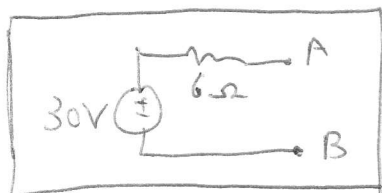
$$(1) \quad V_{TH} = 3(R_{TH} + 4) = 30V$$



1

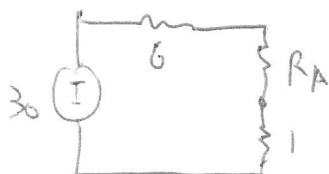

NEW  
THEV. MODEL

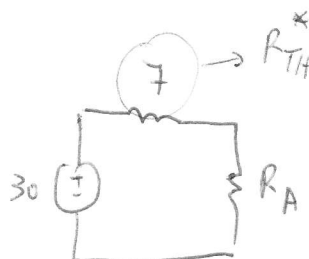


MAX POWER

$$R_A = R_{TH}^*$$

$$R_A = 7 \Omega$$


C

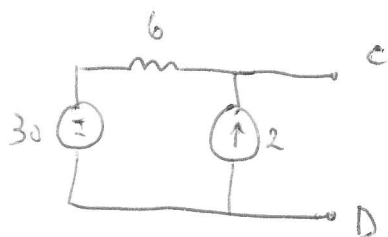

⊗ SET INDEP. SOURCES TO ZERO



$$R_{eq} = 6 = R_N$$

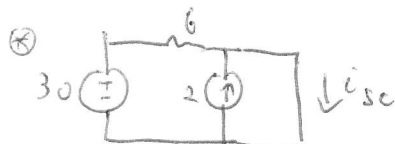

$$I_{SC} = \frac{30}{6} + 2 = 7$$

