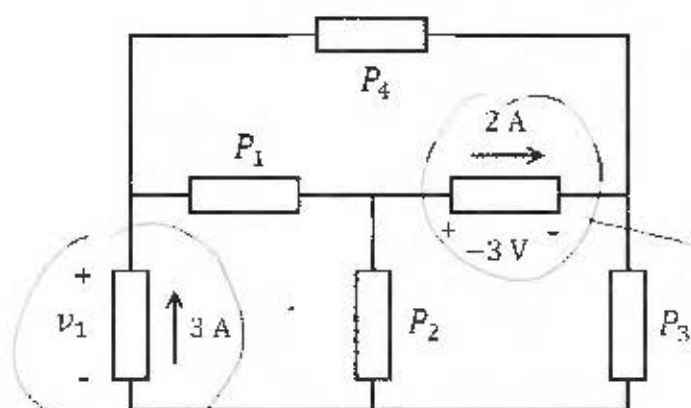


We are given the power received P_1 , P_2 , P_3 and the voltage v_1 . Find the power received P_4 .




$$v_1 = 1 \text{ V}$$

$$P_1 = 14 \text{ W}$$

$$P_2 = -5 \text{ W}$$

$$P_3 = -4 \text{ W}$$

→ passive sign convention

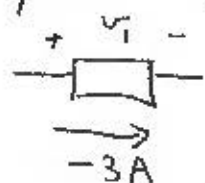

$$P = 1 \cdot (-3) = -3 \text{ W received}$$

$$\rightarrow P = (-3) \cdot 2 = -6 \text{ W received}$$

$$\sum P_{\text{received}} = \sum P_{\text{supplied}} \Rightarrow -3 - 6 + P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 0$$

$$-3 - 6 + 14 - 5 - 4 + P_4 = 0$$

$$\boxed{P_4 = 4 \text{ W}} \text{ received}$$