

PP Phasors 019


Unlimited Attempts.

$$i_S(t) = 2\sqrt{2} \cdot \cos(1000t) \text{ A}$$

$$v_S(t) = 3\sqrt{2} \cdot \cos(3000t) \text{ V}$$

Find $v_x(t) = A1 \cdot \cos(Wt + B1) + A2 \cdot \cos(3000t + B2)$.

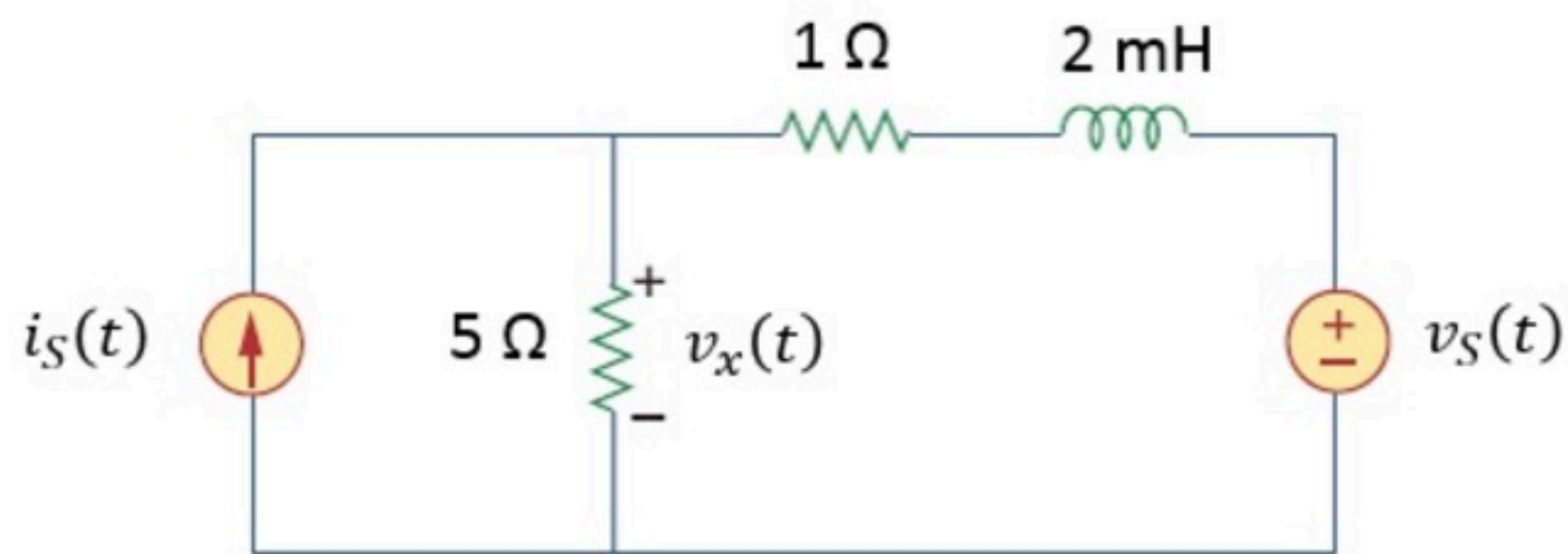(with $0 \leq A1, A2$ and $-180^\circ \leq B1, B2 \leq 180^\circ$)



Given Variables:

...

Calculate the following:

A1 (V) :

5

✓

W (rad/s) :

1000

✓

B1 (degrees) :

45

✓

A2 (V) :

2.5

✓

B2 (degrees) :

-45

✓

Hint: Use superposition.