

You are given that the equivalent resistance between A and B is R_{eq} . Find the value of R_3 .

$$R_{eq} = 8 \Omega$$

$$R_1 = 6 \Omega$$


$$R_2 = 4 \Omega$$

$$R_4 = 40 \Omega$$

$$R_5 = 10 \Omega$$


$$R_6 = 12 \Omega$$

$$R_7 = 5 \Omega$$

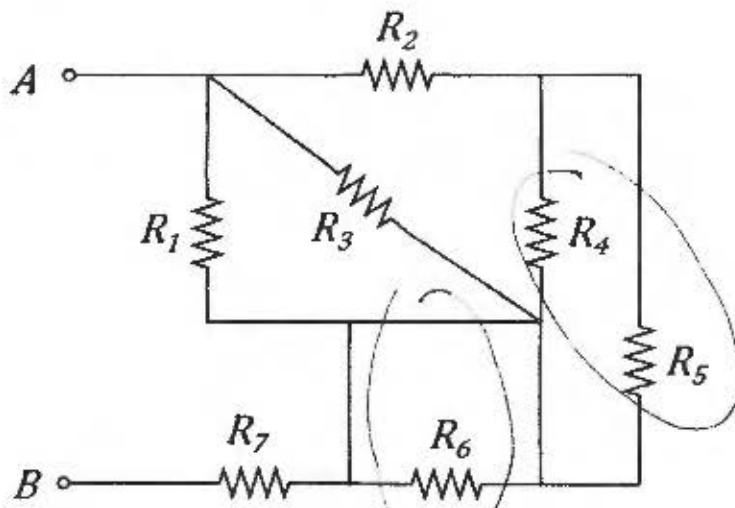

$$R_4 // R_5 \rightarrow \left(\frac{1}{40} + \frac{1}{10} \right)^{-1} = \left(\frac{1+4}{40} \right)^{-1} = 8 \Omega$$
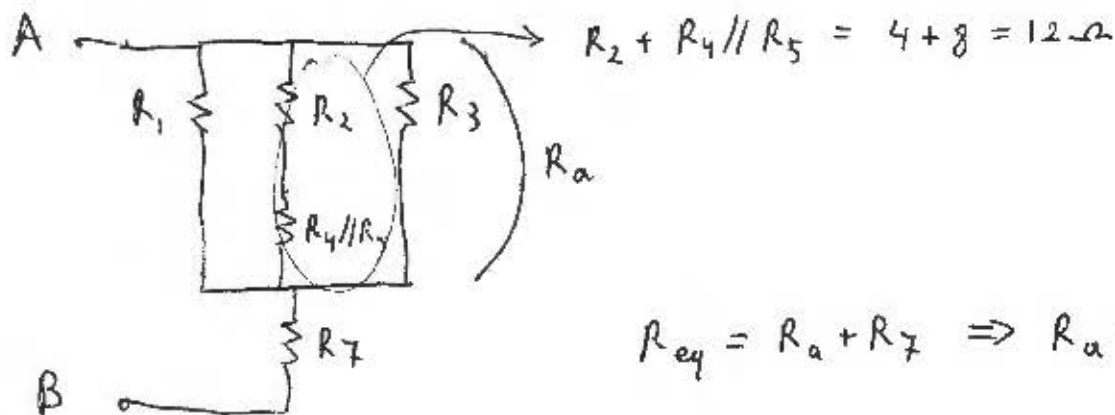
$$R_6 // \infty = \left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{\infty} \right)^{-1} = (\infty)^{-1} = 0 \Omega$$



$$R_{eq} = R_a + R_7 \Rightarrow R_a = R_{eq} - R_7 = 8 - 5 = 3 \Omega$$

$$\frac{1}{R_a} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{12} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_a} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{4-2-1}{12}$$

$$R_3 = 12 \Omega$$