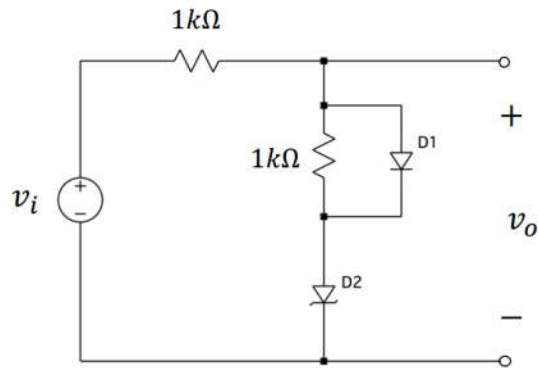


**Problem 1**

a) Possible cases:


	D1	D2
<b>Case 1</b>	OFF	Zener
<b>Case 2</b>	OFF	ON
<b>Case 3</b>	ON	ON
<b>Case 4</b>	OFF	OFF

b)

**Case 1: D1 OFF, D2 Zener**


$$v_o = -3 + \frac{v_i + 3}{2} \Rightarrow v_o = \frac{v_i - 3}{2}$$

$$\frac{v_i + 3}{2k} < 0 \Rightarrow v_i < -3$$

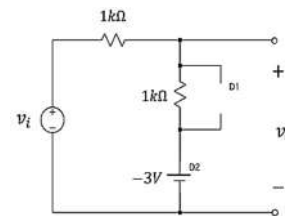**Case 2: D1 OFF, D2 ON**


$$v_o = 0.7 + \frac{v_i - 0.7}{2} \Rightarrow v_o = \frac{v_i + 0.7}{2}$$

$$0 \leq \frac{v_i - 0.7}{2k} \leq \frac{0.7}{1k} \Rightarrow 0.7 \leq v_i < 2.1$$

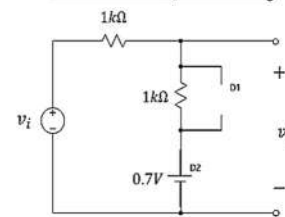**Case 3: D1 ON, D2 ON**


$$v_o = 1.4 \text{ V}$$

$$\frac{v_i - 1.4}{1k} \geq \frac{0.7}{1k} \Rightarrow v_i \geq 2.1$$

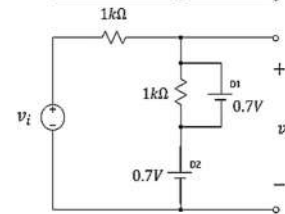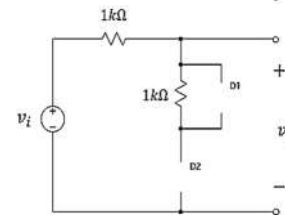
**Case 4: D1 OFF, D2 OFF**

$$v_o = v_i$$


$$\frac{v_i + 3}{2k} \not\leq 0 \text{ and } \frac{v_i - 0.7}{2k} \not\geq 0 \Rightarrow -3 \leq v_i < 0.7$$



c)

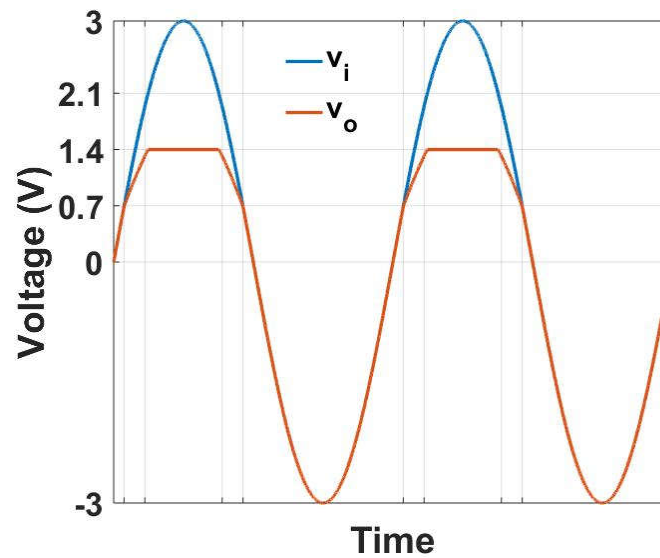**Problem 2**

(a)

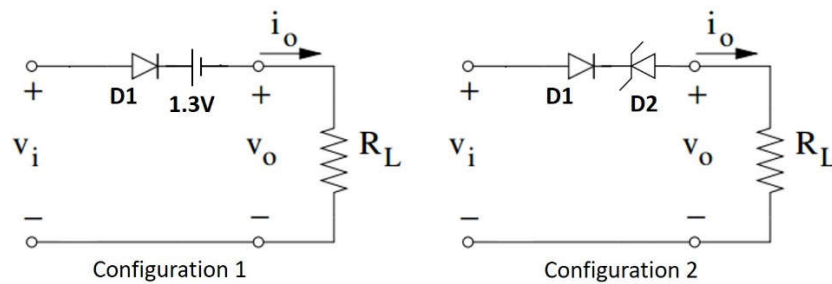(b)  $R_L = 1k\Omega$ **Case 1:** D1 ON (configuration 1) **OR** D1 ON, D2 Zener (Configuration 2)

$$v_o = v_i - 0.7 - 1.3 \Rightarrow v_o = v_i - 2$$

$$i_o > 0 \Rightarrow \frac{v_i - 2}{R_L} > 0 \Rightarrow v_i > 2$$

**Case 2:** D1 OFF (configuration 1) **OR** D1 OFF (Configuration 2)

$$i_o = 0 \Rightarrow v_o = 0$$

$$i_o = 0 \Rightarrow \frac{v_i - 2}{R_L} \leq 0 \Rightarrow v_i \leq 2$$