

②  $i_a = -8A$

③ (a)  $X = -2V$


(b)  $P_1 = 8W$

(c)  $P_2 = 40W$

④ (a)  $i_a = -1A$

(b)  $v_x = -4V$

(c)  $i_x = -3A$

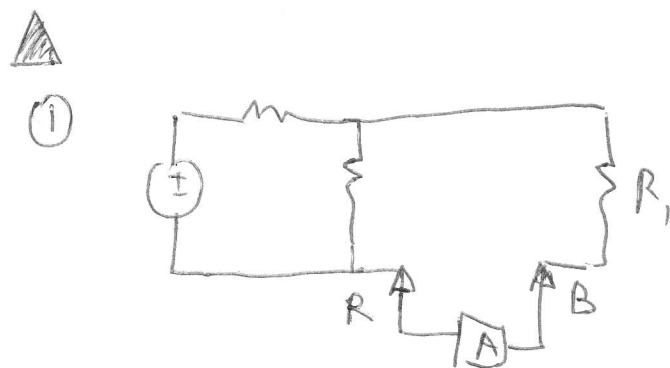

②  $i_a = \text{~~8A~~} -6A$

③ (a)  $X = -2V$

(b)  $P_1 = 12W$


(c)  $P_2 = 60W$

④ (a)  $i_a = -1A$


(b)  $v_x = -3V$

(c)  $i_x = -4A$


(i)

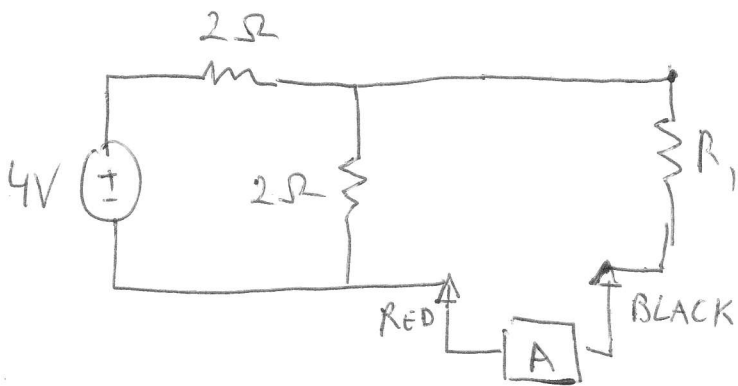


②

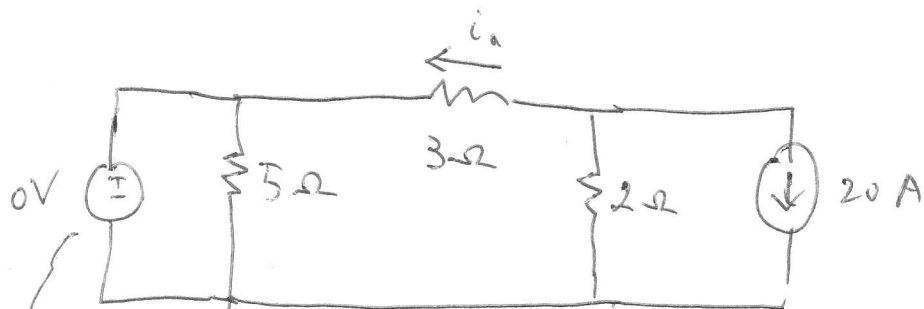

equivalent to a short

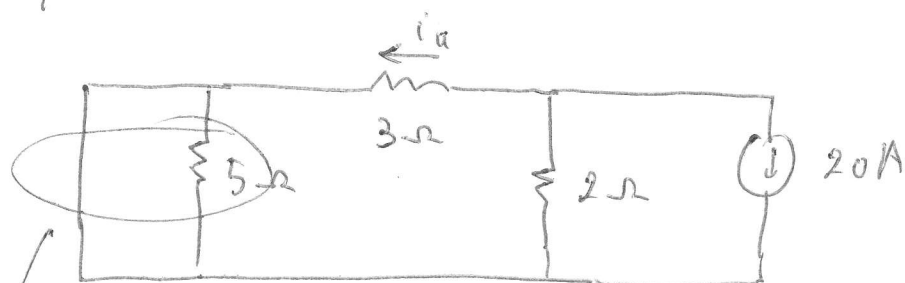

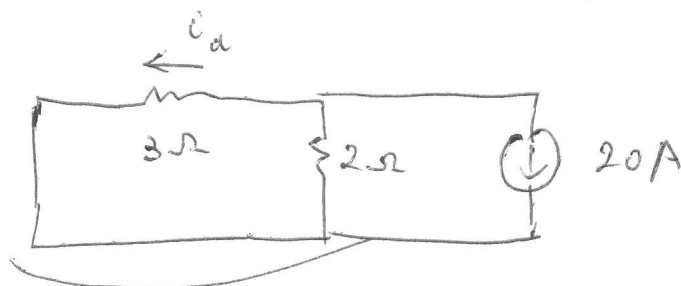parallel:  $R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{\infty} + \frac{1}{5}} = \frac{1}{\infty + \frac{1}{5}} = \frac{1}{\infty} = 0$




current divider

$$i_a = (-20) \cdot \frac{2}{2+3} = -8A$$

$$i_a = -8A$$

③


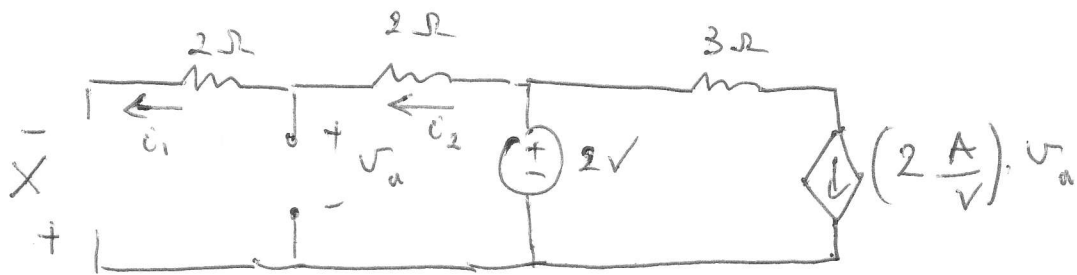


$$i_1 = 0 \text{ A} \quad i_2 = 0 \text{ A}$$

④

$$\Rightarrow v_a = 2 \text{ V} \Rightarrow \boxed{X = -2 \text{ V}}$$

⑤

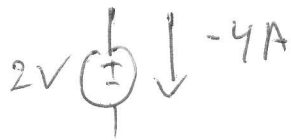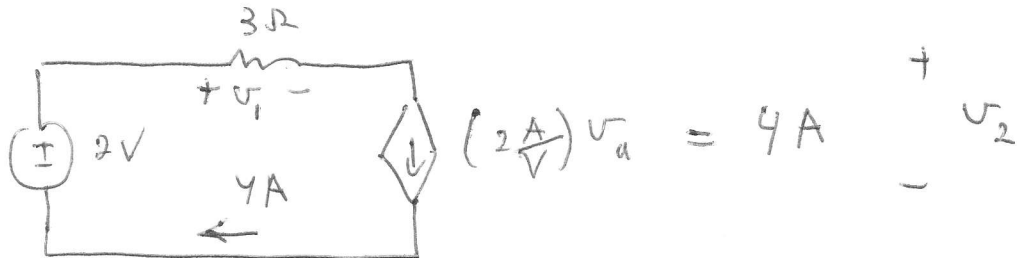

$$P = 2(-4) = -8 \text{ W received}$$

$$\boxed{P_1 = 8 \text{ W}} \text{ supplied}$$

⑥

$$v_1 = 3\Omega \cdot 4 \text{ A} = 12 \text{ V}$$


$$\text{KVL: } -2 + v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 2 - v_1 = -10 \text{ V}$$



$$P = 4 \cdot (-10) = -40 \text{ W received}$$

$$\boxed{P_2 = 40 \text{ W}} \text{ supplied}$$

4 a

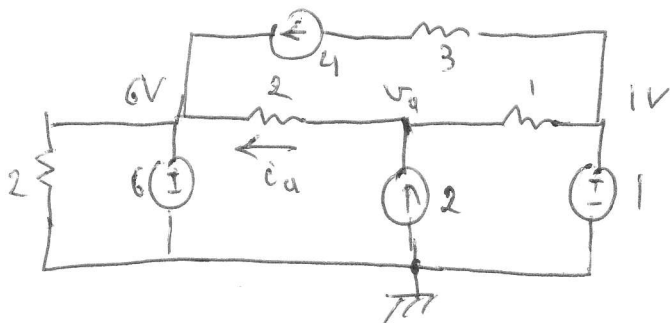

nodal analysis:  $\frac{v_a - 6}{2} + \frac{v_a - 1}{1} - 2 = 0 \Rightarrow v_a - 6 + 2(v_a - 1) - 4 = 0$


$$3v_a - 12 = 0$$

$$v_a = 4V$$

$$i_a = \frac{v_a - 6}{2} = \frac{4 - 6}{2} = -1$$

$$i_a = -1A$$

b c

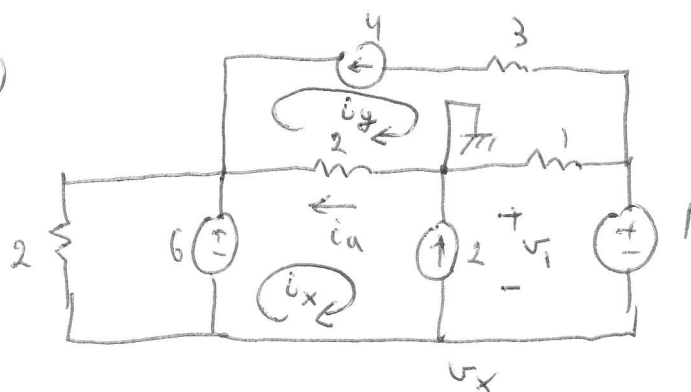

$$i_y = -4$$

\*  $i_a$  is the same

consider mesh currents  $i_x$  and  $i_y$ :  $i_a = i_y - i_x = -1$

$$\Rightarrow i_x = i_y - i_a = -4 - (-1) = -3$$

$$i_x = -3A$$

\*  $v_x$  is the same

$$v_x = v_a - 0 = 4 \Rightarrow v_x = 0 - v_x = 4$$

$$v_x = -4V$$