


# Phasors 010

Problem has been graded.

$$v_s(t) = A_1 \cdot \cos(100t) \quad \text{and} \quad i_s(t) = A_2$$

$$\text{Find } i_a(t) = A_3 \sqrt{2} \cdot \cos(100t + B_3) + A_4$$
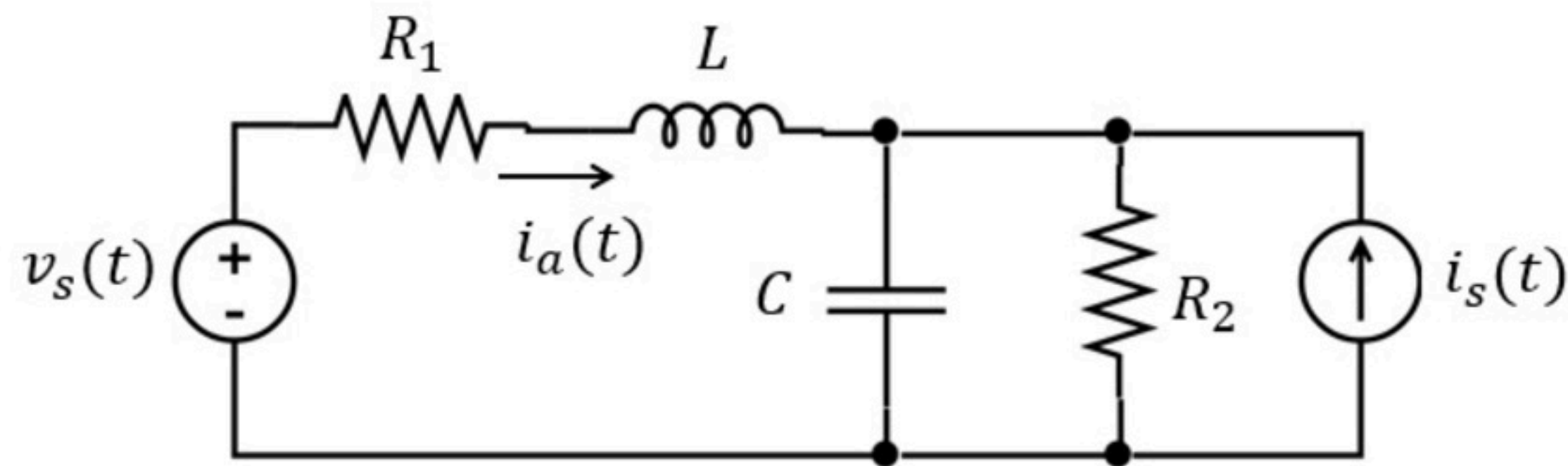
$$\text{with } -180^\circ < B_3 \leq 180^\circ$$



Given Variables:

A1 : 100 V

A2 : 6 A

C : 0.1 mF

L : 1.5 H

R1 : 50 ohm

R2 : 100 ohm

Calculate the following:

A3 (A) :

0.5

✓

B3 (degrees) :

-45

✓

A4 (A) :

-4

✓

Hint: Use superposition