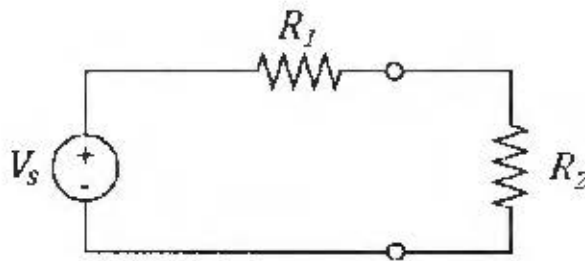


Determine the resistance R_1 such that the power dissipated in R_2 is maximum.

$$V_s = 12 \text{ V}$$

$$R_2 = 3 \text{ ohm}$$



$$I = \frac{V_s}{R_1 + R_2}$$

$$P = R_2 I^2$$

$$= \frac{R_2 V_s^2}{(R_1 + R_2)^2}$$

$$P = \frac{3 \cdot 144}{(R_1 + 3)^2}$$

$$\frac{dP}{dR_1} = -2 \cdot \frac{3 \cdot 144}{(R_1 + 3)^3} = 0 \Leftrightarrow R_1 = \infty$$

\hookrightarrow ALWAYS DECREASING

P_{MAX}

WHEN

$$R_1 = 0 \Omega$$