


Phasors 008

Unlimited Attempts.

$$v_s(t) = A_1 \cdot \cos(1000t)$$

Find steady state voltage
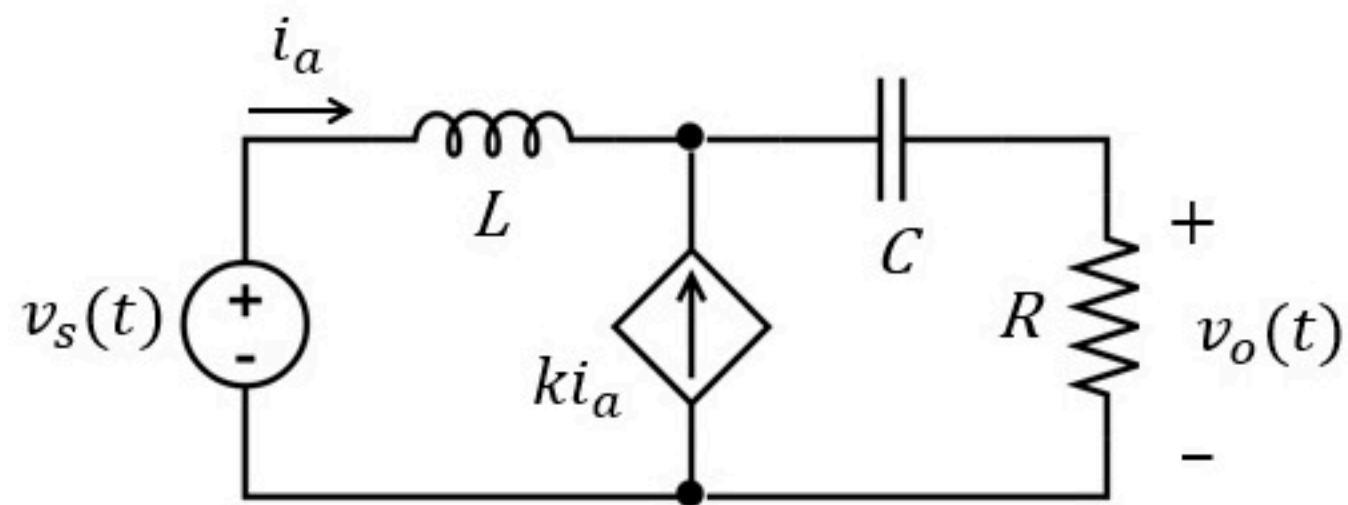
$$v_o(t) = A_2 \sqrt{2} \cdot \cos(1000t + B_2) \quad \text{with } -180^\circ < B_2 \leq 180^\circ$$



Given Variables:

A1 : 5 V

L : 20 mH

C : 20 μ F

R : 45 ohm

k : 3 A/A

Calculate the following:

A2 (V) :

2.5



B2 (degrees) :

45



Hint: Use nodal analysis or KVL/KCL.

$$v_s(t) = A_1 \cdot \cos(1000t)$$

$$A_1: 2 \text{ V}$$

Find steady state voltage


$$L: 150 \text{ mH}$$

$$v_o(t) = A_2 \sqrt{2} \cdot \cos(1000t + B_2) \quad \text{with } -180^\circ < B_2 \leq 180^\circ$$

$$C: 20 \text{ }\mu\text{F}$$

$$R: 25 \text{ ohm}$$

$$k: 1 \text{ A/A}$$

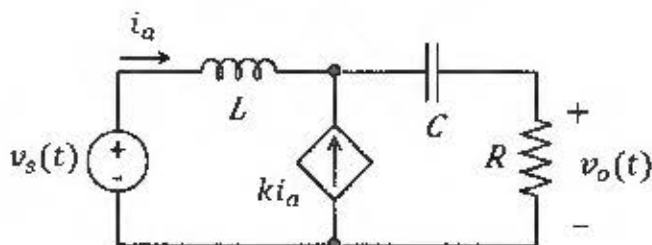


$$I_i = I_a + I_a = 2 I_a$$

$$Z_L = j\omega L = j150$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j50$$

$$V_s = 2$$

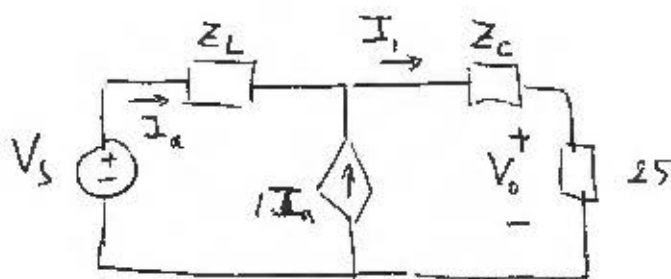

$$\text{KVL: } V_s - I_a \cdot Z_L = I_i (Z_C + 25) = 2 I_a (Z_C + 25)$$

$$\Rightarrow I_a = \frac{V_s}{Z_L + 2Z_C + 50} = \frac{V_s}{150j - 100j + 50} = \frac{V_s}{50 + 50j}$$

$$V_o = I_i \cdot 25 = 2 I_a \cdot 25 = \frac{50 \cdot V_s}{50 + 50j} = \frac{2}{1 + j}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}} e^{-j45^\circ} = \sqrt{2} e^{-j45^\circ}$$

$$v_o(t) = \sqrt{2} \cos(1000t - 45^\circ)$$

$$A_2 = 1 \text{ V}$$

$$B_2 = -45^\circ$$