

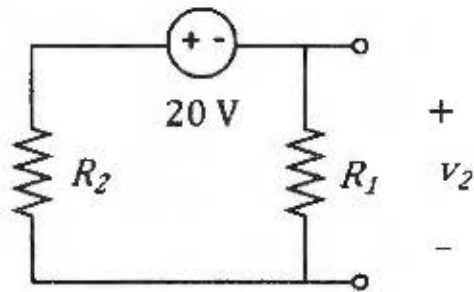
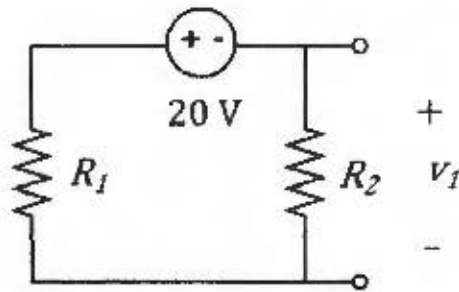


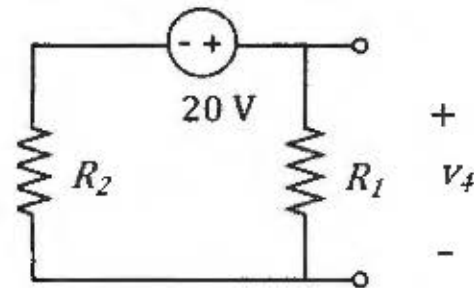Determine the voltages v_1, v_2, v_3 and v_4




$$R_1 = 4 \Omega$$

$$R_2 = 6 \Omega$$

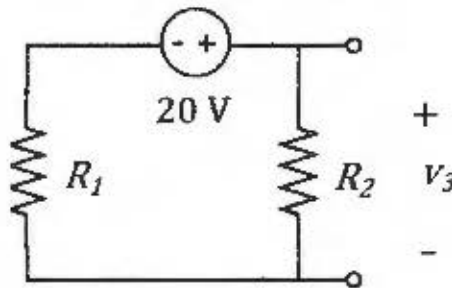

(a) VOLTAGE DIVIDER

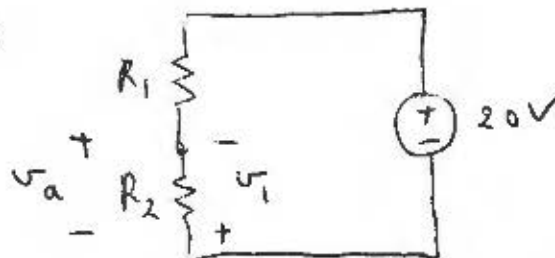


$$v_a = 20 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 20 \cdot \frac{6}{10} = 12 \text{ V}$$

$$v_1 = -v_a$$

$$v_1 = -12 \text{ V}$$

(b) SAME IDEA: $v_2 = -20 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -20 \cdot \frac{4}{10} = -8$

$$v_2 = -8 \text{ V}$$

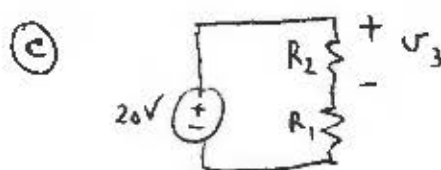

$$v_3 = 20 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 20 \cdot \frac{6}{10} = 12$$

$$v_3 = 12 \text{ V}$$

(d) $v_4 = 20 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 20 \cdot \frac{4}{10} = 8$

$$v_4 = 8 \text{ V}$$