

# Capacitors Inductors 004

Problem has been graded.



Find the current  $i(t)$  in the circuit, when  $i(0) = 1$  A and the voltage is as shown in the graph.

$$i(t) = a_1 t + a_2 \quad \text{for } 0 \text{ s} < t < 1 \text{ s}$$

$$i(t) = a_3 t + a_4 \quad \text{for } 1 \text{ s} < t < 4 \text{ s}$$

$$i(t) = a_5 t + a_6 \quad \text{for } 4 \text{ s} < t < 9 \text{ s}$$
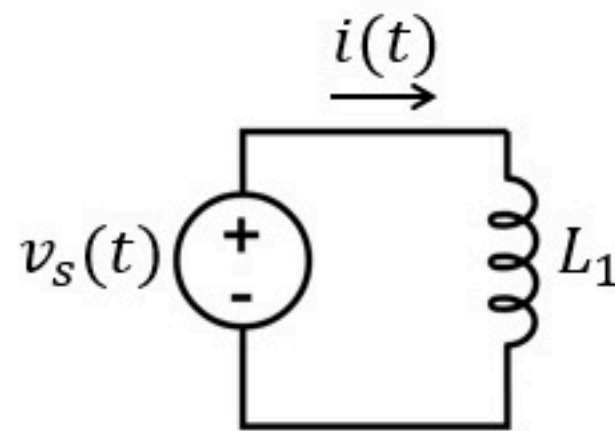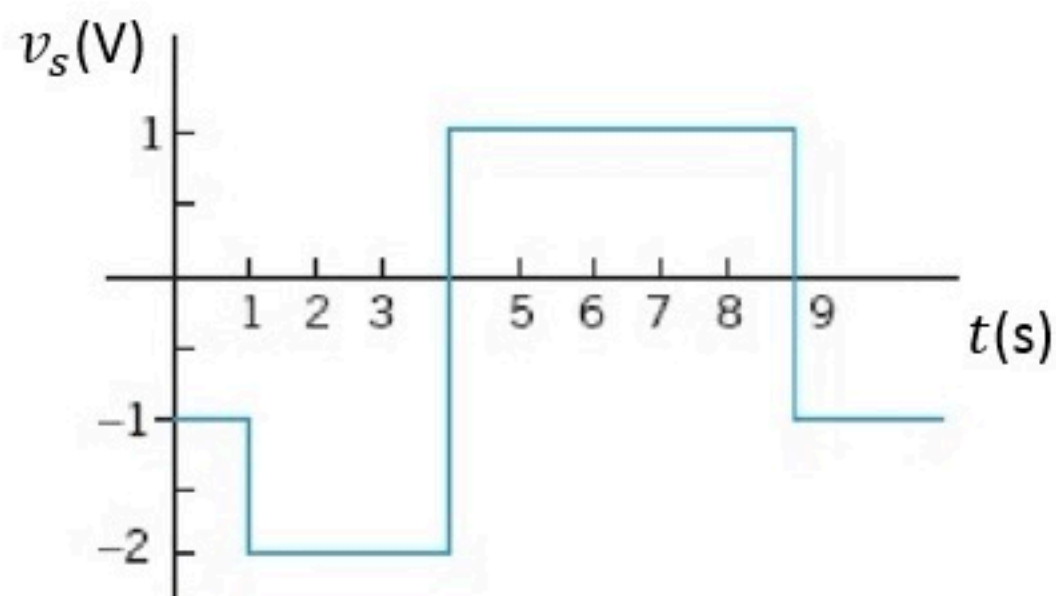
$$i(t) = a_7 t + a_8 \quad \text{for } 9 \text{ s} < t$$



Given Variables:

$L_1 : 0.2$  H

Calculate the following:

$a_1$  (A/s) :

-5

✓

$a_2$  (A) :

1

✓

$a_3$  (A/s) :

-10

✓

$a_4$  (A) :

6

✓

$a_5$  (A/s) :

5

✓

$a_6$  (A) :

-54

✓

$a_7$  (A/s) :

-5

✓

$a_8$  (A) :

36

✓

Hint: Make sure your offsets of the line segments are correct