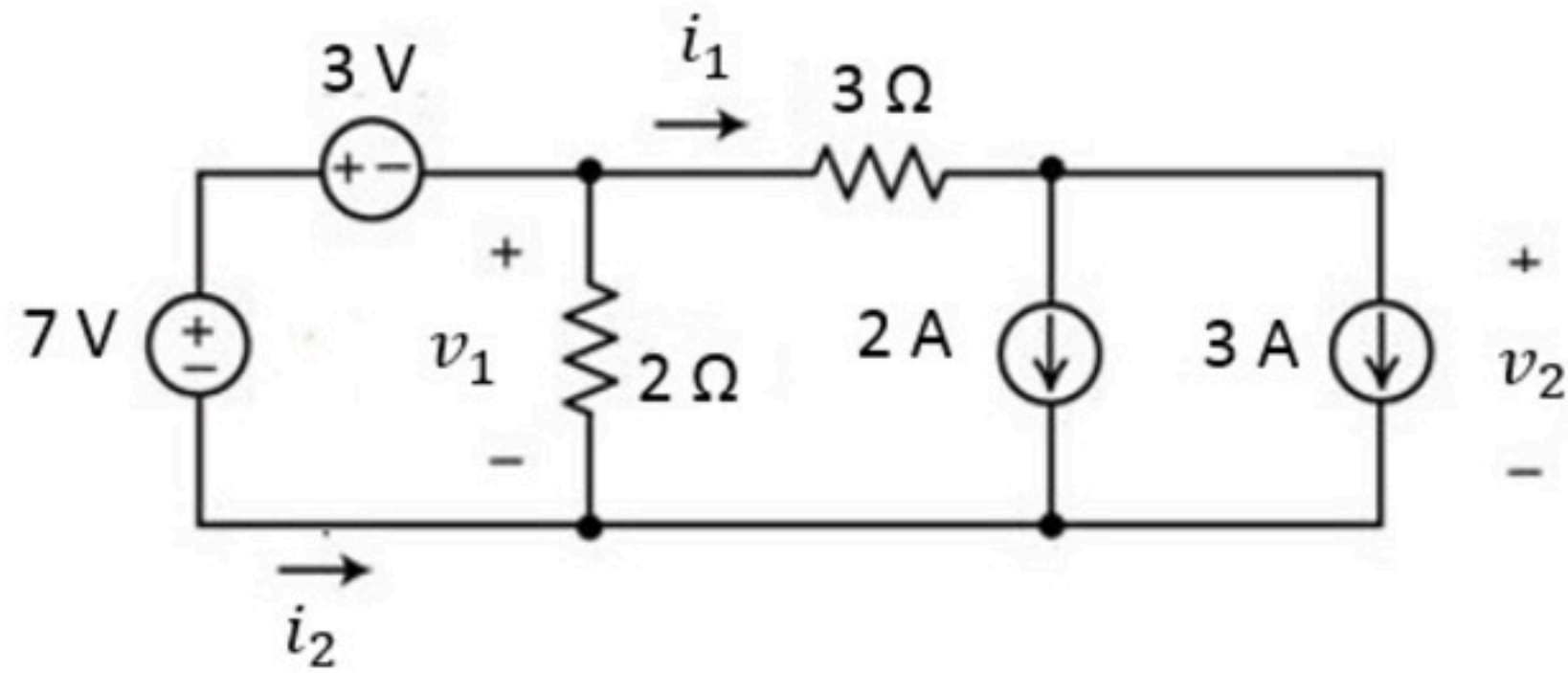


PP - Basic analysis 002

Problem has been graded.

Find values of v_1 , i_1 , v_2 and i_2 .



Given Variables:

...

Calculate the following:

v_1 (V) :

4

✓

i_1 (A) :

5

✓

v_2 (V) :

-11

✓

i_2 (A) :

-7

✓