

$$v_s(t) = A_1 \cos(500t + B_1)$$

Find the complex power $S_1 = a_1 + b_1j$ received by the source v_s .

Find the complex power $S_2 = a_2 + b_2j$ received by the resistor R_1 .

Find the complex power $S_3 = a_3 + b_3j$ received by the resistor R_2 .

Find the complex power $S_4 = a_4 + b_4j$ received by the inductor L_1 .


$$A_1 : 3 \text{ V}$$

$$B_1 : 30 \text{ degrees}$$

$$R_1 : 1 \text{ ohm}$$

$$R_2 : 2 \text{ ohm}$$

$$L_1 : 4 \text{ mH}$$

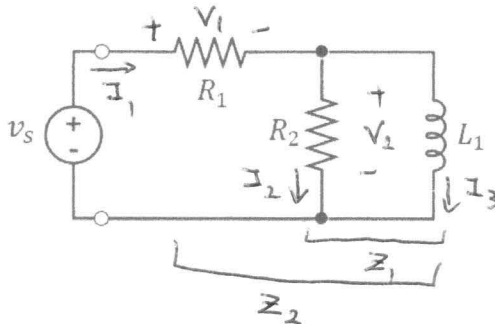

$$Z_L = 2j$$

$$Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{j}{2}} = \frac{2}{1-j} = 1+j$$

$$Z_2 = Z_1 + 1 = 2+j$$

$$V_s = 3e^{j30^\circ}$$

$$I_1 = \frac{V_s}{Z_2}$$

$$V_1 = I_1$$

$$V_2 = Z_1 I_1$$

$$I_2 = \frac{V_1}{2}$$

$$I_3 = \frac{V_1}{2j}$$

$$\textcircled{a} S_1 = \frac{1}{2} V_s (-I_1^*) = -\frac{1}{2} \frac{V_s \cdot V_s^*}{Z_2^*} = -\frac{|V_s|^2}{2} \frac{Z_2}{|Z_2|^2} = -\frac{9}{2} \frac{(2+j)}{5}$$

$$a_1 = -1.8 \text{ W}$$

$$b_1 = -0.9 \text{ VAR}$$

$$\textcircled{b} S_2 = \frac{1}{2} V_1 I_1^* = \frac{I_1 I_1^*}{2} = \frac{|I_1|^2}{2} = \frac{|V_s|^2}{2|Z_2|^2} = \frac{9}{2 \cdot 5}$$

$$a_2 = 0.9 \text{ W}$$

$$b_2 = 0 \text{ VAR}$$

$$\textcircled{c} S_3 = \frac{1}{2} V_2 I_2^* = \frac{1}{2} V_2 \frac{V_1^*}{2} = \frac{|V_2|^2}{4} = \frac{|Z_1|^2 |I_1|^2}{4} = \frac{|Z_1|^2}{4} \frac{|V_s|^2}{|Z_2|^2} = \frac{2 \cdot 9}{4 \cdot 5}$$

$$a_3 = 0.9 \text{ W}$$

$$b_3 = 0 \text{ VAR}$$

$$\textcircled{d} S_4 = \frac{1}{2} V_2 I_3^* = \frac{1}{2} V_2 \frac{V_1^*}{(2j)^*} = j \frac{|V_2|^2}{4} = j \frac{|Z_1|^2}{4} \frac{|V_s|^2}{|Z_2|^2} = j \frac{2 \cdot 9}{4 \cdot 5}$$

$$a_4 = 0 \text{ W}$$

$$b_4 = 0.9 \text{ VAR}$$

$$\text{CHECK: } S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = -1.8 + 0.9 + 0.9 + 0 = 0$$

$$-0.9j + 0j + 0j + 0.9j = 0$$

$$(\sum \text{REC.} = \sum \text{SUPPL.})$$