
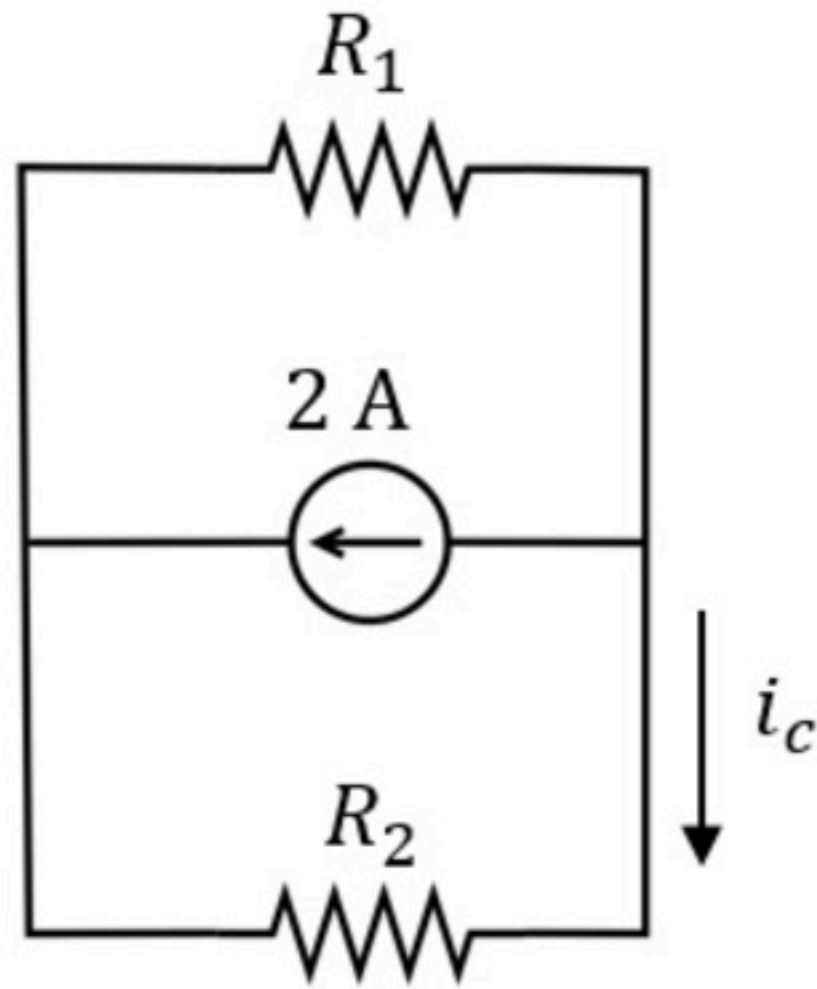
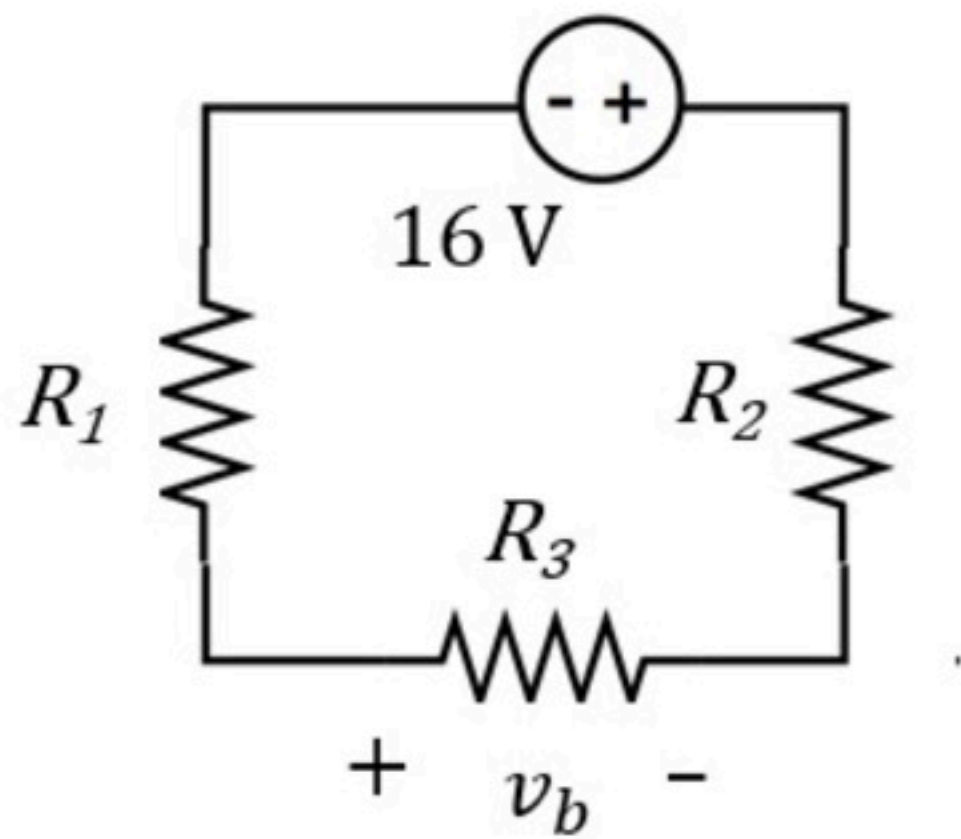


# Basic Analysis 015

Problem has been graded.

Find  $v_a$ ,  $v_b$  and  $i_c$ .

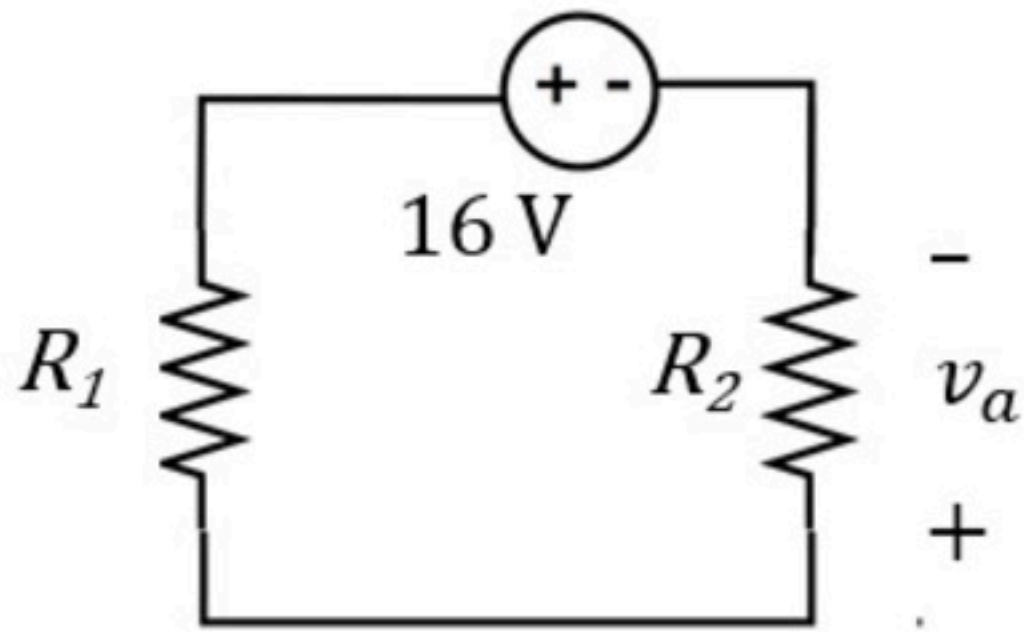

Given Variables:

$R_1$  : 2 ohm

$R_2$  : 6 ohm

$R_3$  : 2 ohm

Calculate the following:

$v_a$  (V) :

$v_b$  (V) :

$i_c$  (A) :