


First order circuits 001

Problem has been graded.

Given a voltage $v(t)$, find the current $i(t)$.

$$v(t) = A_1 + B_1 \cdot e^{-10t}$$

$$i(t) = A_2 + B_2 \cdot e^{-10t}$$

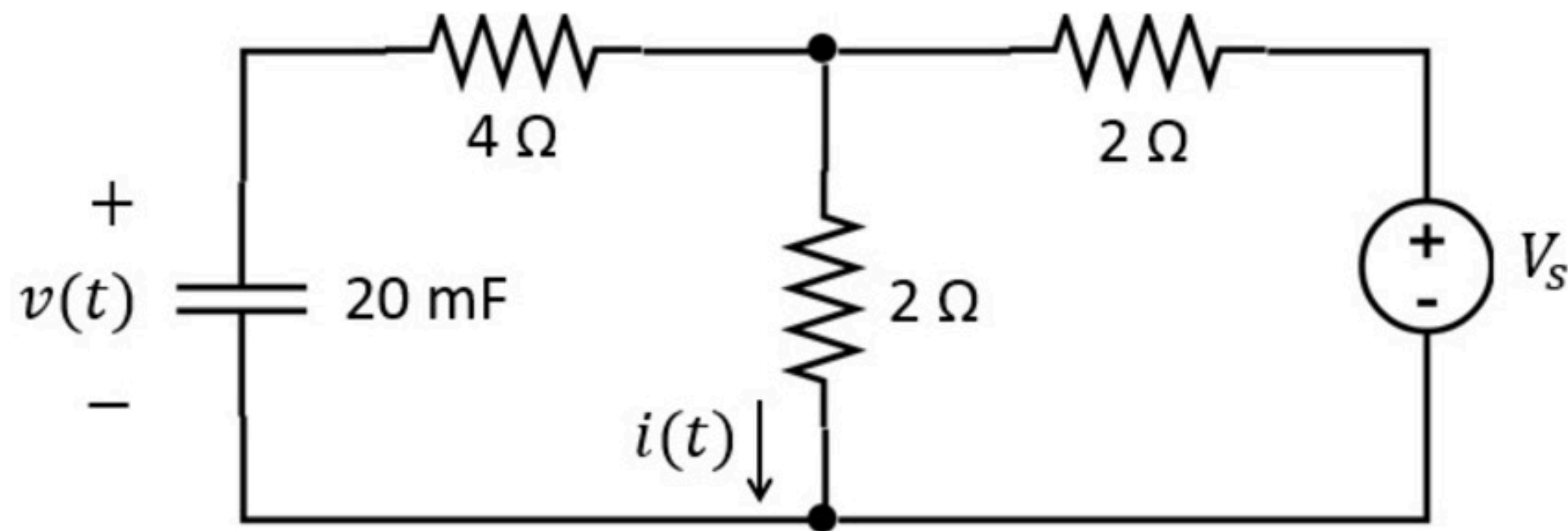

Given Variables:

A_1 : 10 V

B_1 : 10 V

V_s : 20 V

Calculate the following:

A_2 (A) :

5



B_2 (A) :

1



Given a voltage $v(t)$, find the current $i(t)$.


$$v(t) = A_1 + B_1 \cdot e^{-10t}$$

$$i(t) = A_2 + B_2 \cdot e^{-10t}$$

$$A_1 : 10 \text{ V}$$

$$B_1 : 10 \text{ V}$$

$$V_s : 20 \text{ V}$$

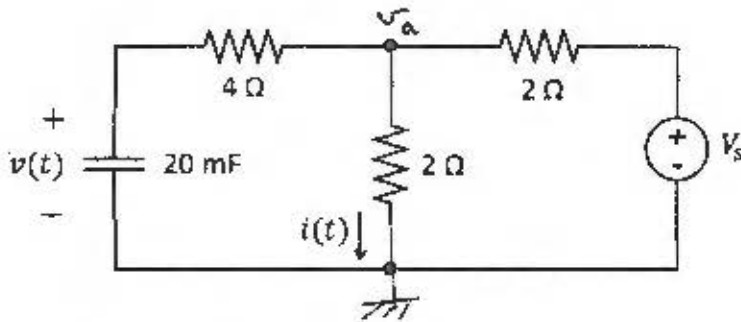

NODAL

$$\frac{v_a - v}{4} + \frac{v_a - V_s}{2} + \frac{v_a}{2} = 0$$

$$v_a - v + 2(v_a - V_s) + 2v_a = 0$$

$$5v_a = v + 2V_s$$

$$v_a = \frac{v}{5} + \frac{2V_s}{5}$$

$$i = \frac{v_a}{2} = \frac{v}{10} + \frac{V_s}{5} = 1 + e^{-10t} + 4$$

$$A_2 = 5 \text{ A}$$

$$B_2 = 1 \text{ A}$$