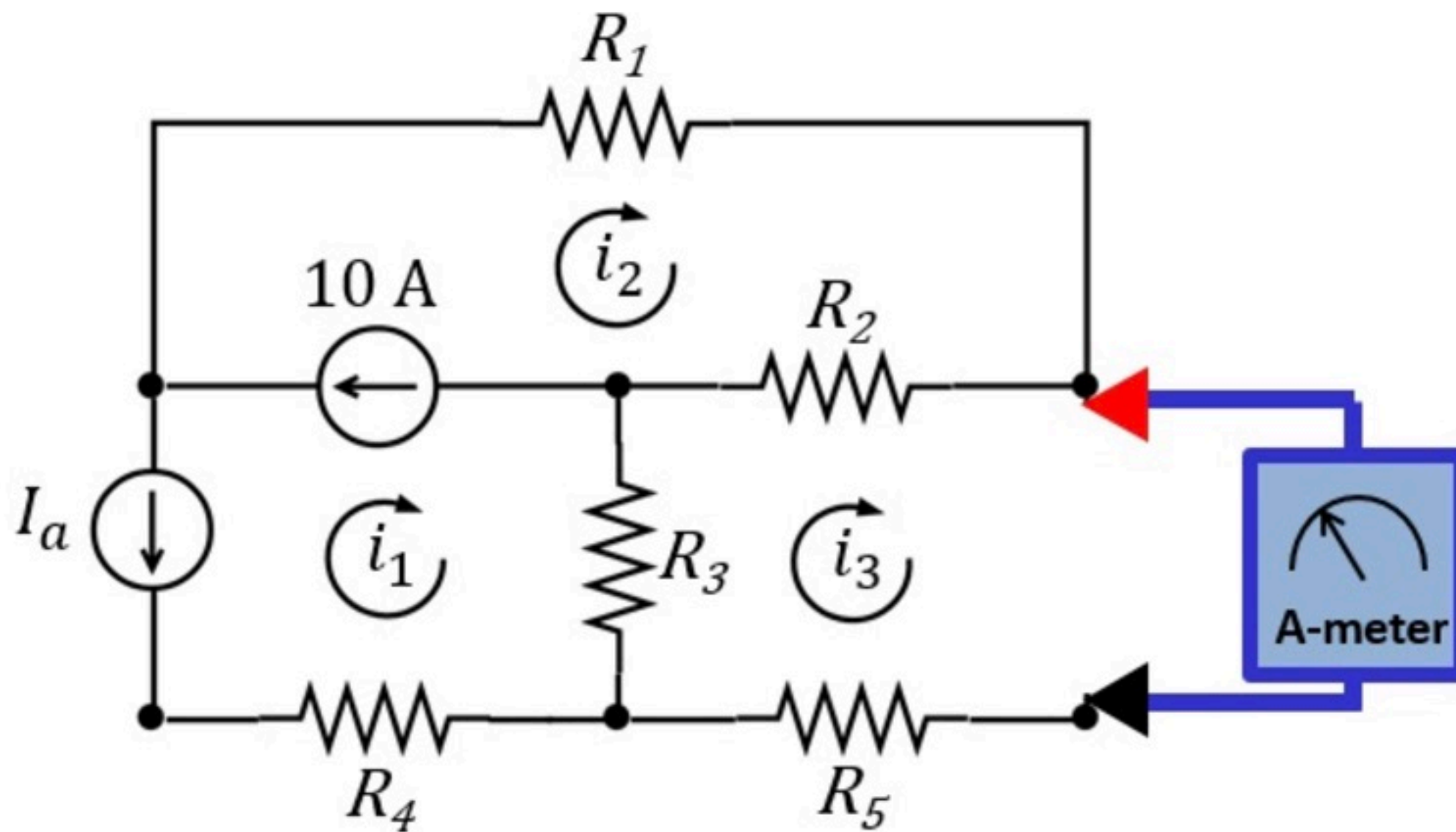


Nodal Mesh 008

Problem has been graded.

Given the ammeter reading X ,
find the value of resistance R_3 .



Given Variables:

R_1 : 2 ohm

R_2 : 2 ohm

R_4 : 2 ohm

R_5 : 2 ohm


X : 2 A

I_a : 2 A

Calculate the following:

R_3 (ohm) :

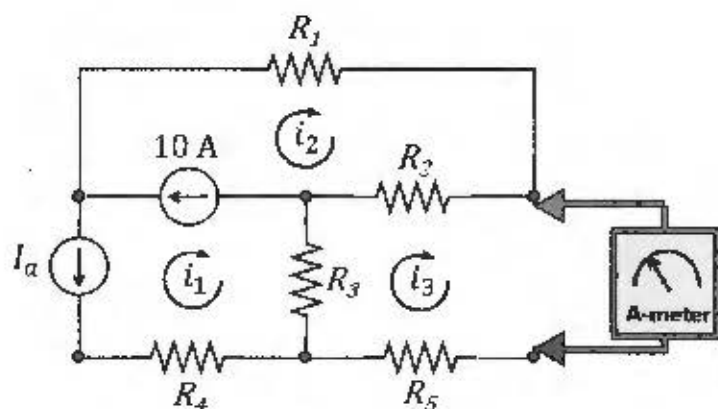Given the ammeter reading X ,
find the value of resistance R_3 .



$$R_1 = 23 \, \Omega$$

$$R_2 = 2 \, \Omega$$

$$R_4 = 34 \, \Omega$$

$$R_5 = 2 \, \Omega$$

$$X = 2 \, \text{A}$$

$$I_a = 2 \, \text{A}$$

$$i_3 = X = 2$$

$$i_1 = -I_a = -2$$

$$i_1 - i_2 = -10 \Rightarrow i_2 = i_1 + 10 = 8$$

$$\textcircled{*} \text{ KVL IN MESH 3. } R_3(i_3 - i_1) + R_2(i_3 - i_2) + 0 + R_5 i_3 = 0$$

$$R_3 \cdot 4 + 2 \cdot (-6) + 2 \cdot 2 = 0$$

$$\boxed{R_3 = 2 \, \Omega}$$